

# MANUAL DAS ANTENAS

Para Radioamadores e Radiocidadãos

1ª Edição - atualizada em 14/09/2013



Ademir Freitas Machado - PT9-HP

## **POR FAVOR, LEIA ISTO!**

Gostaria que você soubesse que estou disponibilizando gratuitamente este livro, que custou-me um ano inteiro de trabalho na forma de pesquisa de vários livros no idioma inglês, além de horas trabalhando no CorelDRAW para fazer as ilustrações que você vê nesta obra.

Desde 2008 até a presente data (julho de 2012) não consegui patrocínio para a publicação deste livro. Procurei as pessoas que deveriam interessar-se pela ciência e tecnologia em nosso país (eles, os políticos!), mas a resposta sempre foi a mesma: “É um livro técnico! Só nos interessa livros “culturais”!. Sim, leitor, essa obra, inédita em 2008, não serve para absolutamente nada. Desenvolver ou divulgar conhecimento técnico não é de interesse da nação.

Sem recursos advindos de patrocínios, não tenho condições de continuar e até ampliar esse projeto, por isso, você tem a liberdade de baixar e imprimir esse livro para seu uso pessoal. Mas gostaria que você não vendesse esse material na forma de CD ou livro impresso. Também não autorizo modificações no texto, como retirada da capa, nome do autor, etc. Claro, aceito correções, conforme consta no prefácio. Também, peço que você não coloque este livro no Rapidshare, Megaupload ou outro local, pois eu mesmo posso fazer isso.

Você pode e deve divulgar esse livro na net, inclusive o site onde está disponível para download.

73 a todos.

Ademir Freitas Machado - PT9-HP - pt9aia@gmail.com

## **PROCURA-SE PATROCINADORES!**

Se você é um empresário do ramo das telecomunicações ou produz antenas comercialmente, pense na possibilidade de ser um patrocinador deste livro, que é distribuído gratuitamente a todos, sem visar nenhum lucro! Com recursos, podemos ampliar este livro, comprar material, montar e testar antenas, visando assim divulgar uma das artes mais maravilhosas relacionadas ao radioamadorismo: a construção de antenas.

Ademir Freitas Machado - PT9-HP

# Manual das Antenas

Para radioamadores e radiocidadãos

1ª Edição

ISBN: 00-0000-000-0

Dourados - Mato Grosso do Sul  
© 2010 Edição do Autor

# Apresentação

---

Uma das maiores dificuldades encontrada pelos radioamadores brasileiros é justamente conseguir material didático que esteja em nossa língua materna e que seja de fácil de compreensão.

Sabemos que o mercado editorial oferece excelentes livros sobre antenas e outros assuntos relacionados ao radioamadorismo, mas estão na língua inglesa e são de difícil aquisição, portanto, fora do alcance da maioria dos nossos colegas.

Este livro, em formato de brochura (ou encadernado), procura suprir uma lacuna, mostrando de maneira simples e coloquial, como projetar as antenas mais simples e mais usadas atualmente pelos radioamadores. Muitas vezes, projetos são abandonados por apresentarem fórmulas matemáticas muito complexas e, o que é pior, medidas em pés ou polegadas e suas frações.

É importante ressaltar que as melhores fórmulas matemáticas não dispensam ajustes e reajustes, especialmente em se tratando de antenas. E sempre que experimentar uma, verifique suas medidas e parâmetros, usando um bom analisador de antenas. Não coloque potência total do rádio numa antena nova, pois se algo deu errado, você pode danificar seu equipamento.

Não somos especialistas em antenas e as descritas nesta obra foram projetadas por outros radioamadores ou simuladas nos programas citados no livro.

Se você encontrou erros grosseiros ou tem alguma sugestão construtiva, por favor contate-nos. Aceitamos idéias para futuras atualizações desta obra.

Incluimos nesta obra um CD com vários programas, que encontramos na internet. Não observamos nenhuma restrição de seus autores quanto à reprodução ou divulgação dos mesmos, exceto no caso de se auferir lucros com eles, o que não é o nosso caso. Nossos agradecimentos ao Roland Zurmely PY4-ZBZ, ao Álvaro PY2-FWA, ao Al Legary VE3-SQB, ao Fernando F. Almeida e ao Macoto Mori JE3-HHT, pelos ótimos programas que elaboraram para os radioamadores e aos colegas Gomes PY2-MG, Miguel PY2-OHH, Galieno Lobato PY4-JR, Igor Grigorov RK3-ZK e a tantos outros que nos inspiram a montar antenas e acessórios para a estação.

A todos, um forte 73!

Ademir Freitas Machado - PT9-HP

## Sumário

1 - Antenas - um pouquinho de teoria	Página 05
2 - Ressonância, reatância e impedância	Página 07
3 - Dipolo inclinada para DX - antena sloper	Página 10
4 - Dipolo multibanda	Página 11
5 - Antena Windom	Página 12
6 - Antena G5RV	Página 13
7 - Outros dipolos multibanda e encurtados	Página 14
8 - W3DZZ	Página 14
9 - Dipolos encurtados de fio ou com tubos de alumínio	Página 16
10 - Dipolo encurtado com bobinas para 40 metros	Página 16
11 - Dipolo encurtado para 40 e 80 metros	Página 17
12 - Antena bazuca para 40 metros	Página 17
13 - Antenas direcionais Yagi-Uda e quadra-cúbica	Página 18
14 - Modelos práticos de antenas	Página 21
15 - Antenas loop ou quadra-cúbica	Página 24
16 - Antena loop para 10 metros	Página 27
17 - Algo sobre antenas quadra-cúbica	Página 28
18 - Quadra Pfeiffer - quadra-cúbica encurtada	Página 30
19 - Antenas verticais fixas e móveis	Página 32
20 - Antena vertical Marconi	Página 34
21 - Open Sleeve - antena vertical bi e tri-banda	Página 36
22 - Antena Open Sleeve para V/UHF	Página 37
23 - Antena J Pole para VHF ou V/UHF	Página 38
24 - Acessórios para antenas - algumas idéias	Página 40
25 - Isolador central	Página 41
26 - Como emendar tubos numa gôndola ou conectar o cabo coaxial	Página 42
27 - Sugestão de um gamma-match	Página 43
28 - Outros programas de computador para Radioamadores	Página 46
29 - Transformadores de impedâncias ou gamma-match	Página 48
30 - Transformador de impedâncias de 2:1	Página 50
31 - Equipamentos de medida - medidor simples de ROE	Página 51
32 - Medidor de ROE com LED para QRP	Página 53
33 - Acopladores de antenas	Página 54
34 - Acoplador de antenas para QRP	Página 55
35 - Instrumentos indispensáveis no shack	Página 56
36 - Outras sugestões de gamma-match	Página 59
37 - Monte uma antena Isotron*	Página 60

## A melhor antena do mundo...

Foto: Ademir Freitas Machado



...é aquela que você pode colocar em seu QTH... Mas não exagere na economia! Uma antena de boa altura, mastro bem aterrado e cabo protegido contra as intempéries, dará melhores resultados.

A anteninha acima, para 10 metros, foi construída com tubos de alumínio, “canibalizados” de uma antiga antena para Faixa do Cidadão. Apesar de ser uma montagem provisória (que já dura 5 anos), a mesma possibilitou contatos com a Europa com um rádio Faixa do Cidadão de apenas 3 watts. Acho que os ventos ajudaram um pouco!

### BIBLIOGRAFIA

---

Livros consultados para a elaboração desta obra:

ARRL Antenna Book 19ª Edição - [www.arrl.org](http://www.arrl.org)

The Radioamateur Handbook 2005 - [www.arrl.org](http://www.arrl.org)

Practical Antenna Handbook 4th Edition - McGraw Hill

RSGB Radiocommunication Handbook 8th Edition ([www.rsgb.org](http://www.rsgb.org)).

Sites visitados:

[www.antentop.org](http://www.antentop.org)

[www.py2mg.qsl.br](http://www.py2mg.qsl.br)

<http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz>

[www.qsl.net/ve3sqb](http://www.qsl.net/ve3sqb)

[http://f5ad.free.fr/Archives\\_liens\\_coupes/DL4SZ/20Antenne/20isotron.htm](http://f5ad.free.fr/Archives_liens_coupes/DL4SZ/20Antenne/20isotron.htm)

[http://f5swn.free.fr/radio\\_ville2.html](http://f5swn.free.fr/radio_ville2.html)

<http://www.hari-ham.com/info/isotron.htm>

<http://www.isotronantennas.com/isomn80.pdf>

<http://www.isotronantennas.com/isomn40.pdf>

## ANTENAS - UM POUQUINHO DE TEORIA

Neste livro, falaremos um pouquinho sobre antenas. Não entraremos em detalhes sobre complexas fórmulas matemáticas, visto não ser este o objetivo deste trabalho. Existem obras fabulosas, facilmente encontradas na internet. A maioria está em inglês, mas como os termos são técnicos, dá para se tirar bom proveito. É o que tenho feito, mesmo sem contar com um bom dicionário. Os tradutores dos programas de busca da internet, como o Google® e Yahoo® são de grande valia. Uma dica; traduza para o espanhol primeiro e depois faça a conversão para o português. Recomendo a leitura do livro Antenna Book, da ARRL - American Radio Relay League.

### Calculando o comprimento de uma onda (símbolo “λ” - lâmbda) ou o comprimento físico de uma antena

Para calcularmos o comprimento de uma onda de rádio (ou de um dipolo), basta multiplicarmos a velocidade da luz (300.000 Km por segundo) pela frequência desejada, em Hertz. Não é por coincidência que a propagação da onda de rádio também é a mesma da velocidade da luz, no espaço aberto. Para efeitos de simplificação, cortamos os três zeros e temos uma fórmula padrão (ou quase padrão):

$300/F=1\lambda$  (uma onda completa), sendo o símbolo grego  $\lambda$  (lambda) representando onda. Para os puristas, a velocidade da luz é 299.792,5 Km/segundo.

Exemplificando, queremos saber qual o comprimento (em metros), de onda de um rádio transmitindo em 7.100 KHz (ou 7.1 MHz). Temos então:

$300/7.1=42,25$  metros. Arredondamos e temos então que nosso aparelho transmite na faixa de 42 metros.

Também não é por coincidência que através da mesma fórmula, podemos calcular o comprimento físico de uma antena de onda completa, como um dipolo, long-wire, loop ou quadra.

Mas os estudiosos descobriram (e tem polêmica nisso!) que uma radiofrequência ou uma onda de rádio, tem sua velocidade reduzida ao percorrer um condutor físico, no caso, nossa antena de fio nº 12 a 14 ou os tubos de alumínio da nossa Yagi. Calcula-se que o atraso é da ordem de 5%. Recentemente, autores norte-americanos, usando programas de computador, calcularam que a redução é da ordem de 2 a 3%. Outros fatores também entram em cena, como o diâmetro, resistência, condutância do elemento metálico. Quanto maior o diâmetro, maior a componente indutiva e maior a redução no seu comprimento físico.

Isto significa que uma antena, calculada segundo a fórmula acima, na verdade, será um pouquinho comprida, na ordem de 2 a 5% já citados.

Então, a fórmula padrão passa a ter o seguinte valor, já descontados os 5%:

$285/f$ =comprimento de 1 onda.

Mas no caso de uma antena de fio fino, como uma loop de onda completa, a fórmula passa a ser de  $305$  a  $315/f$ . É que neste caso, a antena terá uma leve indutância e não será puramente resistiva!

Exemplificando, qual o comprimento físico de um dipolo de onda completa em 7 MHz?

$285/7=40,71$  metros.

E você se pergunta: E porquê todo mundo usa a fórmula  $142,5$  divididos pela frequência? Simples, é a metade dos 285, neste caso, para se calcular uma antena de meia onda ( $\frac{1}{2}\lambda$ ). Exemplificando:

$142,5/7 \text{ MHz} = 20,35$  metros, exatamente a metade dos 40,71 encontrados no exemplo anterior!

Segundo experiências, acima de 30 MHz, usando-se tubos de alumínio de 2 polegadas, costuma-se aumentar o valor da fórmula padrão para 144,3 (fator K). Para quem quiser se aprofundar, existem programas de computador para se calcular corretamente uma antena, levando-se em conta todos os fatores. Cito alguns desses programas:

MMana, de Makoto Mori JE3-HHT; Yagi-Uda Antennas, de VE3SQB e os programas da ARRL. Na internet, você encontra outros programas do VE3SQB, incluindo para cálculos de gamma-match e outros.

Não se esqueça que os valores obtidos, no caso de um dipolo, ainda deve ser segmentado em duas partes, para se inserir o cabo coaxial no meio. Um dipolo, do exemplo acima, teria 10,1 metros para cada lado.

E você ainda se pergunta: E por quê todo mundo usa uma antena de meia onda ( $\frac{1}{2}\lambda$ )? Porque é padrão. Os rádios tem a saída de  $50 \Omega$  e a antena de meia onda, apresenta no seu centro, esta impedância. Você deve ter concluído que a antena de onda completa teria  $100 \Omega$ . Na prática, os valores da antena de meia onda varia de  $50 \Omega$  a quase  $80 \Omega$  e a de onda completa, de  $100 \Omega$  a  $120 \Omega$ . É por isso que as antenas loop, quadra, Yagi e outras, usam um sistema para acoplar ou “casar” estas impedâncias com a saída padrão do rádio, que é de  $50 \Omega$ . Falaremos destes casadores depois.

Um detalhe importante: a impedância varia ao longo de uma antena dipolo, sendo o valor calculado para o centro dela. Se colocar o ponto de ligação (cabo coaxial) fora do centro da antena, alguns decímetros ou metros, a impedância aumentará ou diminuirá, chegando a  $1000 \Omega$  (aproximadamente) nas extremidades. A antena Windom usa esse recurso para ressonar em várias bandas. O lóbulo de irradiação é disforme, mas funciona!

E para finalizar, uma onda completa ou meia-onda não é tudo numa antena! Ela pode ter vários comprimentos de onda (múltiplos) ou frações de ondas (submúltiplos). Ex: long-wire ou multi-banda, como a G5RV ou antenas para uso móvel.


## Ressonância, reatância, impedância e resistência

As antenas, de qualquer tipo, são influenciadas por estas grandezas elétricas. O assunto é bem complexo e quem quer se aprofundar, aconselho adquirir o ARRL Antenna Book. Podemos resumir estas grandezas, todas inter-relacionadas e inter-dependentes entre si.


Ressonância é quando a antena tem o comprimento exato e funciona na frequência para a qual foi cortada. A impedância é aquela que se espera e o sinal de RF flui sem restrições para o éter e é medida em ohms ( $\Omega$ ). Exemplo, se sua antena foi cortada para 7.100 KHz, ela não irá funcionar bem em 8.000. Haverá ROE, ou RF voltando pelo cabo para o rádio. A impedância, neste caso, também será bem diferente quando a antena é usada em frequência para a qual não foi cortada, aparecendo daí outras grandezas complexas, como a reatância, podendo ser indutiva ou capacitiva. Ex:  $R 50 + j123$ . R é a parte resistiva medida em ohms. O símbolo “+”j indica uma reatância indutiva. Se o sinal fosse “-”, seria reatância capacitiva.

Outra característica das antenas é que elas podem ser alimentadas por tensão ou corrente. No caso do dipolo alimentado no centro, dissemos que a alimentação é em corrente e no caso de ser na extremidade, a alimentação é em tensão. Veja o gráfico abaixo.

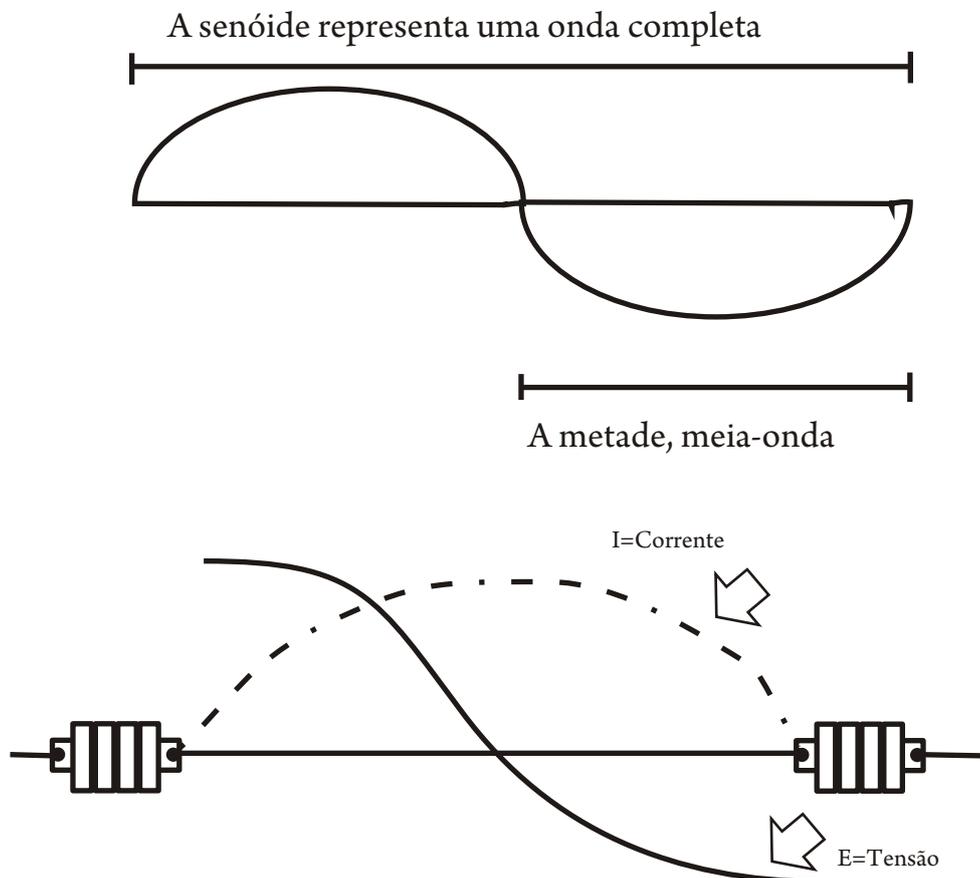*A propósito, não fique com a cara colada numa antena, quando alguém transmite! Pode haver queimaduras por RF. Hoje no Brasil existem normas de segurança neste respeito.*



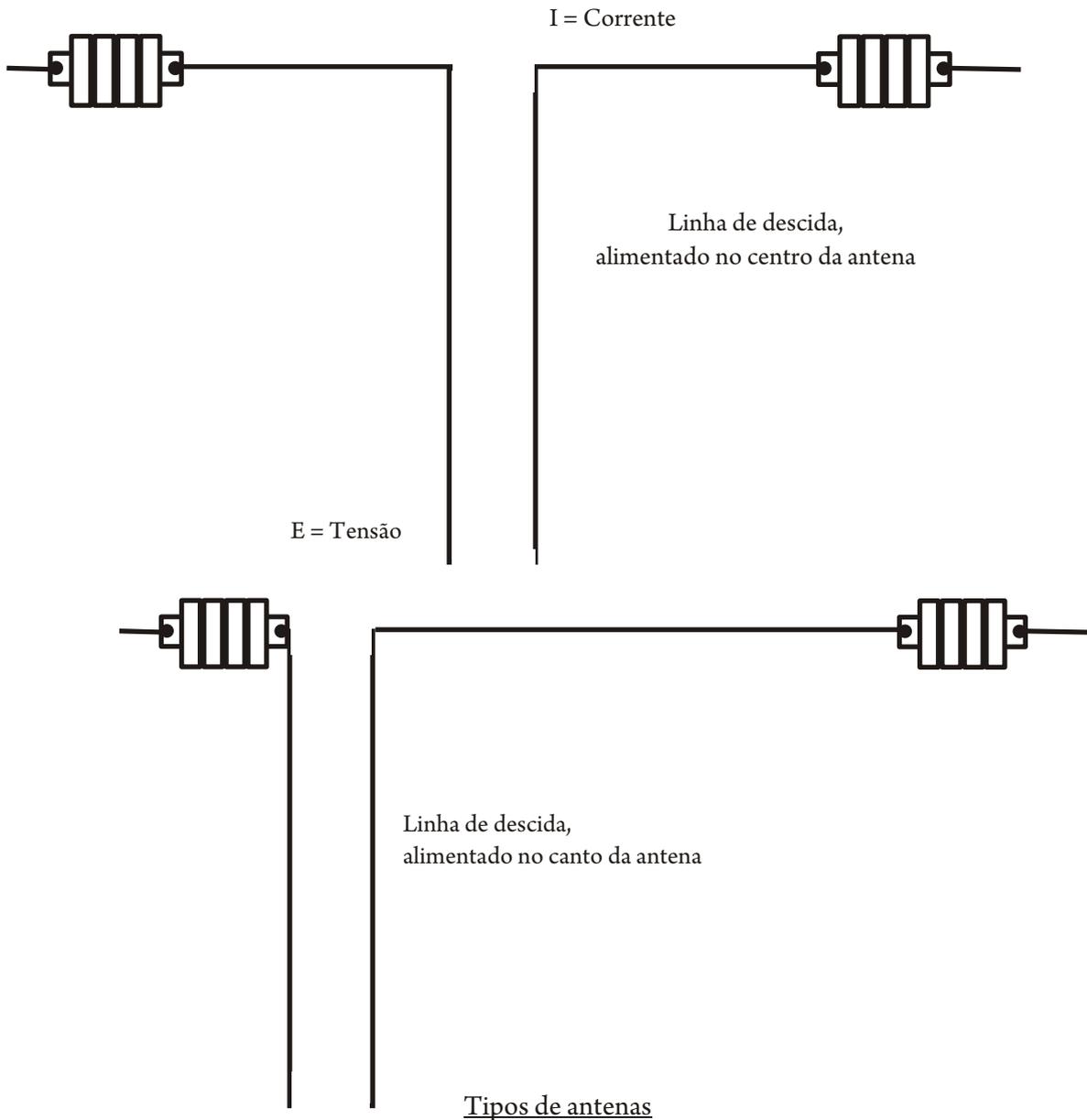Formas de tensão e corrente que interage numa antena de meia onda




Tipos de antenas

Dipolos de fio ou de tubos de alumínio. Já explanadas acima. Veja o ângulo de radiação e seu lóbulo (plano vertical e horizontal). O ganho de uma antena de 1 elemento é unitário. Ela irradia em todas as direções (omni-direcional), com uma leve diminuição nas pontas. No Brasil, os radioamadores gostam de colocar o dipolo com as pontas para o Leste/Oeste, irradiando o máximo para o Norte/Sul.


Uma antena dipolo pode ter suas extremidades dobradas em ângulos de 90°, permitindo acomodá-la em espaços reduzidos. É importante fazer experiência antes, pois uma série de fatores irá entrar em ação.

Na figura a, como se veria a irradiação de um dipolo, vista de cima. Na figura b, como se veria observando a antena na linha do horizonte. Não é bem exato, mas dá para se ter uma idéia. Nas antenas direcionais, o lóbulo concentra-se numa única direção e pode ter um ângulo bem baixo em relação ao horizonte, o que é bom para DX.

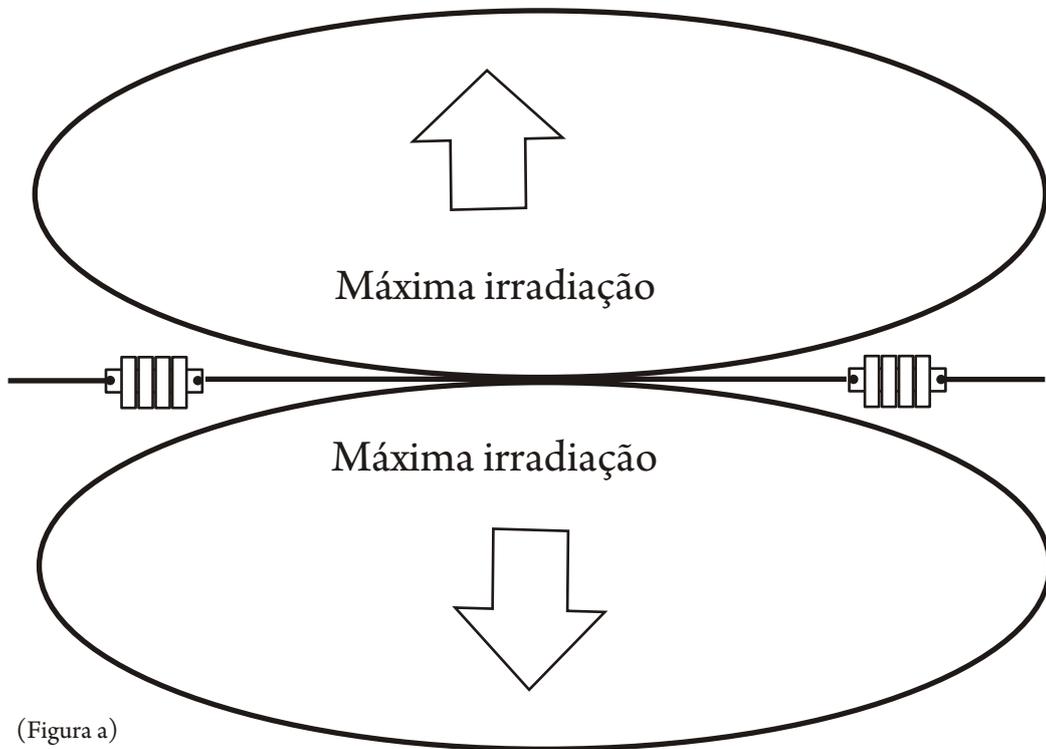Se fosse possível vermos o campo eletromagnético, veríamos algo semelhante a uma bolha, levemente achatada nas pontas da antena e mais encorpada perpendicularmente ao fio da antena.




(Figura a)

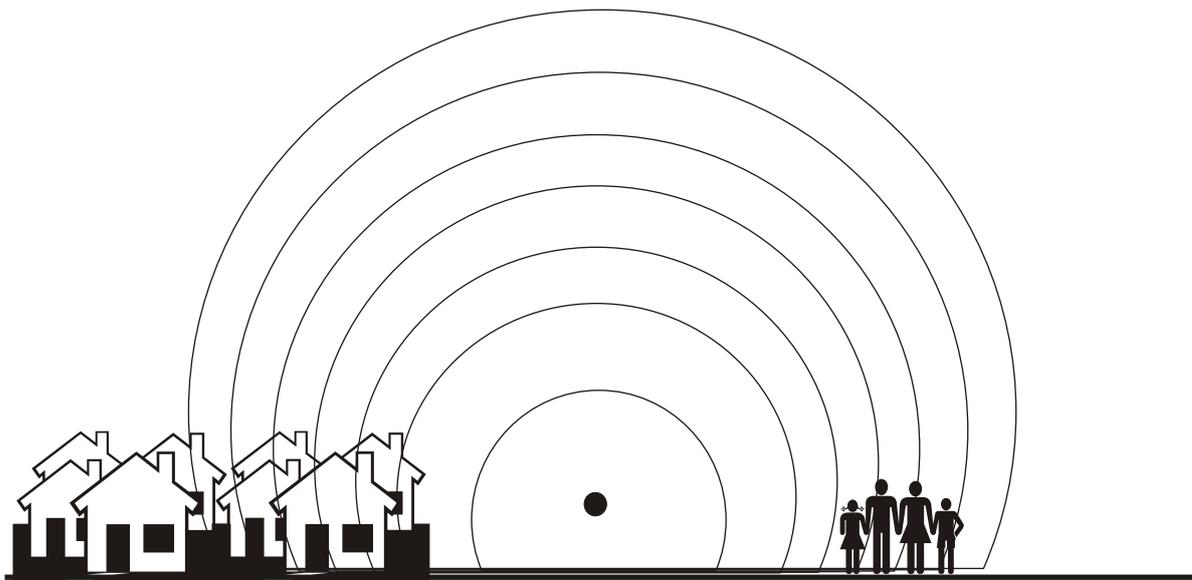

(Figura b)

Mantenha-se sempre por dentro das atualizações de nossos livros. Visite sempre nossa página na internet: [www.pt9aia.blogspot.com.br](http://www.pt9aia.blogspot.com.br)
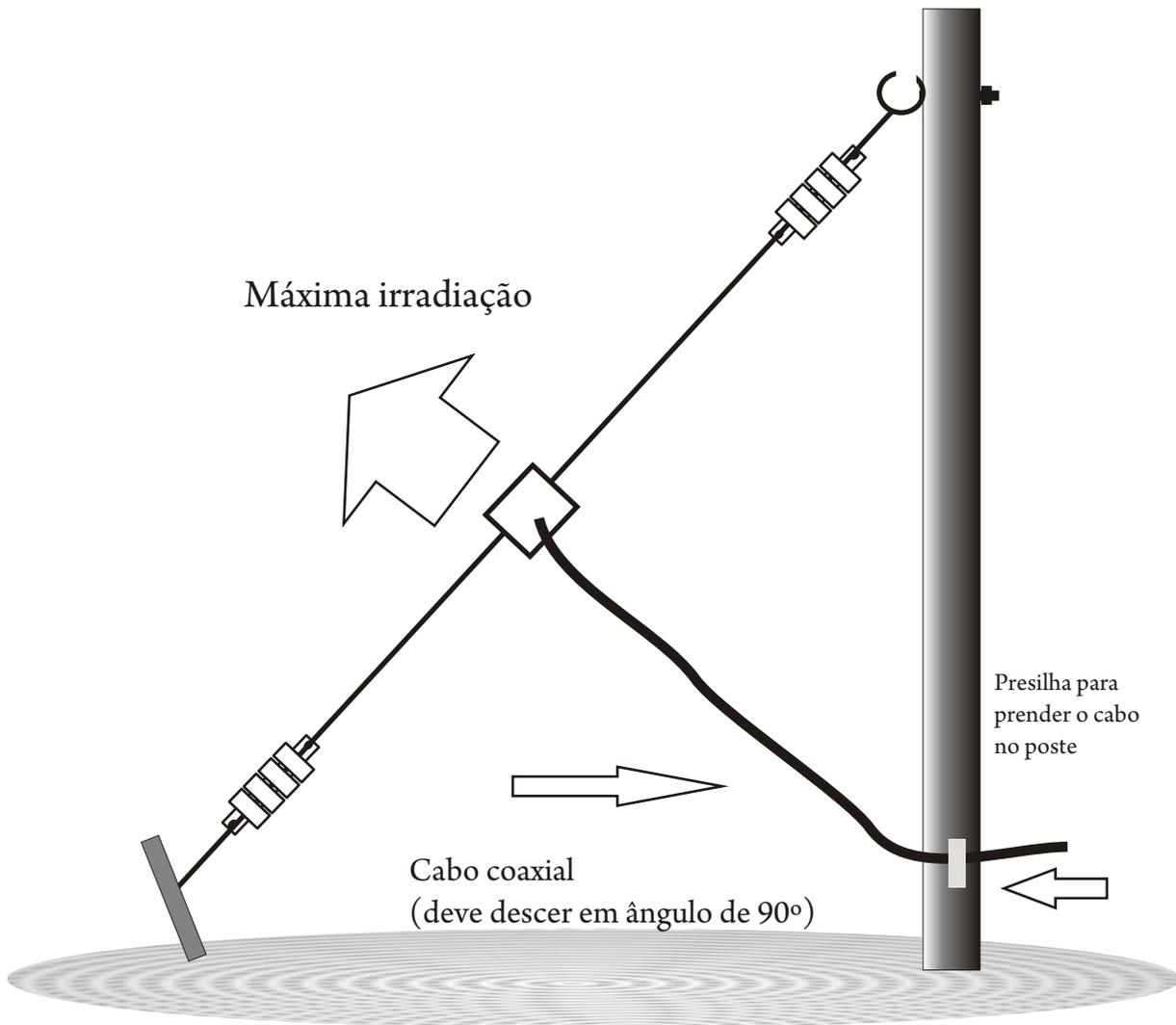
## Dipolo inclinada de meia-onda para DX (antena sloper)



Na figura acima, um típico dipolo de meia-onda, inclinada, para DX

É claro que quanto mais alto for o “poste” e se possível de madeira, melhor. A ponta da antena em direção ao solo, deve estar o mais longe possível, daí a necessidade de um mastro de bom comprimento. Neste tipo de antena, é importante afastar pessoas e animais da antena, a menos que você esteja com 0,001 Watt de potência!

É muito comum os radioamadores usar este tipo de antena aproveitando a própria torre.

## Dipolo multibanda


Usando os cálculos já mostrados, você pode construir uma antena deste tipo. *Haverá* interação entre os dipolos e a sintonia fica difícil em rádios com saída à válvulas, por isso a famosa frase em qualquer artigo sobre antenas: “requer pequenos ajustes para melhor funcionamento”.

Não seria má idéia usar um acoplador de antenas ou o casador 1:1 constituído do próprio cabo. Veja seção sobre transformadores e acopladores de antenas.


O desenho não está em escala. Os fios de cobre podem ser encapados, nº 14, no caso do dipolo para a primeira faixa (80 ou 40 metros). Os outros dipolos podem ter diâmetro menor, como fio nº 16.

É importante soldar bem na orelha do isolador central. Se der algumas voltas para fixar melhor, solde e não se esqueça do comprimento de cada perna do dipolo. Se ficar comprida, descasque as pontas e enrole. A literatura não dá informações sobre a distância de cada dipolo, mas os caninhos isoladores de PVC costumam ter uns 30 cm de comprimento. Alguns livros recomendam usar a antena em “V” invertido.

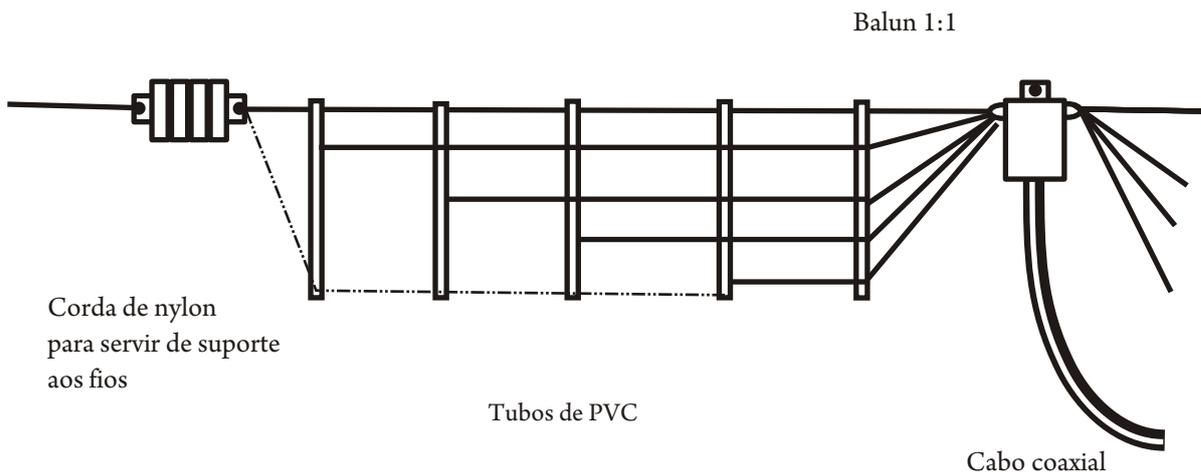A extremidade de cada dipolo pode ser colada com cola plástica para manter-se fixa no lugar. Lembre-se: é mais fácil encurtar um fio do que esticá-lo!


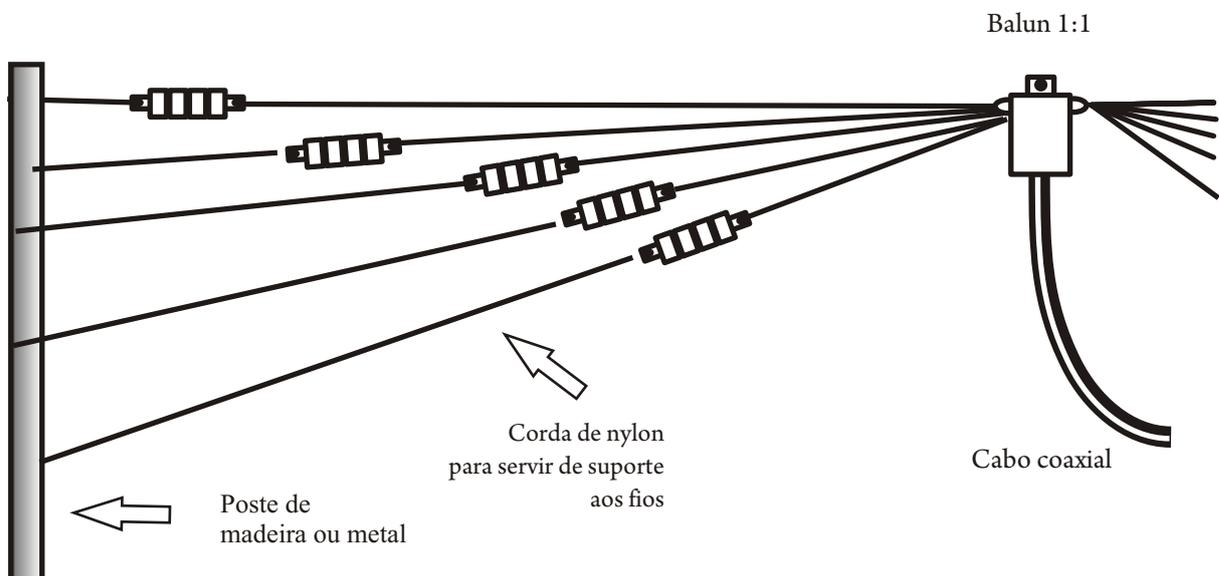
### outra sugestão para estaição do dipolo multibanda




## Antena Windom

É uma antena alimentada a 1/3 (aproximadamente) do centro do dipolo. Seu comprimento total é de 130 pés, o que equivale a 39,6 metros. Conta-se 14,3 metros a partir de uma extremidade e ligue aí o cabo coaxial. A outra perna da antena terá 25,3 metros. É necessário usar um acoplador ou transformador de impedâncias na relação 4:1.

Funciona de 80 a 10 metros e tem um ângulo de irradiação bem complexo. Procure na internet por “windom” que você encontrará farto (e polêmico) material a respeito desta antena, inventada por volta de 1930. Note que na prática, seu comprimento total equivale a um dipolo para 80 metros, mas modelos comerciais apresentam versão longa e encurtada.

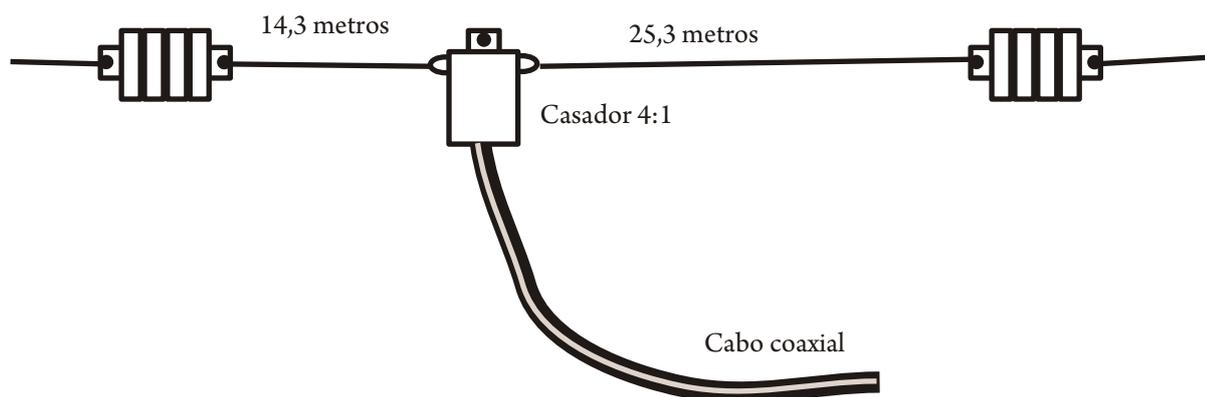Algumas publicações mostram a antena sendo alimentada por uma linha de 200 ou 300 ohms e depois o cabo coaxial de 50 ou 75 ohms. Na verdade, a impedância nominal da Windom é 243 ohms.



A antena Windom foi descrita originalmente por Loren G. Windom - W8GZ (foto) em 1929 na revista QST Magazine

## Antena G5RV

Uma “senhora” antena, muito apreciada por colegas que querem ganho, versatilidade e operação de 80 a 10 metros. É um dipolo alimentado por uma seção de linha aberta de  $300 \Omega$  (fita de televisão) de determinado comprimento e o restante, um cabo coaxial de  $75 \Omega$ . Um excelente artigo, talvez o melhor sobre esta antena, foi publicado na revista Antenna-Eletrônica Popular de janeiro de 1983, por Ney Thys, PY1DWN.

Outro material de qualidade foi publicado na página do Alexandre, PY4EU, por Galieno Lobato. Inclusive, as medidas são para fitas de  $300 \Omega$  ou  $450 \Omega$ . Neste caso, veja que as medidas da antena variam, podendo inclusive, fazê-la na versão “encurtada”.

Esta antena funciona maravilhosamente bem em 20 metros, com baixa ROE. Nas outras bandas, inclusive as “novas” (lá se vão 20 anos...) é necessário usar um acoplador de antenas, tipo “T”. Alguns acopladores não funcionam bem com esta antena. Veja que existem várias configurações de acopladores. Um detalhe importante, é que quem já experimentou avisa desde já: cuidado com baluns, especialmente os de ferrite. Se quiser, experimente, mas como diz o nosso colega Galieno em seu excelente artigo, “não invente moda”!

### Como funciona a G5RV:

Em 80 metros, comporta-se como um dipolo de meia-onda parcialmente dobrado no centro. Tem alta ROE.

Em 40 metros, funciona como duas meias-ondas em fase. O rendimento é bom, apesar de ROE presente.

Em 30 metros, comporta-se como duas meias-ondas em fase, sendo o funcionamento parecido ao de 40 metros.

Em 20 metros, ROE relativamente baixa. Funciona como uma long-wire de três meias-ondas. Pode-se usar um cabo coaxial de 75 ohms. É nesta faixa que a G5RV mostra todo o seu potencial.

Em 17 metros, funciona como duas ondas alimentada em fase.

Em 15 metros, funciona como long-wire de 5 meia-ondas. Alta ROE presente.

Em 12 metros, funcionamento praticamente igual a banda de 15 metros.


Em 10 metros, funciona como duas long-wire de três meia-ondas alimentadas em fase. Alta ROE presente.

Como se vê, o uso de um acoplador é fundamental para se tirar o máximo proveito, visto que os modernos transceptores baixam automaticamente a potência na presença de alta ROE (proteção para os transistores de saída).

### Na tabela abaixo estão as medidas fornecidas pelo Galieno Lobato, PY4JR

QRG	DIPOLOS	SEÇÃO CASADORA		COMP. TOTAL DIPOLO
		FITA TV	FITA 450	
160/10 M	31.08 M	17.40 M	20.68 M	62.16 M
80/10 M	15.54 M	8.70 M	10.34 M	31.08 M
40/10 M	7.77 M	4.35 M	5.17 M	15.54 M
20/10 M	3.88.5 M	2.175 M	2.585 M	7.77 M
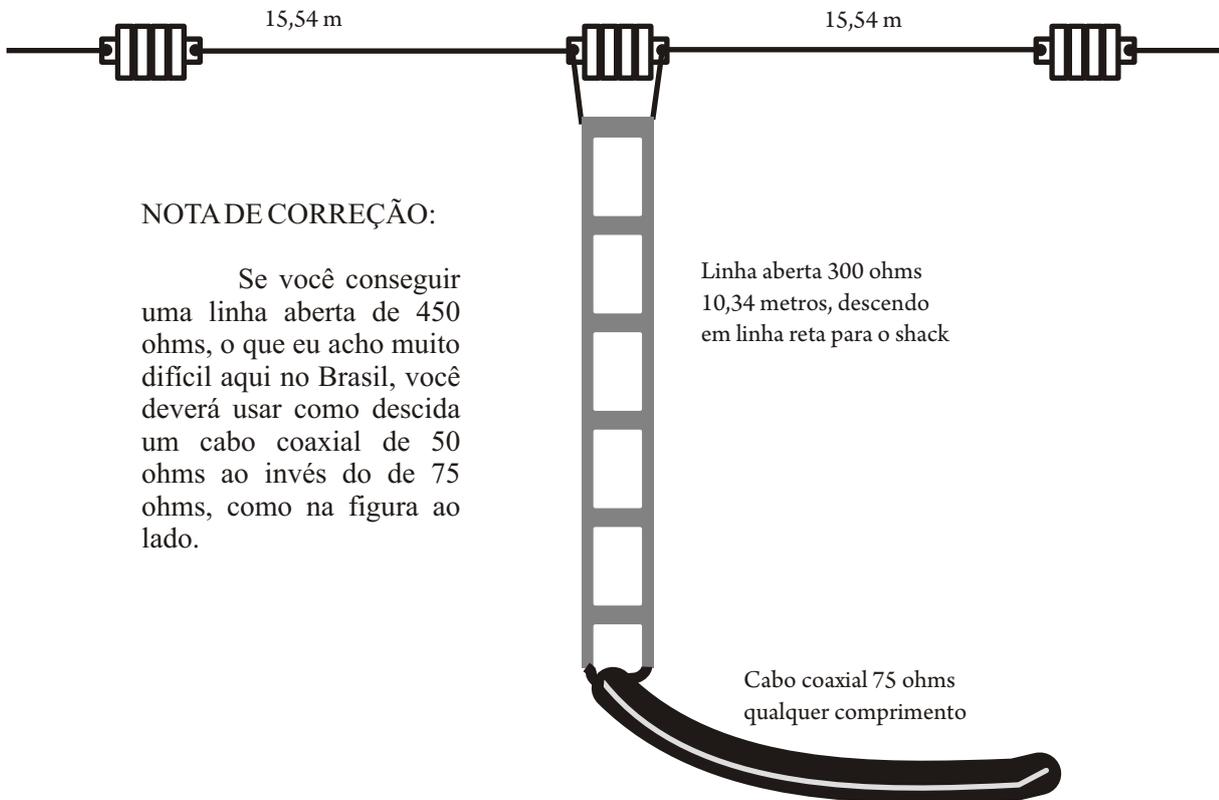
### Antena G5RV, na medida original apresentada na ANEP de 1983



O Galieno Lobato deu uma interessante dica para quem usar a fita de TV de 300  $\Omega$ : fazer furos no centro da fita, com o cuidado extremo de não se interromper os condutores. Isso faz com que a fita fique o mais próximo possível de uma linha aberta, já que o material plástico, que funciona como dielétrico, será bem reduzido.


### Outros dipolos multibandas e encurtados

Nesta parte do livro, vamos entrar num campo fascinante da dura arte de construir antenas: as antenas encurtadas, multibanda ou monobanda, usando traps ou bobinas (às vezes paralelo com um capacitor)

#### W3DZZ


É famosa e é multibanda, mas não é tão pequena assim, pois seu comprimento chega a 108 pés, ou pouco mais de 32 metros e requer um fio de cobre de 2 mm de diâmetro. Ainda assim, a antena é menor que um dipolo para 80 metros. Veja nos desenhos os detalhes para sua construção. Deve-se ressaltar que é um bocado difícil fazer ajustes nas bobinas, por isso alguns fabricantes norte-americanos vendem as bobinas prontas. Os capacitores devem ser de alta voltagem, de 5 KV ou mais. Melhor usar de 20 KV. Lineares de 1 Kilo? Risco por sua conta!

### Dimensões aproximadas da W3DZZ

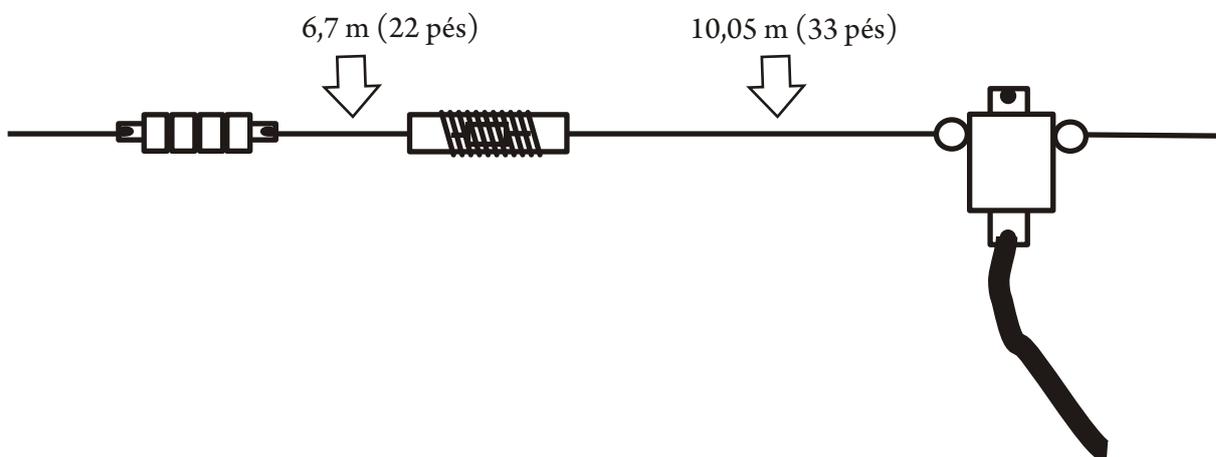

Detalhes da construção da bobina. O capacitor fica no interior do tubo de PVC, soldado entre as duas extremidades do enrolamento. Ao final, usa-se um tubo de maior diâmetro, “encapando” todo o conjunto. Pode-se usar um verniz resistente às intempéries. Atenção: Deve-se usar o corpo do PVC ou um isolador no centro para sustentar a bobina, caso contrário, o capacitor vai romper!

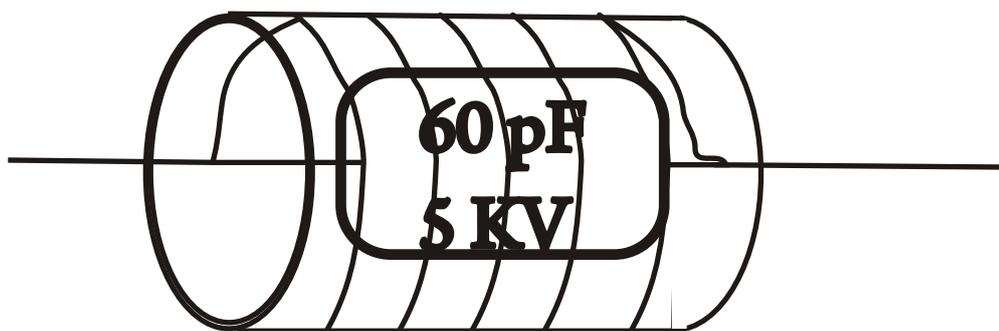ARO é bem alta nas faixas de 20 a 10 metros e a antena não funciona nas bandas novas. Em 80 e 40 metros, a impedância fica em torno de 60 ohms. Ajuste a antena em 40 metros. Nas outras bandas altas, é imprescindível a utilização de um acoplador de antenas.



Tubo de PVC de 1,5 pol. de diâmetro, 6 cm de comprimento aproximadamente (testar). Fio nº 16 encapado, 16 espiras. Espaço entre espiras igual ao diâmetro do fio. A indutância da bobina é de 8,5  $\mu$ H.

Outras medidas para esta bobina encontradas na internet: 19 espiras de fio de 3 mm de diâmetro. Diâmetro da bobina: 50 mm e comprimento da bobina, 80 mm. Caso a primeira não funcione bem, teste as medidas da segunda.

Os programas para cálculos de indutores incluídos neste livro ajudarão o leitor a construir e ajustar estes tipos de bobinas (traps) para antenas multifaixas ou encurtadas.

## Dipolos encurtados, de fio ou com tubos de alumínio


Um dipolo encurtado, usando bobinas, só mesmo para quem tem pouco espaço para sair em 40 metros. Mas tem algo interessante neste tipo de antena, conforme se observa nos desenhos mostrados abaixo: pode-se fazer um dipolo rotativo! Isto significa girar a antena para que os lóbulos irradiem com mais intensidade na direção desejada, conforme aprendemos na descrição do funcionamento dos dipolos.

Há uma grande matemática envolvida, mas um artigo do colega português Luiz Duarte Lopes, CT1EOJ publicado na revista QST de outubro de 2003 e com a ajuda de um programa disponibilizado por ele, pode-se com certa facilidade calcular todos os parâmetros para a confecção das bobinas. Neste caso, não usa capacitores.

Mais ainda, com um pouco de trabalho, pode-se construir uma excelente antena Yagi de 2 elementos, que compensaria em muito as perdas obtidas numa antena encurtada por bobinas, já que a Yagi-Uda concentra o sinal numa única direção. Numa futura atualização deste livro, ensinaremos como calcular o encurtamento de uma antena dipolo.

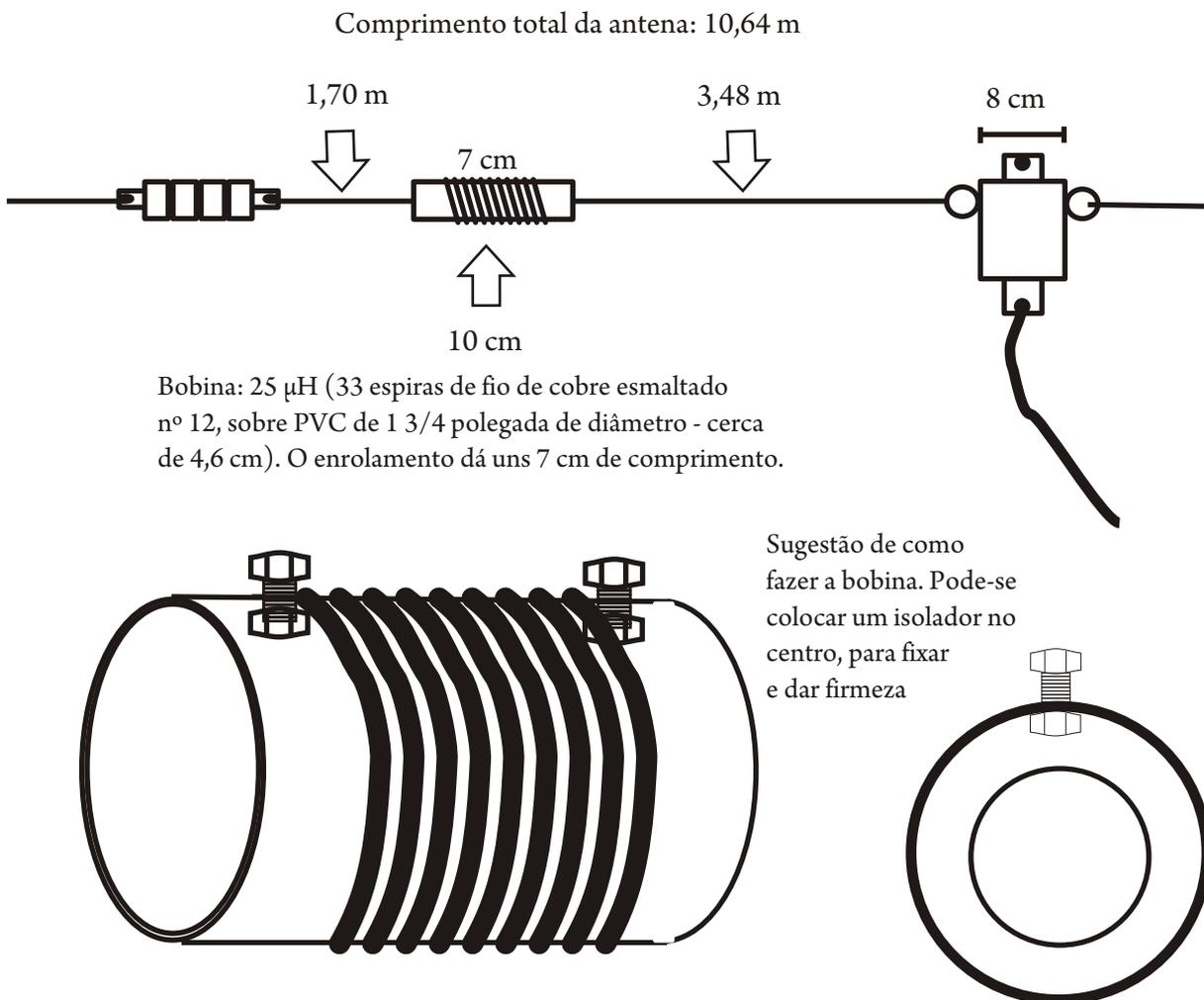
### Dipolo encurtado com bobinas para 40 metros

Fica claro pelas experiências realizadas, que o melhor rendimento se consegue quando as bobinas ficam mais para a extremidade da antena. Alguns preferem usá-las no centro de cada perna do dipolo. Veja o resultado final, usando-se fio encapado nº 12.


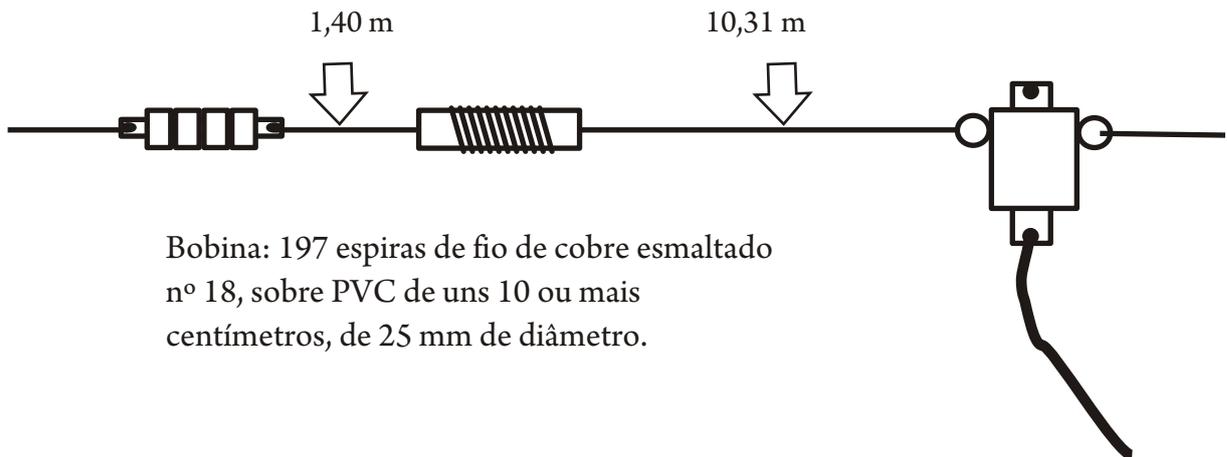
### Dipolo encurtado para 40 e 80 metros

Este é um desenho clássico, divulgado na internet por vários colegas. Costuma ser usado na forma de V invertido, economizando o precioso espaço daqueles que moram nos grandes centros urbanos. O comprimento total é pouco maior que um dipolo para 40 metros. Veja os detalhes no



### Antena Bazuca 40 metros


Também é um dipolo muito apreciado por funcionar em toda a faixa com baixa ROE, devido ao diâmetro do fio usado (coaxial). Isso torna-a uma antena “banda larga”.

A dificuldade talvez seja a terminação do dipolo, já que tensão mecânica é grande, devido ao peso e a tendência do cabo coaxial se expandir com o calor.

A parte do cabo coaxial (13 m) incluindo a alma e a malha é emendada a um fio de cobre de um bom diâmetro.


Detalhes para a construção desta antena podem ser obtidos no programa “coaxial dipoles”, do colega VE3-SQB.

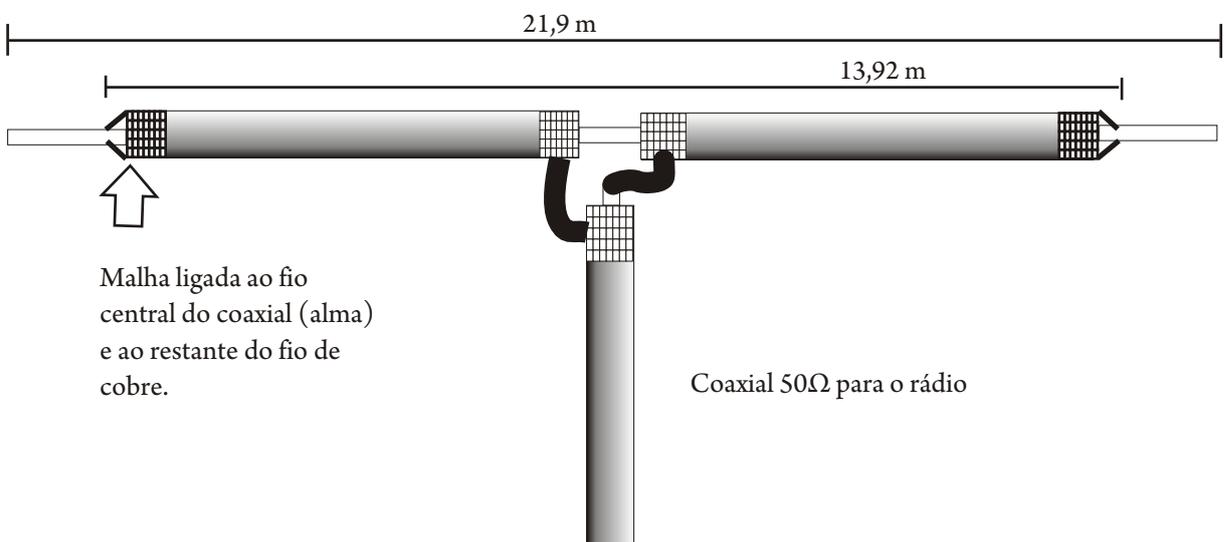No centro da antena, a malha (só a malha!) é cortada nuns 2,5 cm ou mais e cada ponta emendada ao cabo coaxial de descida para o rádio.



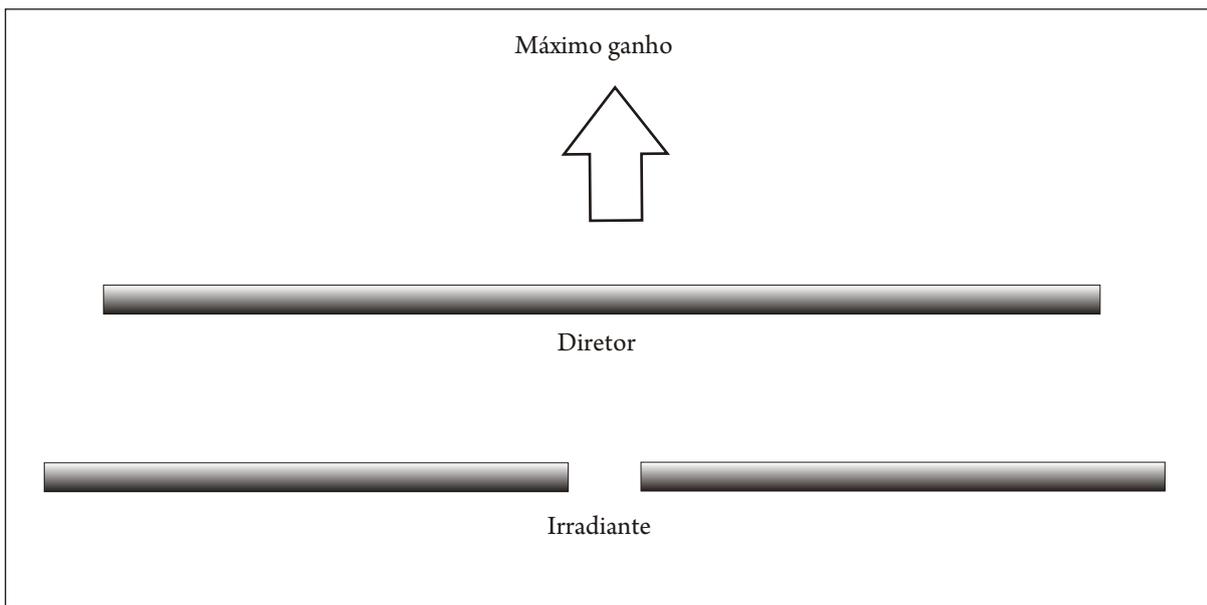
## Antenas direcionais Yagi-Uda e Quadra Cúbica

Para quem quer contatos a longa distância, ou chegar longe com o mínimo de potência, como no QRPismo, é obrigatório o uso de uma antena de alto ganho e de considerável relação frente/costa. Vamos ver alguma teoria das antenas Yagi. Note que os programas atuais calculam todos os parâmetros otimizados. Não há com o que se preocupar: é só arrumar os alumínio e montar a sua.... Fácil demais? E é!



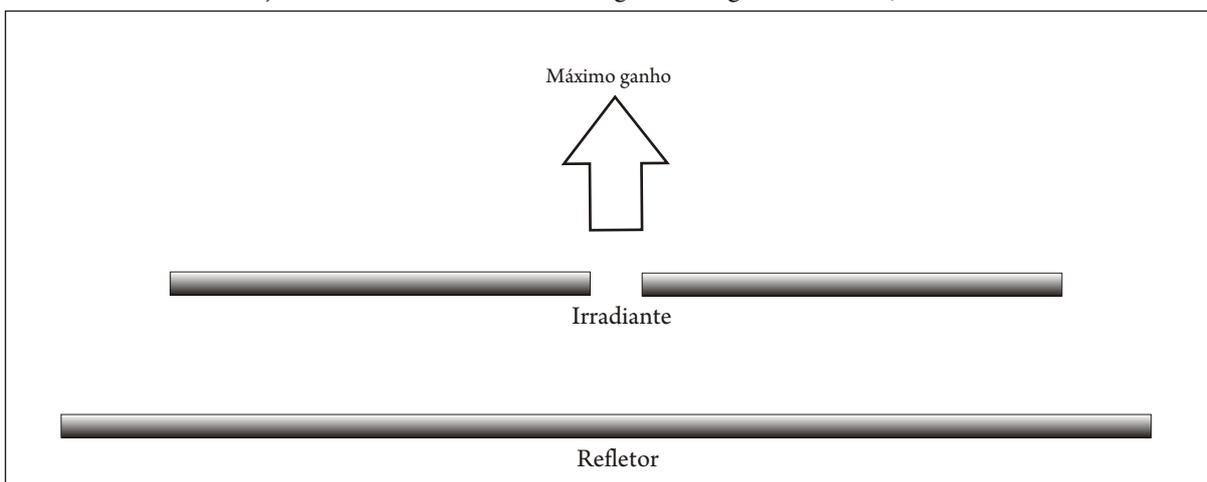Veja este outro desenho. Consegue ver alguma diferença?



Esta é a diferença: O irradiante sempre leva o cabo coaxial. O elemento parasita quando é maior que o irradiante, este é o refletor. Quando leva um elemento parasita menor que o irradiante, ele é chamado de diretor. Pode ter vários diretores, mas quase sempre um único refletor! Como uma seta, a antena sempre irradia na direção do elemento menor. Se usar apenas dois elementos, o irradiante será sempre o maior

A regra é a mesma que estudamos: o refletor é sempre 5% maior que o irradiante e o diretor é 5% menor que o irradiante. Pode haver pequenas diferenças nesta porcentagem, a título de otimização,

conforme se observa o resultado dos programas para cálculos de antenas Yagi-Uda.

Segundo cálculo padrão, o comprimento da gôndola (boom) é de  $\frac{1}{4}$  do comprimento de onda. Não há rigidez neste cálculo, mas ele influi na impedância da antena e na diretividade. Pode-se até ligar um cabo de 50 ou 75  $\Omega$  sem problemas, mas com certeza algo sairá perdendo. Quando otimizada, a impedância pode ficar de meros 5 ohms a centenas de ohms. O comprimento da gôndola pode variar de 0,15 a 0,30 comprimento de onda.

Veja abaixo o resultado para o cálculo de uma Yagi de 2 elementos para 28 MHz:

Refletor 5,19 metros aproximadamente.


Irradiante 4,94 metros aproximadamente.

Separação entre os elementos 2,12 metros, aproximadamente.


O uso do gamma-match ou transformador de impedâncias é sempre bem vindo. A vantagem do gamma é que ele permite uma ampla margem de ajuste, o que não acontece com o transformador padrão, a menos que se conheça a impedância no centro da antena e, utilizando a fórmula padrão, calcular o transformador no comprimento de onda correto. Acredite, fique com o gamma-match!

A propósito, por quê usar caríssimos tubos de alumínio se você pode usar um fio de cobre encapado para fazer sua direcional Yagi? A armação da antena, inclusive gôndola, pode ser tubos de PVC fino. Os fios que formam os elementos irradiante, refletor ou diretores, são afixados com fita isolante, de preferência, de alta fusão. Pode-se usar abraçadeiras.

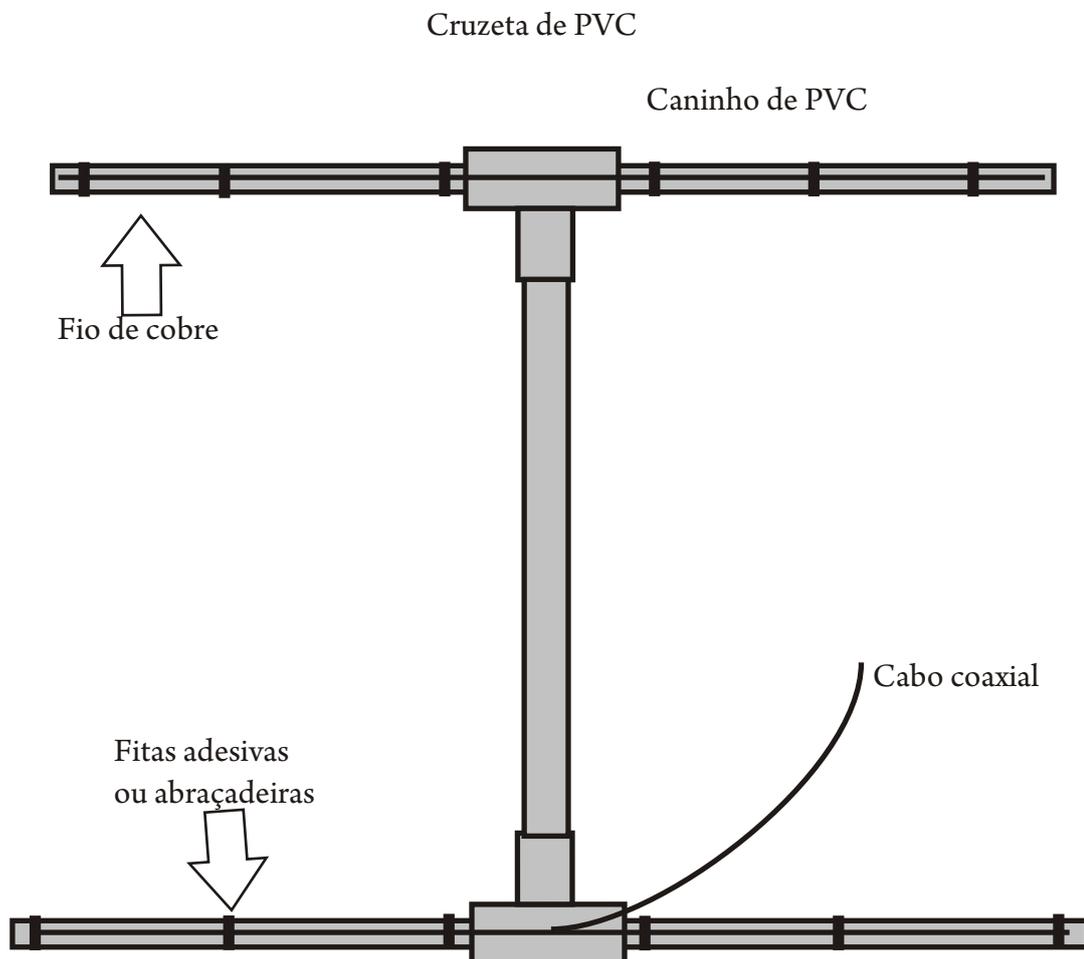Na figura abaixo, uma sugestão da sua Yagi de fio e PVC para VHF.



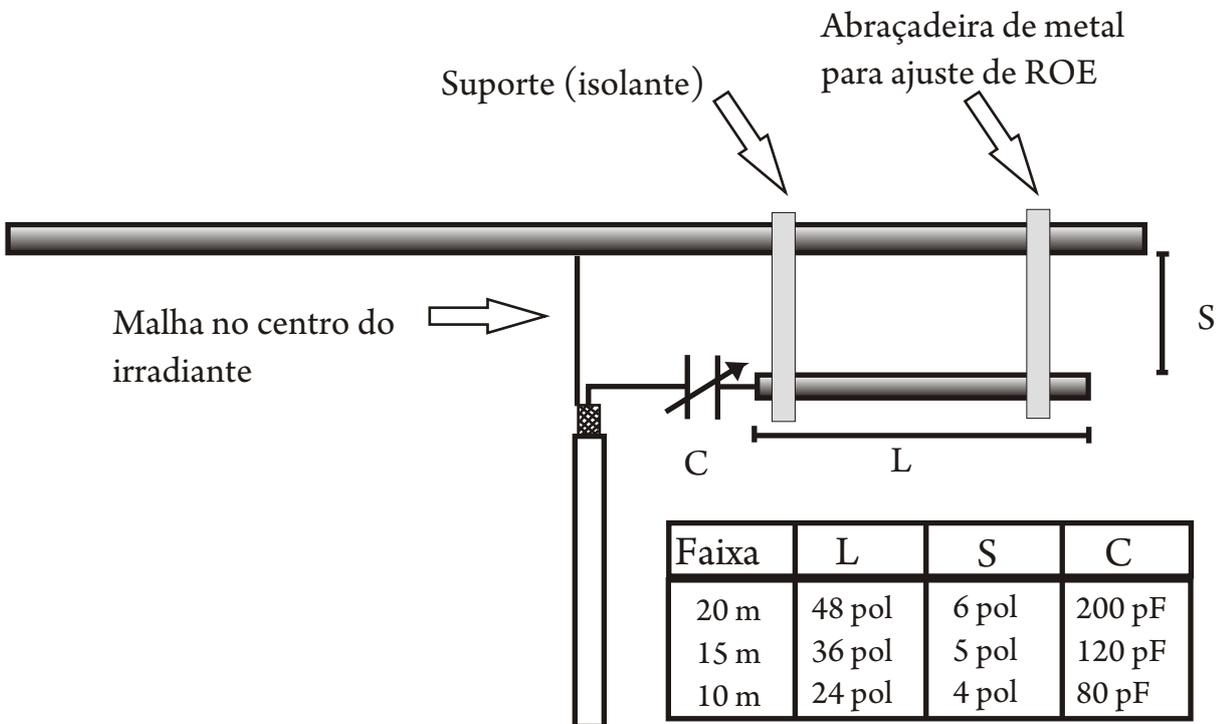Abaixo, detalhes para a montagem do gamma-match. O tubo de alumínio que recebe o condutor central do cabo coaxial, costuma ter meia polegada de diâmetro. Este tipo de gamma-match também serve para antena Quadra Cúbica, mas o comprimento dos elementos é bem maior e há uma sutil diferença em sua construção.





Com certeza haverá diferenças nos dados fornecidos por programas de computador. A maioria das antenas Yagi não traz o capacitor, quase sempre um variável de pequenas dimensões (miniatura). Faça um teste usando o segundo modelo mostrado neste livro. Já os montadores de quadra-cúbica preferem usar um tubinho de cobre, encontrado em oficinas de automóveis (ou acessórios para geladeiras), e no centro, usar o fio 10 encapado. A ligação é feita por uma garra jacaré. Após encontrar o ponto de menor ROE, solde o fio.

Note que alguns programas não dão detalhes, mas se você montar o gamma-match para uma Yagi-Uda, sem o capacitor variável, a alma do cabo coaxial fica dentro do tubo de alumínio (que funcionará como capacitor!) e sua ponta, sem ligação. O ajuste é feito através de uma abraçadeira, que corre sobre o tubo de alumínio e o elemento irradiante. Isto é importante!

Por outro lado, o esquema apresentado no programa do colega VE3SQB, ocorre o inverso: o fio central do cabo coaxial é ligado no caninho de alumínio (stub), na parte externa e o fio central (gamma rod), ligado ao irradiante. O fio central continua isolado e é ele quem corre dentro do tubo de alumínio! Na nossa opinião, mais fácil para entrar água e de difícil ajuste final...

Se você usar o gamma-match para uma quadra cúbica, usando o capacitor variável, a barra do acoplador gamma é ligada diretamente ao elemento da antena, através de um fio curto-circuitante. Veja o desenho com as diferenças dos gamma na seção deste livro que fala sobre os acopladores ou transformadores de impedâncias.

Observe que nas montagens da quadra-cúbica, a malha do cabo coaxial de 50 Ω vai exatamente ao centro do elemento irradiante.

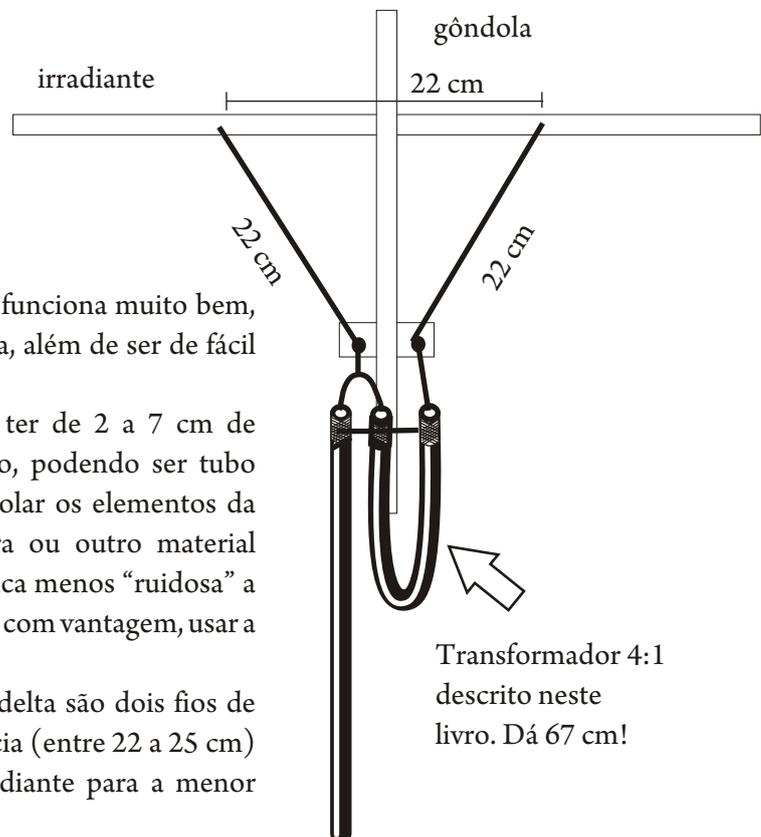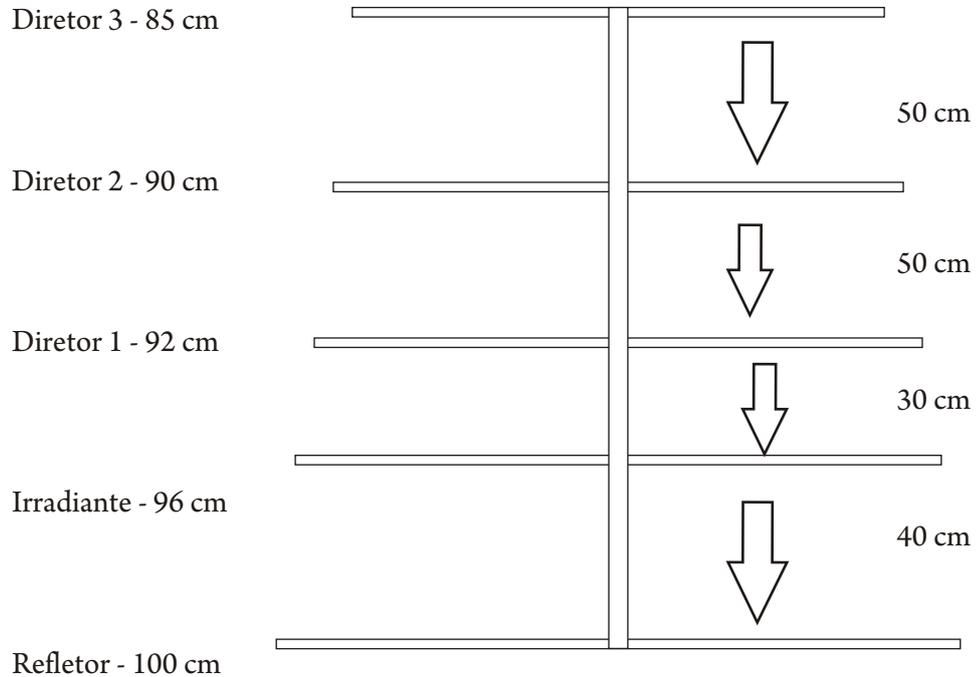**MODELOS PRÁTICOS DE ANTENAS****Direcional de 5 elementos para VHF**


Esta é uma antena clássica e funciona muito bem, conforme já comprovamos na prática, além de ser de fácil montagem.

A gôndola ou boom, pode ter de 2 a 7 cm de diâmetro e 1,80 m de comprimento, podendo ser tubo quadrado. Se quiser, você poderá isolar os elementos da gôndola, através de uma mangueira ou outro material isolante. Alguns colegas dizem que fica menos “ruidosa” a antena feita assim. Poderia também, e com vantagem, usar a gôndola de PVC.

Os elementos em forma de delta são dois fios de pouco mais de 1 mm, tendo a distância (entre 22 a 25 cm) ajustada ao longo do elemento irradiante para a menor ROE.

Transformador 4:1  
descrito neste  
livro. Dá 67 cm!

### Direcional de 3 elementos para VHF

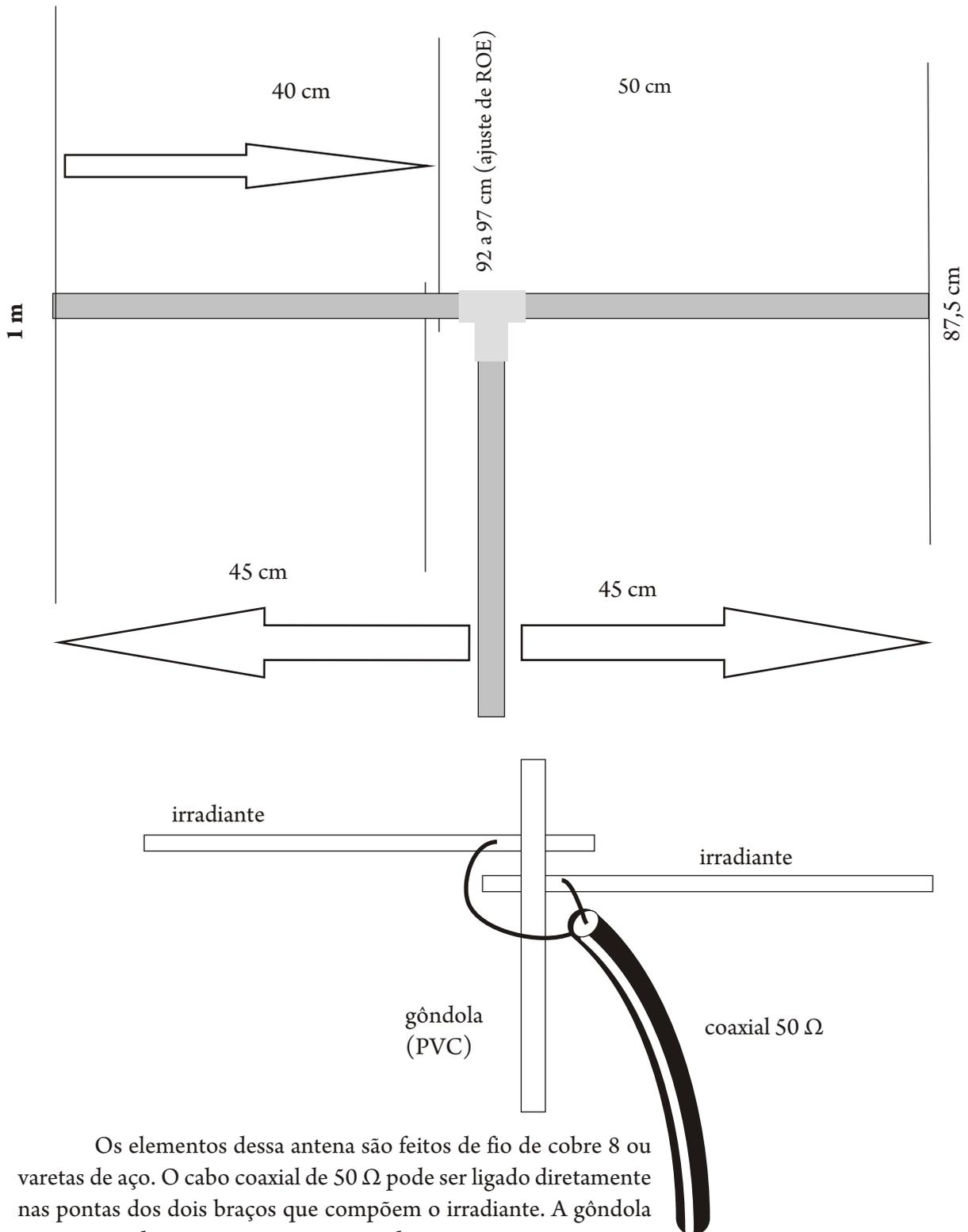

Os elementos dessa antena são feitos de fio de cobre 8 ou varetas de aço. O cabo coaxial de 50  $\Omega$  pode ser ligado diretamente nas pontas dos dois braços que compõem o irradiante. A gôndola tem 1 metro de comprimento, aproximadamente.

Observe que o desenho não está rigorosamente em escala.

Mantenha-se sempre por dentro das atualizações de nossos livros. Visite sempre nossa página na internet: [www.pt9aia.blogspot.com.br](http://www.pt9aia.blogspot.com.br)

**YAGI-UDA ANTENNAS by VE3SQB**

INPUT FREQUENCY IN MHZ

IF USING TAPERED ELEMENTS, INPUT (IN DECIMAL INCHES) LARGEST AND SMALLEST DIAMETERS ELSE 1 AND 1

2 ELEMENT  
 3 ELEMENT  
 4 ELEMENT  
 MULTI ELEMENT

ELEMENT DIAMETER

3/4	19mm
7/8	22.2mm
1	25.4mm
1 1/8	28.6mm
1 1/4	31.7mm

L  S

---

REFLECTOR   DIR 7,8

DRIVEN  SPACING FROM PREVIOUS DIR 9,10,11

DIRECTOR 1   DIR 12,13,14,15

DIRECTOR 2   DIR 16,17,18

DIRECTOR 3   DIR 19,20

DIR 4   DIR 21

DIR 5,6

**CM**

Acima, programa para cálculo de Yagi-Uda de 2 a 21 elementos. Abaixo, programa para cálculo de gamma-match. Mas atenção: há uma diferença entre uma vírgula e um ponto. Se o programa der a mensagem "run timer error" e fechar, algo foi digitado errado ou faltou preencher algum campo! Nota: Use sempre uma vírgula e não ponto para separar números, no caso da frequência em Mhz. NOTA: NÃO PRECISA DE GAMMA! Os cálculos são para conexão de cabo coaxial de 50 ohms direto, se você separar o elemento no meio!

**GAMMA by VE3SQB**

FREQUENCY IN MHZ

SPACING

TAP POINT LENGTH

TUBE LENGTH

CAPACITOR VALUE

Capacitor (gamma rod) insertion length

The diagram shows three methods for gamma matching:

- A:** A coaxial cable is used as a capacitor, with the tap point at the end of the tube. Labels include TAP POINT, TUBE, SPACING, and CAPACITOR.
- B:** An insulated spacer is used between the tube and the gamma rod. Labels include INSULATED SPACER, TAP POINT, PLASTIC SLEEVE, and GAMMA ROD.
- C:** A gamma rod is inserted into the tube, with a plastic sleeve around it. Labels include TAP POINT, PLASTIC SLEEVE, and GAMMA ROD.

This program will give you a starting point for matching your home-brew antenna when you do not have the means to measure or calculate the resistance and reactance. The gamma tube should be 1/4 the diameter of the element. In 'A' the capacitor is a piece of coax with the coating and braid removed. 'B' allows more freedom in the size of the tube. Fit the tube, sleeve and rod snug. 'C' uses a variable capacitor. After adjustment, waterproof everything. NOTE. Quads have been made with tube gammas but decrease the tap length by 25%. Decrease the capacitance and tube length by 10% and divide the spacing distance by 2.5. A proper quad gamma should be made of stiff wire but this usually limits you to the 'C' style gamma.

### Antenas loop e quadra-cúbica

“A rainha das antenas”. Esta frase é bem comum e tem razão: uma quadra-cúbica é um verdadeiro “canhão”, quando bem projetada. O problema é justamente sua construção física, que envolve materiais até pesados.


Uma quadra cúbica é na verdade uma antena loop com dois ou mais elementos. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre a antena loop e como calculá-la. Embora bi-direcional, por ser uma antena de onda completa, dá um ganho razoável e muitos radioamadores norte-americanos tem verdadeira paixão por este tipo de antena.

Como vimos no início, a loop é uma antena de onda completa. Portanto, usa a fórmula padrão de 315 dividido pela frequência que nos interessa. A impedância fica em torno dos 120  $\Omega$  e pode assumir várias formas, desde triângulo, quadrada ou conforme for seu terreno. Se usar mais um elemento parasita, torna-se uma quadra-cúbica.

Uma sugestão é sempre afastá-la ao máximo do solo. Ajuda muito. Se assumir a forma de um quadro, cada lado do quadro terá  $\frac{1}{4}$  de onda. O cabo pode ser ligado na lateral (polarização vertical) ou embaixo (polarização horizontal). Alguns colegas fazem-na na forma de um retângulo. Parece que casa melhor a impedância e dá um bom ângulo para irradiar na linha do horizonte.

Um detalhe: a loop pode ficar “de pé” na vertical, ou ser montada na horizontal, o que chamamos de “quadra-deitada”. Irradia para o céu, mas como o sinal sobe como um canhão, também desce com força total num raio de 1000 Km! Interessante para os 7 e 3,5 MHz. Para bandas altas, melhor usar dois elementos, formando uma quadra-cúbica.

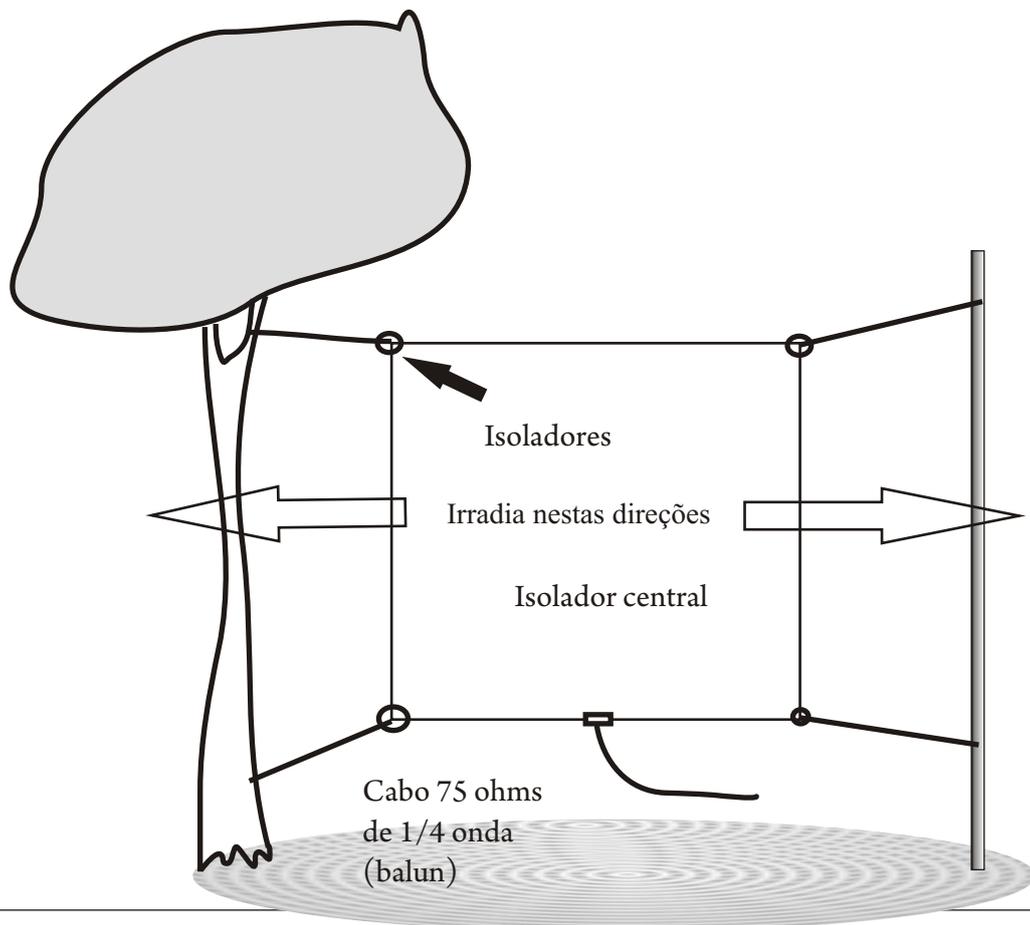Abaixo uma antena loop, de 1 onda completa.



Agora, um pouco de cálculo. Queremos esta antena para operar nos 10 metros, frequência de 28 MHz.

Fórmula padrão para loop de fio fino:  $315/28=11,25$  metros. Este é o comprimento total do fio, ou seu perímetro. Basta dividir o valor por 4 (cada lado da antena) e teremos o comprimento: 2,81 m de cada lado.


Pode-se usar o gamma-match, calculado com o programa de computador ou usar o transformador de impedâncias, que é um pedaço de cabo coaxial de  $75 \Omega$  RG 58, de  $\frac{1}{4}$  de onda. Temos então  $285/28=10,17$  dividido por 4. Obtemos 2,54 metros aproximadamente. As fórmulas levam em conta o fator velocidade do cabo coaxial, normalmente em torno de 0,66% que deve ser multiplicado pelos 2,54 metros obtidos. Isto significa que o transformador terá no final 1,7 metros. Se após a montagem da antena e do gamma ainda a ROE for alta, experimente reduzir o comprimento do gamma. Veja que o restante da linha é de 50 ohms, senão, você estaria apenas fazendo uma emenda no cabo coaxial! Nota: o casador acima é de 2:1, pois “casa” os  $120 \Omega$  da antena com os  $50 \Omega$  do cabo coaxial.

Claro que se você tiver um destes fabulosos analisadores de antenas, seu trabalho será infinitamente facilitado, podendo testar o gamma antes de soldá-lo à antena.

A antena loop tem um quadro apenas. Se acrescentar mais elementos (quadros), tornar-se-á uma cúbica de quadro e a impedância irá variar de 25 a mais de  $300 \Omega$ , por isso, o gamma-match em série com um capacitor variável, para ajuste grosso. O transformador neste caso tem a proporção de 4:1 usando-se o cabo coaxial de 50 ou  $75 \Omega$ , embora muitos usam o que foi descrito acima.

Já pensou em usar uma loop multibanda? É fácil de fazer e os quadros receberão a mesma ligação do cabo coaxial. Visto que cada quadro requer um casador de comprimento físico apropriado, o ideal é usar um acoplador entre o rádio e o cabo coaxial. Você poderia, por exemplo, calcular o gamma para uma das bandas especificamente e “casar” as outras com o acoplador de antenas, caseiro ou comprado “pronto”.

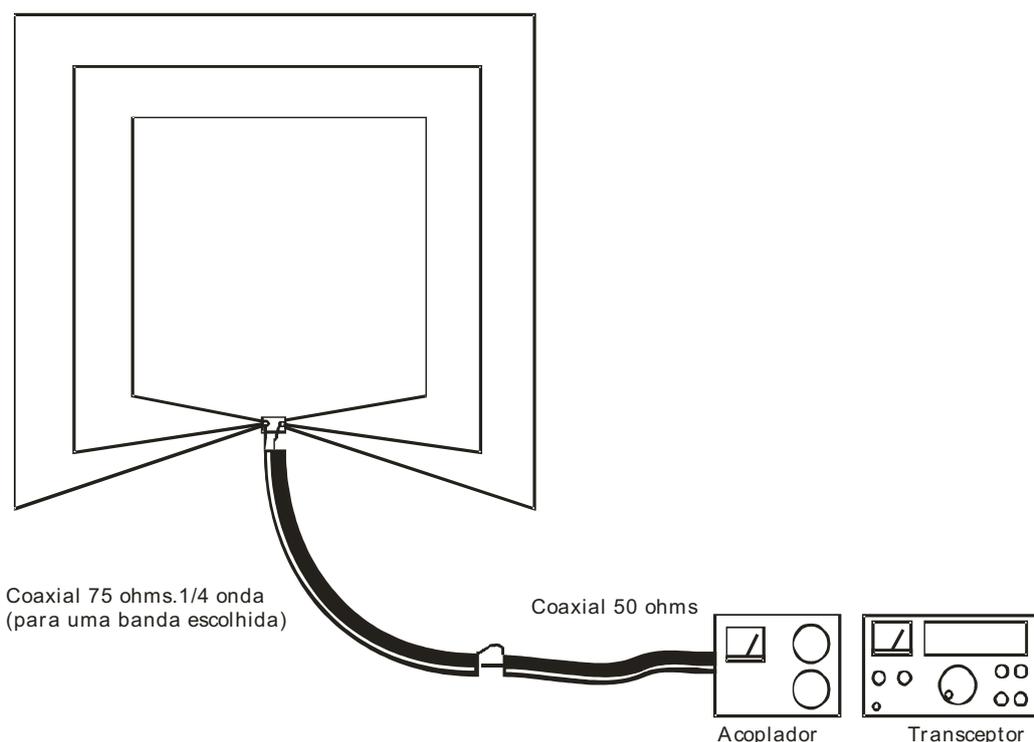Abaixo uma idéia sobre uma loop multibanda, polarização horizontal.



### Loop de quadro aberto, de meia-onda (ou dipolo dobrado)

Que tal uma “quase” loop, de tamanho reduzido para 20 metros? Alguns colegas tem experimentado, inclusive na forma de multibanda, a loop de quadro aberto, de meia onda. Na verdade seria um dipolo de meia onda dobrado em forma de um quadro. Ao contrário da loop, o extremo é aberto, ou seja, isolado. A impedância da antena é bem reduzida. Alguns colegas sugerem usar o transformador 1:1 e o cabo coaxial, descer pelo centro do quadro.


Teoricamente, pode-se inclusive usar um elemento refletor, tornando-a direcional.

É possível montar essa antena multibanda, com uma ligação única de cabo coaxial, como mostrado nas páginas anteriores, sobre a quadra-cúbica multibanda. Há uma certa polêmica sobre esta antena, por isso, que tal experimentar?

Neste exemplo: dipolo para 14,2 MHz: Usando a fórmula padrão, temos 10,03 metros ou 5 metros cada perna do dipolo. Dobre em formato de “U” e temos a loop de quadro aberto, de meia onda.

Um detalhe importante: este tipo de loop, incluindo a Moxon, irradia em direção ao ponto de ligação do cabo coaxial (feed-point), ao contrário da loop de onda completa (e quadra-cúbica).

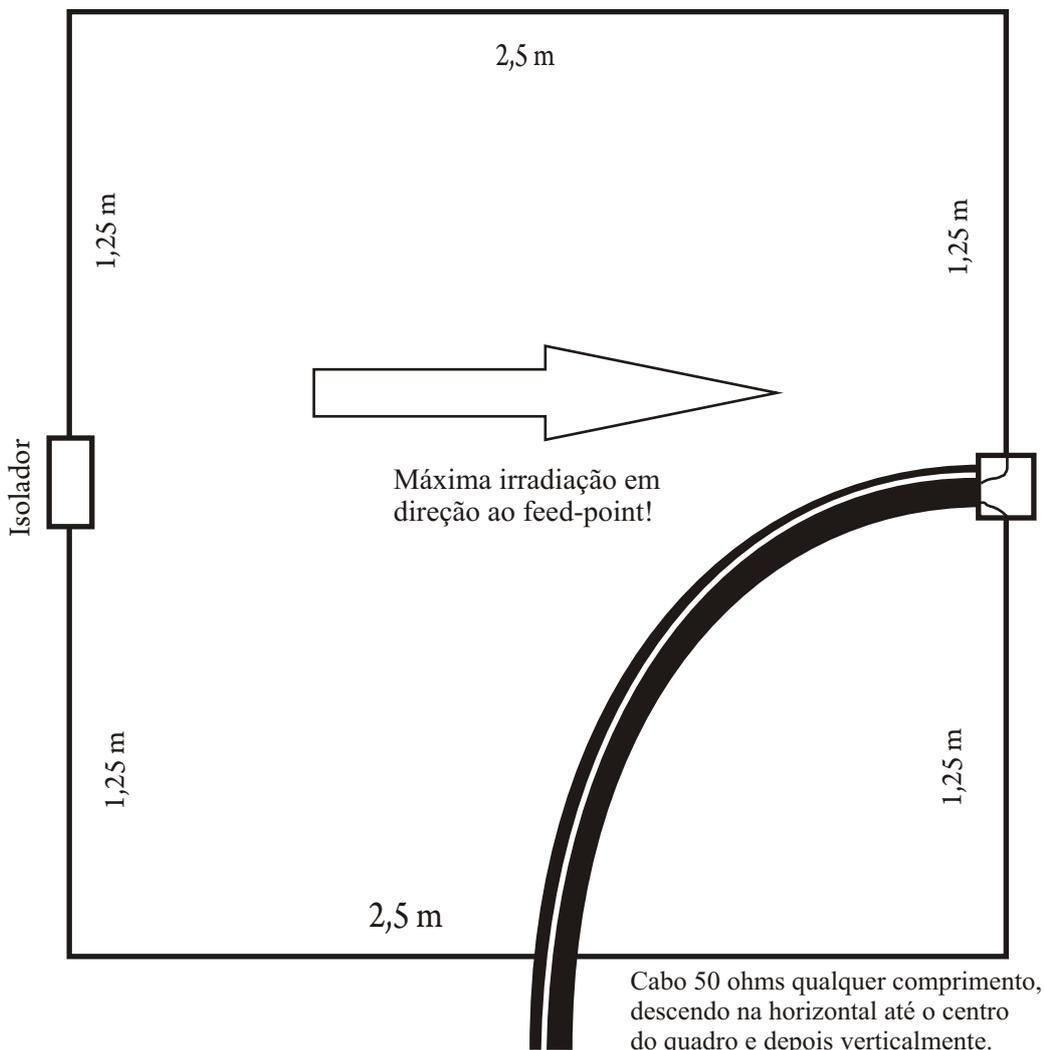Esta antena pode ser instalada na vertical ou na horizontal, deitada, mas sempre irradia em direção ao *feed-point* (ponto de ligação do cabo coaxial)




### **Antena loop retangular para 10 metros**

Esta antena loop para 28 MHz é de fácil construção e, pelo seu formato retangular, permite a ligação de um cabo coaxial de  $50\ \Omega$  diretamente à antena.

Por via das dúvidas (e aí está o segredo!) faça um transformador de impedância enrolando o cabo coaxial, formando 3 espiras de uns 30 cm de diâmetro.

O fio para essa antena é o de nº 12 AWG e o ganho é pouco mais de 2 dB sobre um dipolo, o que não é nada desprezível, dando 1:1 de ROE em 28.400 KHz.

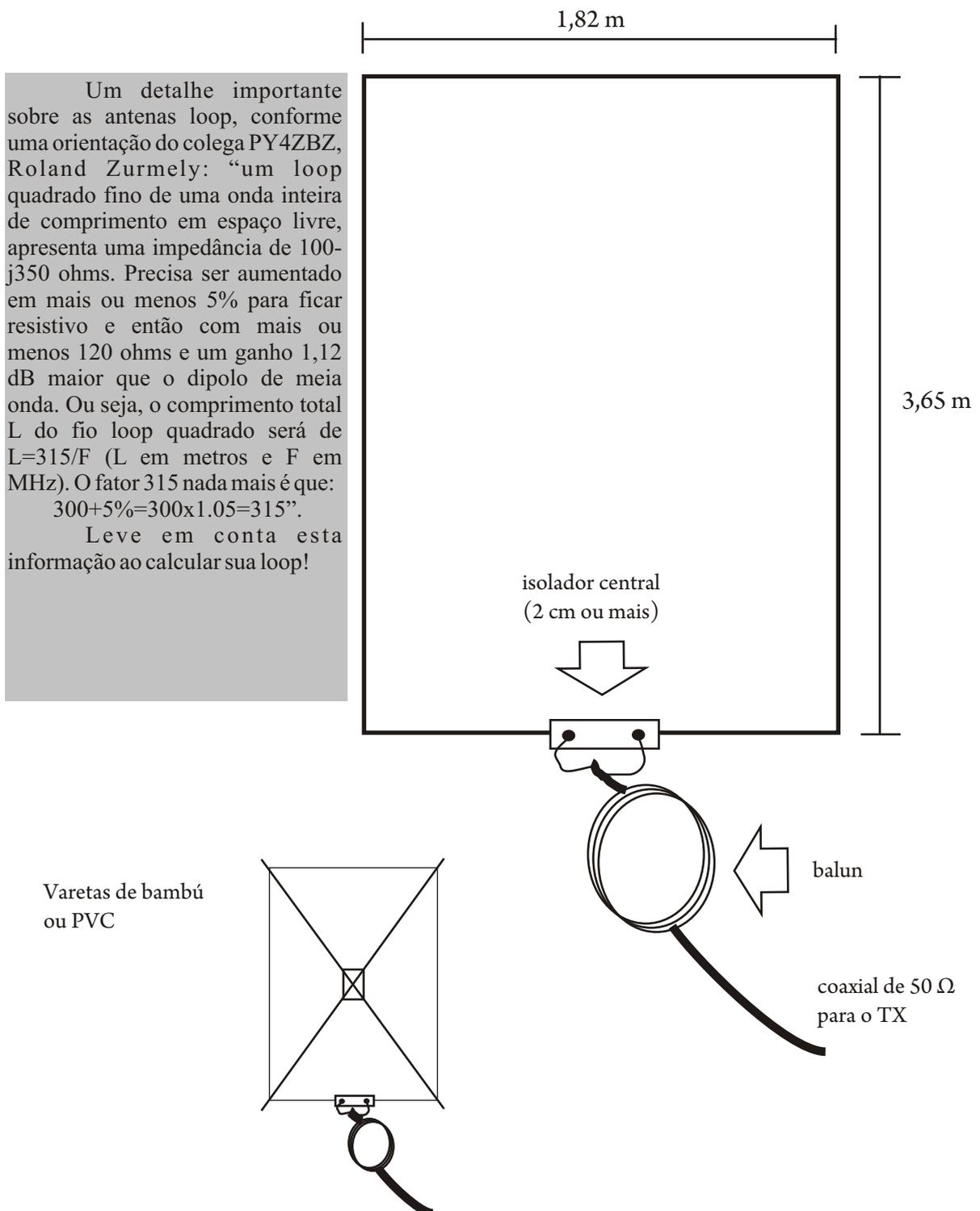Se não amarrar as pontas em árvores ou postes de madeira, você pode construir uma cruz de bambú ou PVC para suportar a antena, como se faz com uma quadra-cúbica.



**ADENDO: MAIS SOBRE ANTENA LOOP RETANGULAR PARA OUTRAS FAIXAS**

**Antena Quadra Loop com coaxial de 50 ohms**


Como é sabido, uma antena loop (um quadro de onda completo) tem uma impedância em torno de 120 ohms, mas descobriu-se que mudando a forma do quadro, é possível conseguir quase 50 ohms de impedância resistiva, o que é atraente para a maioria dos operadores, que não precisarão usar um acoplador de antenas ou “gamma-match” construído com cabo coaxial de ¼ ou ½ onda.

Note o leitor que as medidas estão em centímetros, para dar maior precisão. Só para esclarecer: 370,48 cm é o mesmo que 3,7 metros. Os lados A e B são repetidos duas vezes, que somando tudo, obtém-se o comprimento total do fio (seu perímetro). Se tiver curiosidade, some todos os lados e você terá o comprimento de onda/fio em metros. A fórmula é a mesma para se calcular antenas quadra:  $300/F$  (Mhz)=L (comprimento em metros)

A antena pode ser montada em pé, como mostrado na figura ou deitada e irradia para os lados.



Faixa	A	B
14 MHz	367,03 cm	744,22 cm
21 MHz	246,38 cm	497,84 cm
24 MHz	208,28 cm	424,18 cm
28 MHz	182,88 cm	370,48 cm

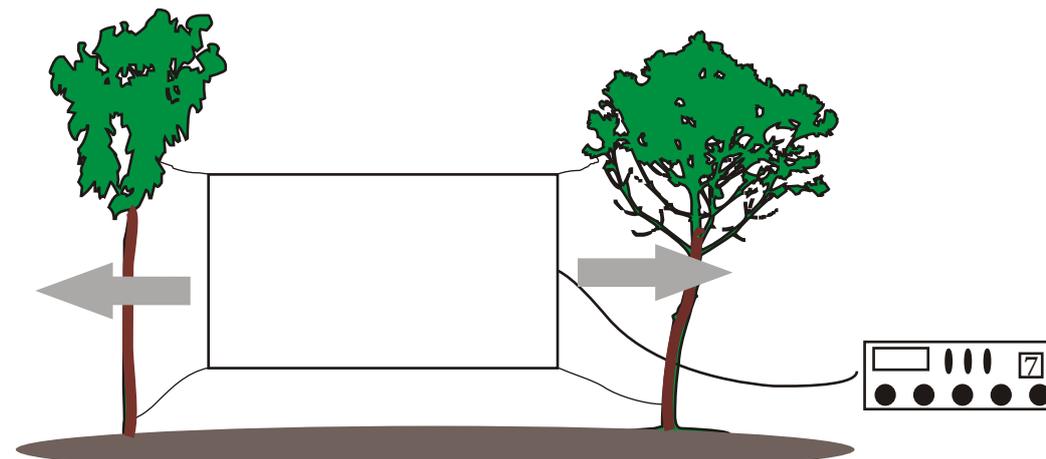



## Antena Moxon

Não é uma antena de pequenas dimensões, mas tem seus adeptos em todo o mundo, especialmente para as faixas mais altas. Estamos falando da antena Moxon (pronuncia-se mocssom), tem algum ganho e é direcional, a exemplo da Yagi, mas com uma vantagem: sua área é menor que uma Yagi.

Abaixo os desenhos da Moxon e o programa para seu cálculo, que pode ser baixado pela internet no seguinte endereço: <http://www.moxonantennaproject.com>

Esta antena opera deitada e sua construção assemelha-se a um quadro de uma quadrática ou loop. O bom é que não precisa de nenhum tipo de acoplador para sua sintonia. No sítio indicado você encontra mais detalhes interessantes sobre esta antena. Depois de montada e na posição horizontal, os elementos sustentadores (cruz) poderão ficar um pouco envergados. Sem problemas, desde que isso não deixe muito frouxo o quadro irradiante (os fios). Não se esqueça que esta é uma antena direcional e você deve usar um mastro rotativo ou um rotor na ponta de sua torre.

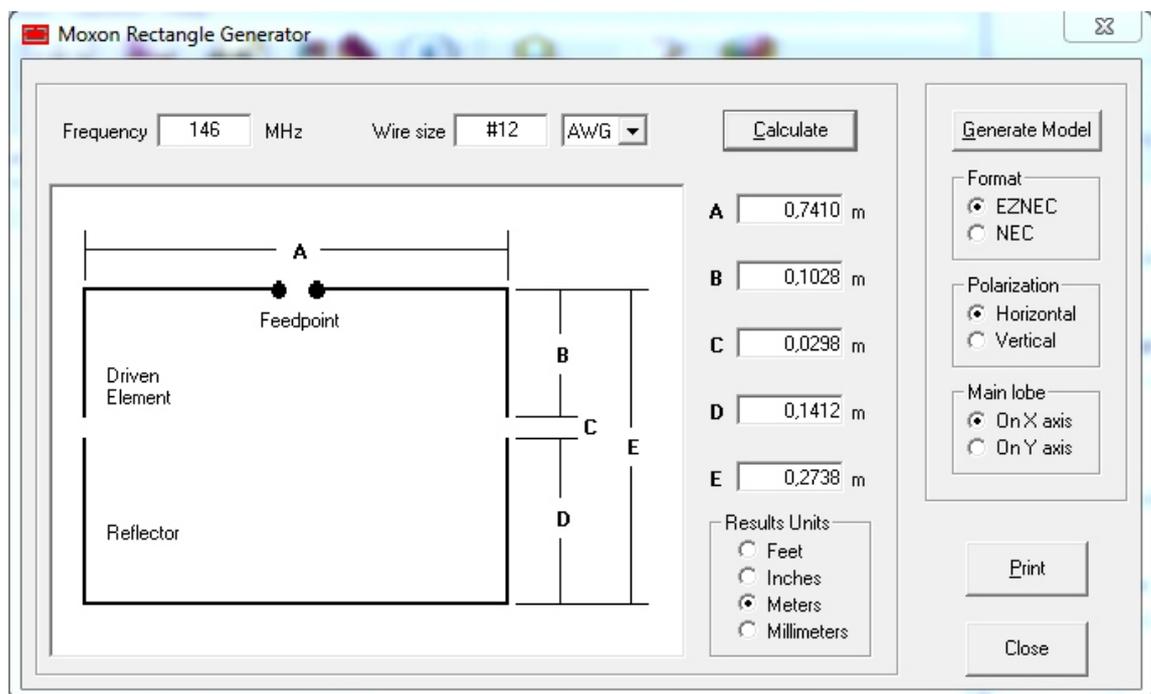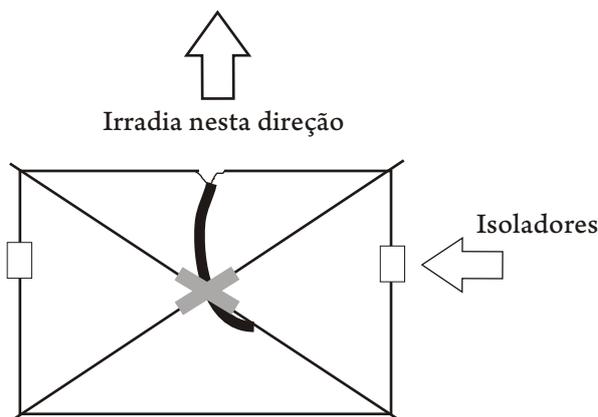
Segundo alguns autores, a relação frente/costas desta antena varia de 15 a 20 dB, o que confirma suas excepcionais qualidades como antena direcional!


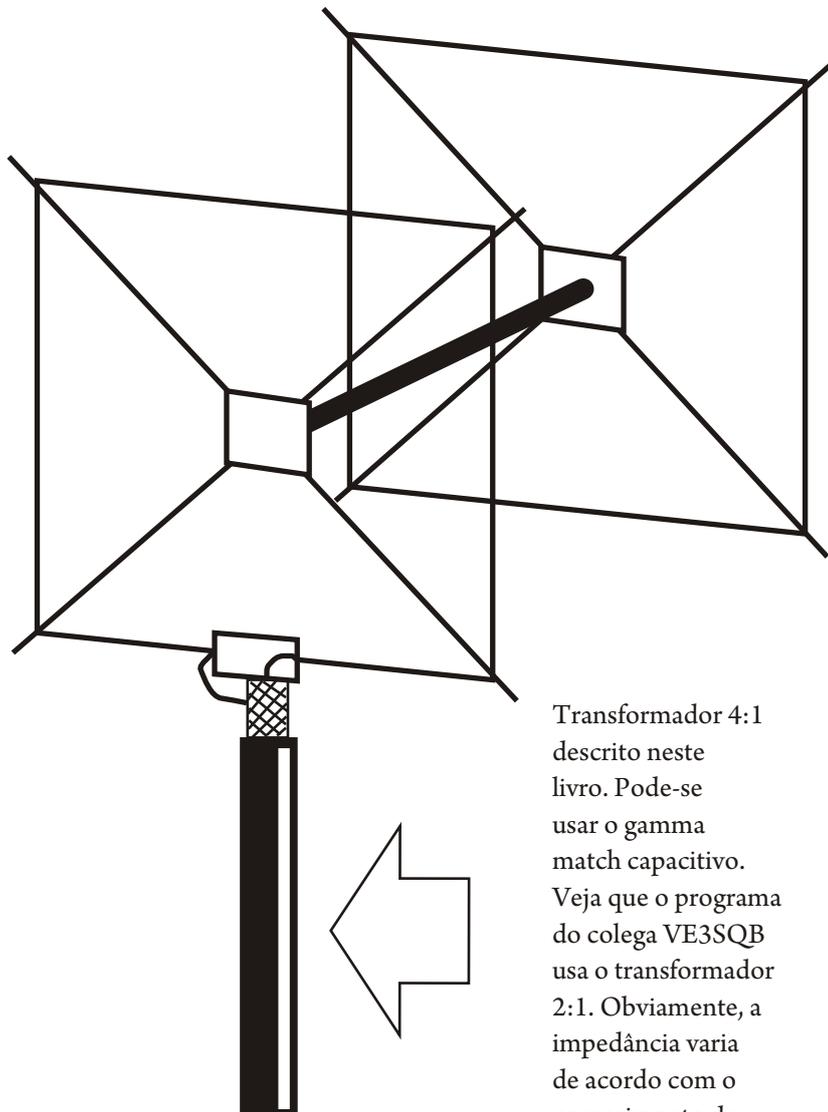
## Antena quadra-cúbica

Os cálculos são os mesmos fornecidos acima para a antena loop. Apenas acrescenta-se um elemento refletor ou diretor, com o comprimento 5% maior ou 5% menor, respectivamente. No caso de dois elementos, o irradiante será o elemento maior, de preferência. Pode-se usar o transformador 4:1 ilustrado neste livro, feito com um pedaço de cabo coaxial de  $50 \Omega$  (seção casadora em forma de "U"), de  $\frac{1}{2}$  de onda ou o gamma-match capacitivo, feito com um capacitor variável e um pedaço de fio, que irá curto-circuitado através de uma abraçadeira, conforme cálculos também fornecidos. A vantagem deste último é que permite um ajuste fino para a menor ROE. Você pode montá-la multibanda, ligando um cabo coaxial para cada faixa e com casador previamente calculado.

Varetas de bambú.  
Distância da gôndola:  
0,15 a 0,2  
comprimento de onda



Transformador 4:1 descrito neste livro. Pode-se usar o gamma match capacitivo. Veja que o programa do colega VE3SQB usa o transformador 2:1. Obviamente, a impedância varia de acordo com o comprimento da gôndola e o número de elementos, por isso, não é um valor fixo, conforme mostramos neste livro!

Dados para o gamma-match, semelhante ao da Yagi

Faixa	L	S	C
20 m	30-40 pol	2 pol	250 pF
15 m	25-30 pol	1,5 pol	120 pF
10 m	15-20 pol	1 pol	75 pF

**QUAD ANTENNA DESIGN by VE3SQB**

STANDARD HIGH GAIN    **AWG # WIRE SIZE** **14**    **NUMBER OF ELEMENTS** **3**    **28**  
 DOUBLE REFLECTOR  
 SPECIAL 4 OR 8 ELEMENT

**INPUT CENTER FREQUENCY IN MHZ**  
 SET AND LOCK FREQUENCY

CALCULATE/FEET\_INCHES    MATCHING INFO    WEB LINK    EXIT  
 CONVERT TO METRIC

DIRECTORS ARE 10    45,7489593!  
 THE DRIVEN IS 10    94,0142691!  
 THE REFLECTOR IS 11    42,2795788!  
 ELEMENT SPACING IS 1    76,6650159!  
 THE BOOM LENGTH IS 3    53,3300319!  
 APPROXIMATE HOLE SPACING ON THE SPREADERS IS 3    86,8508638!

*BEST USUABLE FREQUENCY RANGE*  
 27,5996    28    28,4004

1.5     1.7  
 ESTIMATED FREQUENCY / SWR RATIO

PRINT

Programa para cálculos de antenas Quadra-Cúbicas

**QUAD ANTENNA DESIGN by VE3SQB**

**QUAD MATCHING**

*By design, quads have an impedance as low as 40 ohms in free space. This design uses a more realistic value that considers a reasonable height above ground and a more forgiving design formula.*

*This design requires between 90 and 120 ohms which can be matched with a 1/4 wave 75 ohm serial section of coax.*

RG-6  
 RG-11  
 RG-11 foam  
 RG-12 or 12a  
 RG-59 or 59a  
 RG-59 foam  
 RG-216

< SELECT YOUR COAX

CALCULATE FT./INCHES    Meter    Cm  
 CALCULATE METER/CM    1    76,740

50 OHM FEED LINE    75 OHM SERIES MATCHING SECTION

PRINT

No mesmo programa, cálculo para o casador de impedâncias, escolhendo-se o tipo de cabo coaxial. Uma facilidade à nossa disposição!


### Quadra Pfeiffer - Quadra Cúbica encurtada


Que tal construir uma quadra-cúbica para 40 metros.... rotativa?! É possível, pois o colega Andrew Pfeiffer K1KLO desenvolveu uma maneira de encurtar uma antena quadra, a ponto de uma para 40 metros ter o quadro menor que uma cúbica comum para 10 metros.

A mudança consiste em se fazer o quadro em forma de uma cruz de Malta. Duplicando ou triplicando os quadros, a redução é drástica. Para detalhes, procurem na internet, que encontrarão um manual fornecido pelo autor, com todas as dimensões da antena. Vale a pena uma experiência, pois a maioria dos radioamadores desconhece este tipo de antena.


A possibilidade de se ter uma quadra-cúbica para 40 metros é bem atraente. A matemática para a construção do refletor e/ou diretor é a mesma que estudamos até agora. Pensamos inclusive na possibilidade de usar os casadores construídos com cabo coaxial de 75 ohms, descritos neste livro. Neste caso, o quadro da antena seria aberto para receber o casador (malha e fio central).

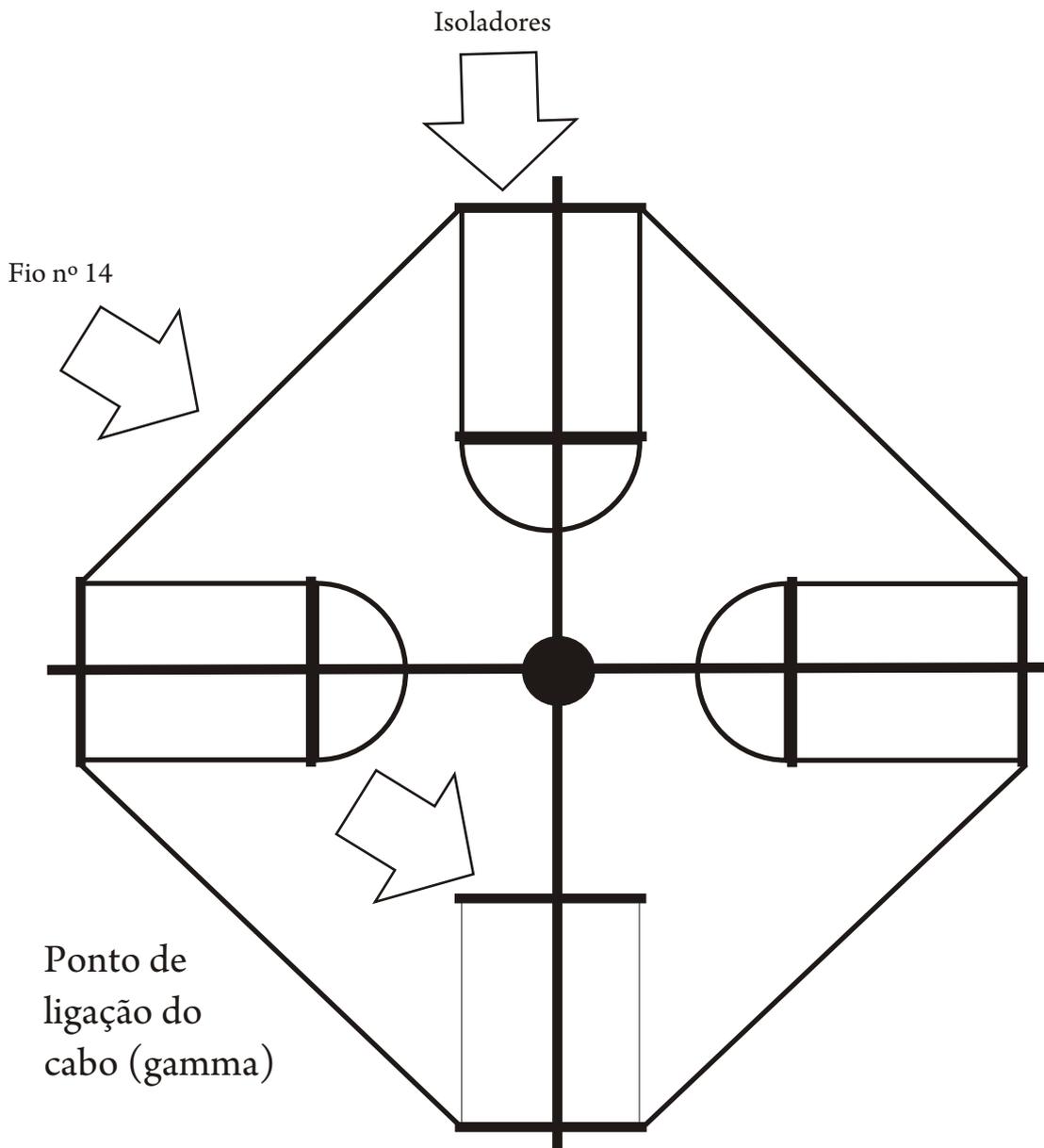Procure na internet e veja uma versão desta antena realizada por David K. Shortess, W7PTL. Está no site da ARRL.




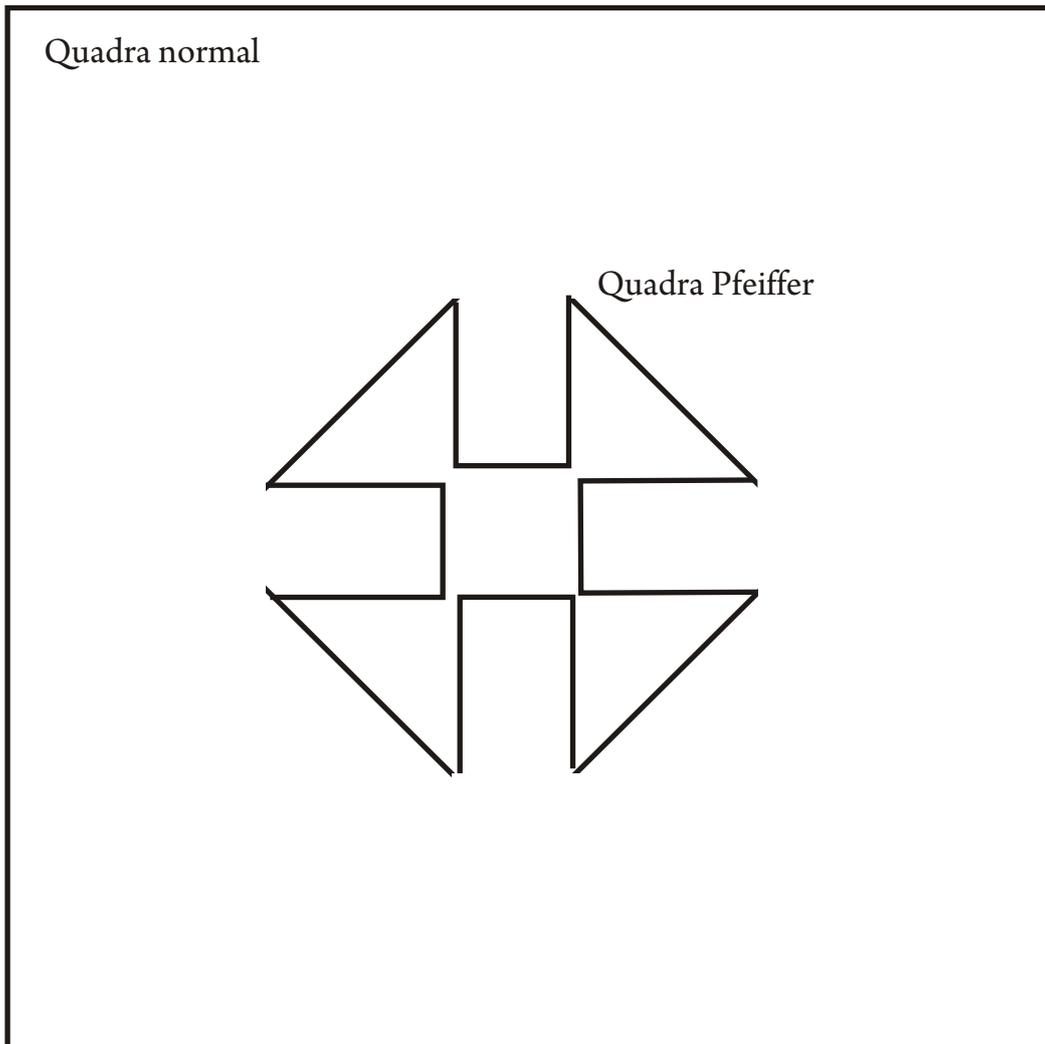

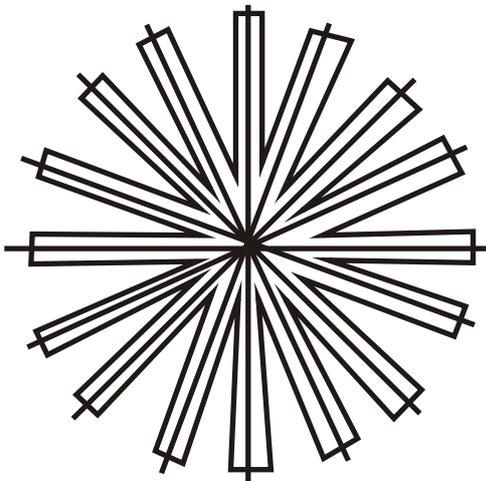
Comparativo entre uma quadra normal e a Quadra Pfeiffer (cruz de Malta ou quadra maltesa), para a mesma banda. Duplicando a cruz, a redução é maior ainda e a forma da antena será praticamente circular.



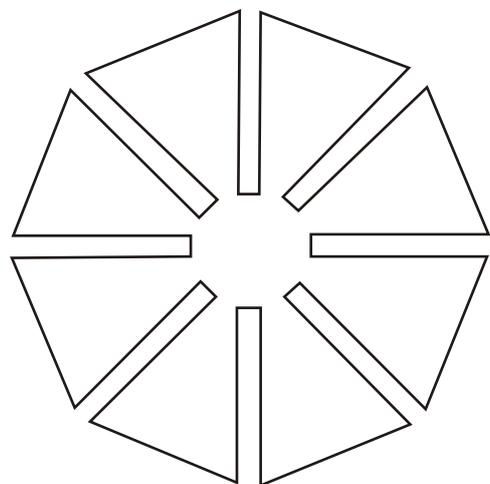Seria mais ou menos essa a forma de uma Quadra Pfeiffer para a banda de



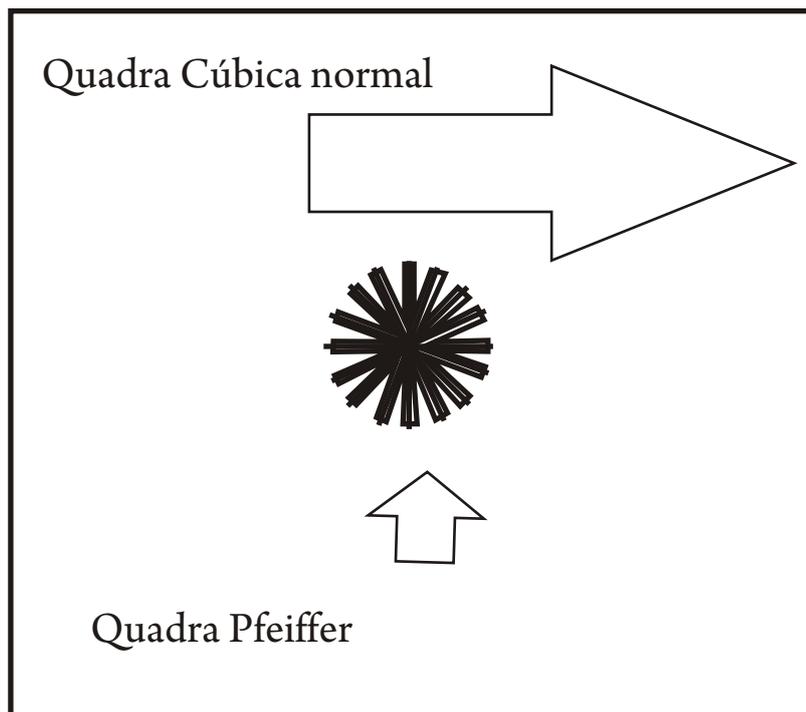Outro formato da Quadra Pfeiffer divulgado por David K. Shortess, W7PTL



Relação entre o tamanho final de uma quadra normal para 40 metros e uma quadra Pfeiffer. Uma observação importante: o perímetro do fio (comprimento total do fio) é maior que numa quadra ou loop comum. Vale à pena experimentar, pelo tamanho. O autor garante que não há perda de eficiência da antena, apesar de seu reduzido tamanho.

### Antenas verticais, fixas e móveis

Visto que são, mecanicamente falando, difíceis de serem construídas, a maioria dos colegas radioamadores prefere comprá-las prontas, como é o caso de antenas para veículos.

Elas consistem, basicamente, de uma antena de meia-onda ou menor, sendo que a massa metálica do veículo faz o aterramento. Usa-se uma bobina para encurtar ainda mais o tamanho físico da antena, daí que seu rendimento costuma ser precário.


Sugestão: cortar uma antena tipo “Maria-Mole” para PX e inserir no meio a bobina. Esta pode ser inclusive de um pedaço de cabo de vassoura, por ser mais leve. Faz-se um furo em ambas as pontas. O difícil costuma ser soldar a bobina de cobre nesse tipo de metal, normalmente aço. Pode-se prender com uma presilha ou abraçadeira.

Para operação fixa, liga-se uma perna do dipolo a bobina onde vai o centro do cabo e a parte da malha, liga-se a radiais de meia-onda. Ou faça um bom terra.

Abaixo, detalhes para a construção de uma antena móvel para 40, 20 e 15 metros, seguindo a receita publicada no fabuloso livro “Equipamentos e Antenas para Radioamadores e Faixa do Cidadão”, da editora Antenna. O artigo original é de autoria do colega Nelson Franco F. de Almeida, PY6JD e foi publicado na Eletrônica Popular nº 5 volume XXIII há mais de 25 anos.

Tabela para a construção da antena móvel da página ao lado

Frequência	Nº espiras	Fio nº AWG	Diâmetro bobina	Comp. enrolamento
7200 Khz	26	16	6,3 cm	5 cm
14200 KHz	16	14	5 cm	5 cm
21250 KHz	8	12	5 cm	5 cm

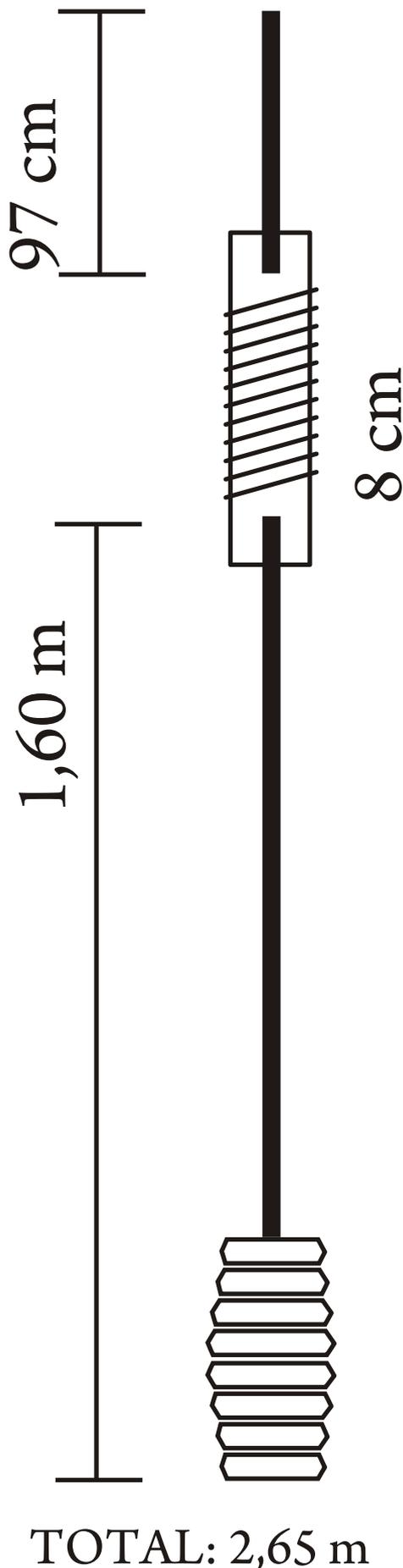


Como o diâmetro da bobina é bem maior que um caninho de PVC, pode-se fazer um molde de papelão, enrolar a bobina e fixá-la com alguma cola plástica, como Araldite. Depois de seca, retire o papelão e você terá uma bobina larga, que poderá ter as extremidades soldadas ou seguras por abraçadeiras de rosca.

Mesmo que a vareta de metal fique um pouco adentrada no tarugo de madeira, para dar firmeza à estrutura, faça um teste de ressonância da antena, afastando a vareta superior. Em último caso, altere o número de espiras. Curiosamente, o número de espiras para cada faixa, é aumentada na proporção de mais 10. Aumente ou retire uma ou duas, para fins de ajuste fino.

Outra sugestão, não testada, é montar a versão para 40 metros e curto-circuitar as espiras com uma garra jacaré. Isto fará com que a antena ressoe numa frequência mais baixa. Pode haver perdas, mas você terá uma antena móvel “multibanda”.

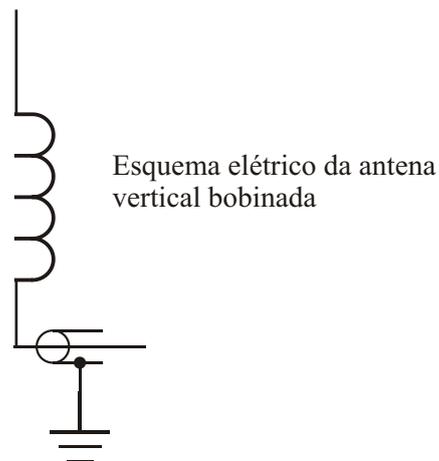Não se esqueça que se usar a mola conforme mostra o desenho, ela deverá ser isolada do chassi do carro ou terra.




Nota: a matemática envolvida em antenas encurtadas para uso móvel é a mesma aplicada às antenas encurtadas dipolo, conforme aparece neste livro. Procure a tabela de indutâncias no ARRL Handbook e você terá todos os detalhes para a confecção da bobina, como diâmetro do fio, comprimento do enrolamento, número de espiras e, o que é mais importante, a *indutância* da bobina em microhenries.
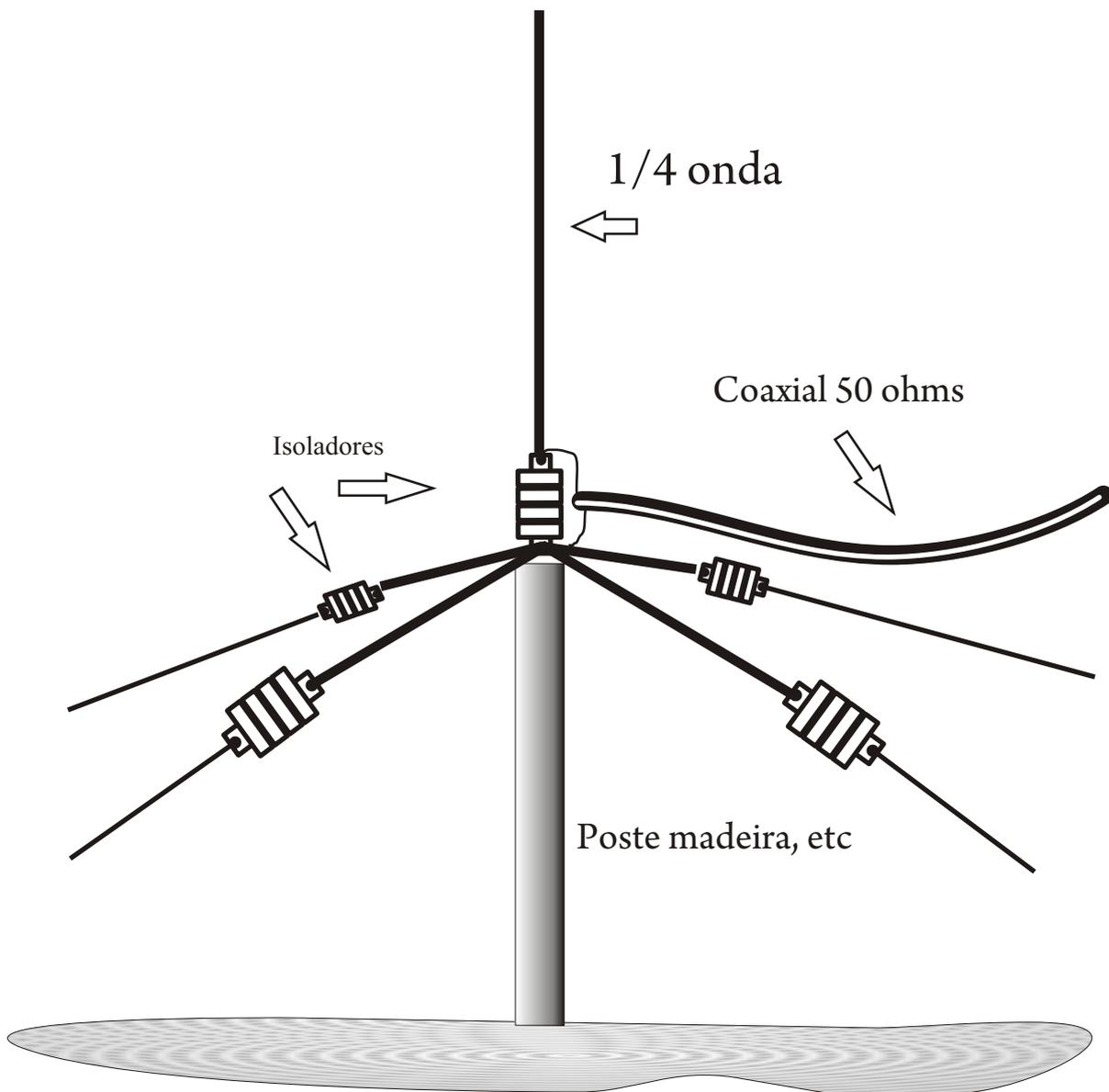
### Antena vertical Marconi

Abaixo, uma vertical tipo Marconi. A ligação central do coaxial vai na parte de cima e a malha, aos radiais. No caso de uma vertical de  $1/2$  onda, o elemento que recebe a malha do coaxial, costuma ir ao terra (um bom terra!). Colegas norte-americanos costumam usar a própria torre como antena vertical.

O cálculo da antena é o padrão. No caso de se usar radiais, o número deles é 4, sendo que cada radial deverá ter  $1/4$  de onda, descendo na forma de um “V” invertido. Neste caso, pode-se ligar o cabo coaxial de  $50 \Omega$  diretamente. Os radiais “retos” (na horizontal) darão a antena uma impedância de  $30 \Omega$ , aproximadamente. Veja desenho, que não está em escala.



Quatro radiais inclinados a  $45^\circ$  de  $1/4$  onda cada um. Veja que os radiais estão ligados entre si e à malha do coaxial e isolados do elemento irradiante (vertical).


A propósito, não se esqueça que as pontas dos radiais devem ficar o mais longe possível das pessoas para evitar exposição à radiofrequência. Especialmente se você é adepto das 2x813!

Na outra página, programa para cálculo de antenas verticais, de todos os formatos, do colega canadense VE3-SQB.

Programa para cálculo de vários tipos de antenas verticais

**VERTICALS**

*Vertical Antennas by VE3SQB*

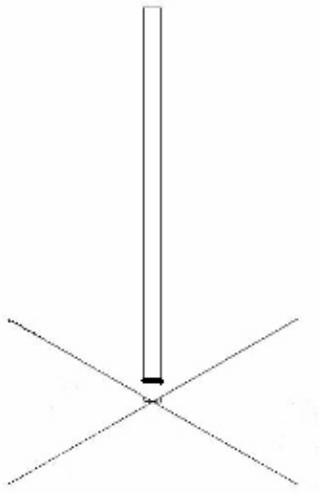

GROUND PLANE  
 EXTENDED MARCONI  
 FOLDED MARCONI  
 CENTER LOADED  
 BASE LOADED  
 EXTENDED GROUND  
 BASE LOADED 5/8

FIRST INPUT FREQUENCY IN MHZ THEN SELECT THE TYPE OF ANTENNA

RADIATOR HEIGHT    
 RADIALS    
 CAPACITOR  METERS  
 BASE COIL   
 CENTER COIL  FEET

**COILS**

The most efficient coils have a high Q factor. Use the largest wire possible with close winding. The coil should be no more than twice as long as the diameter.

#	AWG		DIAMETER			INPUT MICROHENRYS and COIL DIAMETER (DECIMAL INCHES) SMALL TUBING CAN ALSO BE USED
	INCH	MM	FRACTION	DECIMAL	CM	
1	.289	7.348	1/4	.250	.635	MICROHENRYS <input type="text" value="0"/> COIL DIAMETER <input type="text" value="0"/> COIL LENGTH <input type="text" value="0"/> WIRE DECIMAL <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="CALCULATE"/> RECOMMENDED NUMBER OF TURNS <input type="text" value="0"/>
2	.257	6.544	3/8	.375	.952	
3	.229	5.827	1/2	.500	1.27	
4	.204	5.189	5/8	.625	1.58	
5	.182	4.621	3/4	.750	1.90	
6	.162	4.115	1.0	1.00	2.54	
7	.144	3.665	1 1/4	1.250	3.17	
8	.128	3.264	1 1/2	1.500	3.81	
9	.114	2.906	1 3/4	1.750	4.44	
10	.102	2.588	2.0	2.000	5.08	
11	.097	2.305	2 1/2	2.500	6.35	
12	.081	2.053	3.0	3.000	7.62	
13	.072	1.828				
14	.064	1.628				
15	.057	1.450				
16	.051	1.291				
17	.045	1.150				
18	.040	1.024				
19	.036	0.912				
20	.032	0.812				
21	.029	0.723				
22	.025	0.644				
23	.023	0.573				
24	.020	0.511				

Do mesmo autor, sub-programa (coil calc) que calcula as bobinas para verticais encurtadas. Nos desenhos mostrados acima, onde a antena tem  $\frac{1}{4}$  de onda, pode-se usar um casador de impedância de

**Open-Sleeve - antena vertical bi-banda ou tri-banda**

Esta antena foi baseada num artigo do livro eletrônico “Idéias e Projetos para QRP”, do colega russo Igor Grigorov RK3-ZK e pode ser vista (com muitas outras coisas interessantes) no site [www.antentop.org](http://www.antentop.org).

O criador é Dmitry Fedorov, UA3-ARV e segundo os dados, pode operar em duas ou três bandas simultaneamente. É uma antena interessante, pois o mesmo design é usado para a construção de antenas dual-band em VHF/UHF.

Abaixo os desenhos da antena e a tabela com os dados para a sua construção. O cabo coaxial é de 50 ohms. A malha é ligada nos elementos parasitas e a alma (fio central do cabo) é ligado no elemento irradiante, que obviamente deve estar isolado dos demais. Sugestão: monte os elementos numa chapa em forma de “L”, isolando a vareta irradiante.

Não são fornecidas fórmulas matemáticas nem detalhes para o ajuste de frequências, mas o comprimento diferente para cada “ressonador” com certeza irá alterar o ponto ideal de operação da antena. Na figura 1 e 2 o diâmetro do elemento M é de 25 mm e S é de 10 mm. Na figura 3 e 4 os elementos S tem 1,5 mm de diâmetro e M continua com 25 mm.

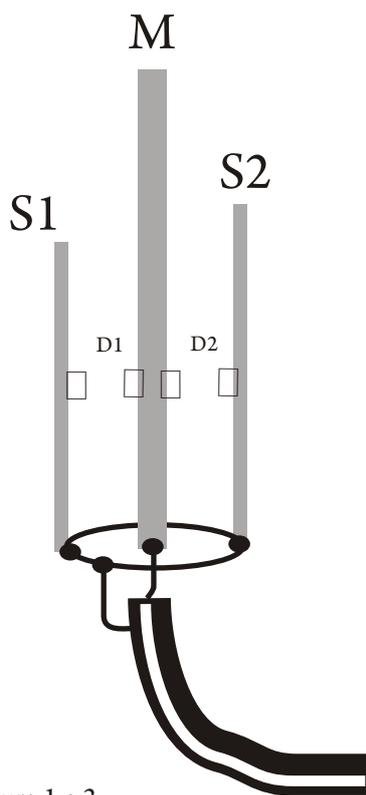


Figura 1 e 3

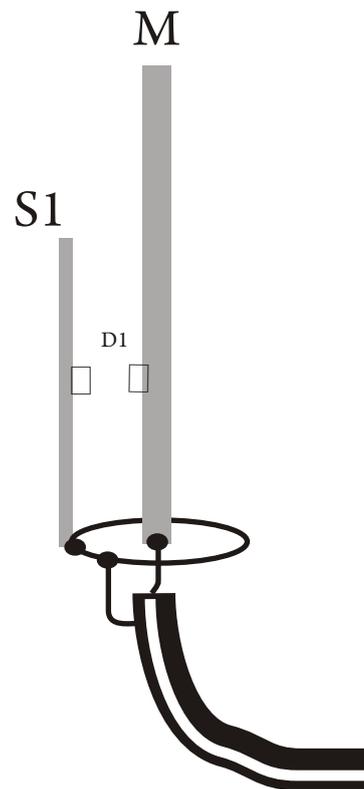
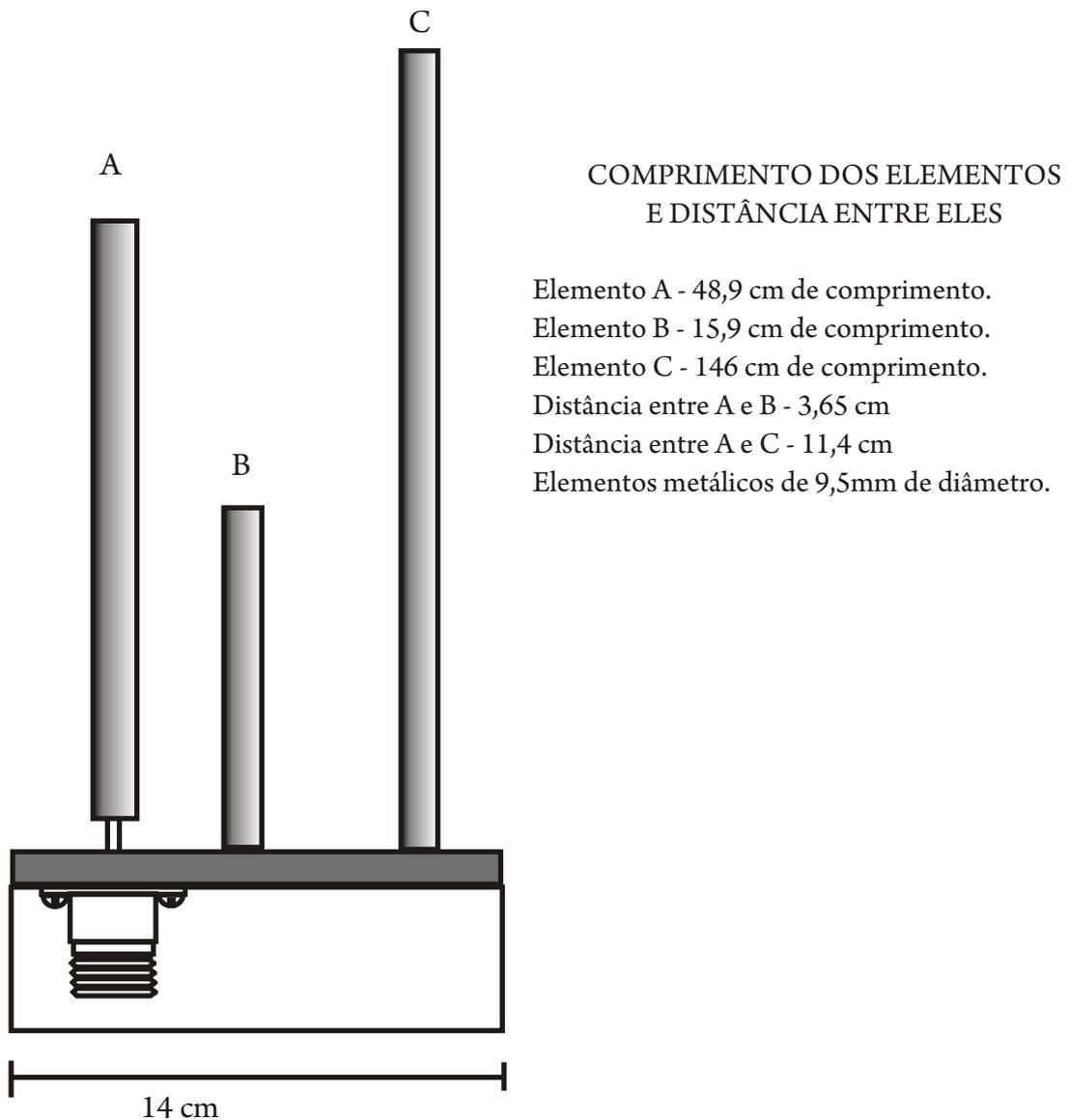


Figura 2 e 4

Figura	Banda em Metros	Comprimento de M em mm	Comprimento de S1 em mm	Distância de D1 em mm	Comprimento de S2 em mm	Distância de D2 em mm
1	20, 15, 10	5168	3407	220	2573	200
2	14, 10	3630	2527	220		
3	20, 15, 10	5149	3451	220	2661	200
4	14, 10	3432	2567	210		

**Antena Open Sleeve para V/UHF**

Sugestão de como construir a antena, usando uma cantoneira metálica. Repare que o elemento irradiante é isolado da cantoneira. Se usar conector coaxial fêmea (para VHF/UHF), o irradiante é ligado só no furo central, senão ficaria em curto com os demais elementos. Não há problema da cantoneira ser aterrada através de um mastro metálico.


Esta antena também é conhecida como Open Sleeve Júnior e é uma combinação de duas antenas J e ótima para operação de satélites. O leitor poderá encontrar detalhes sobre o funcionamento desta antena na página do Roland Zurmely, PY4ZBZ (<http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz>). Caso este endereço esteja obsoleto por ocasião da publicação deste livro, digite o indicativo do Roland no site de busca do Google, que você o encontrará com facilidade.

Mantenha-se sempre por dentro das atualizações de nossos livros. Visite sempre nossa página na internet: [www.pt9aia.blogspot.com.br](http://www.pt9aia.blogspot.com.br)
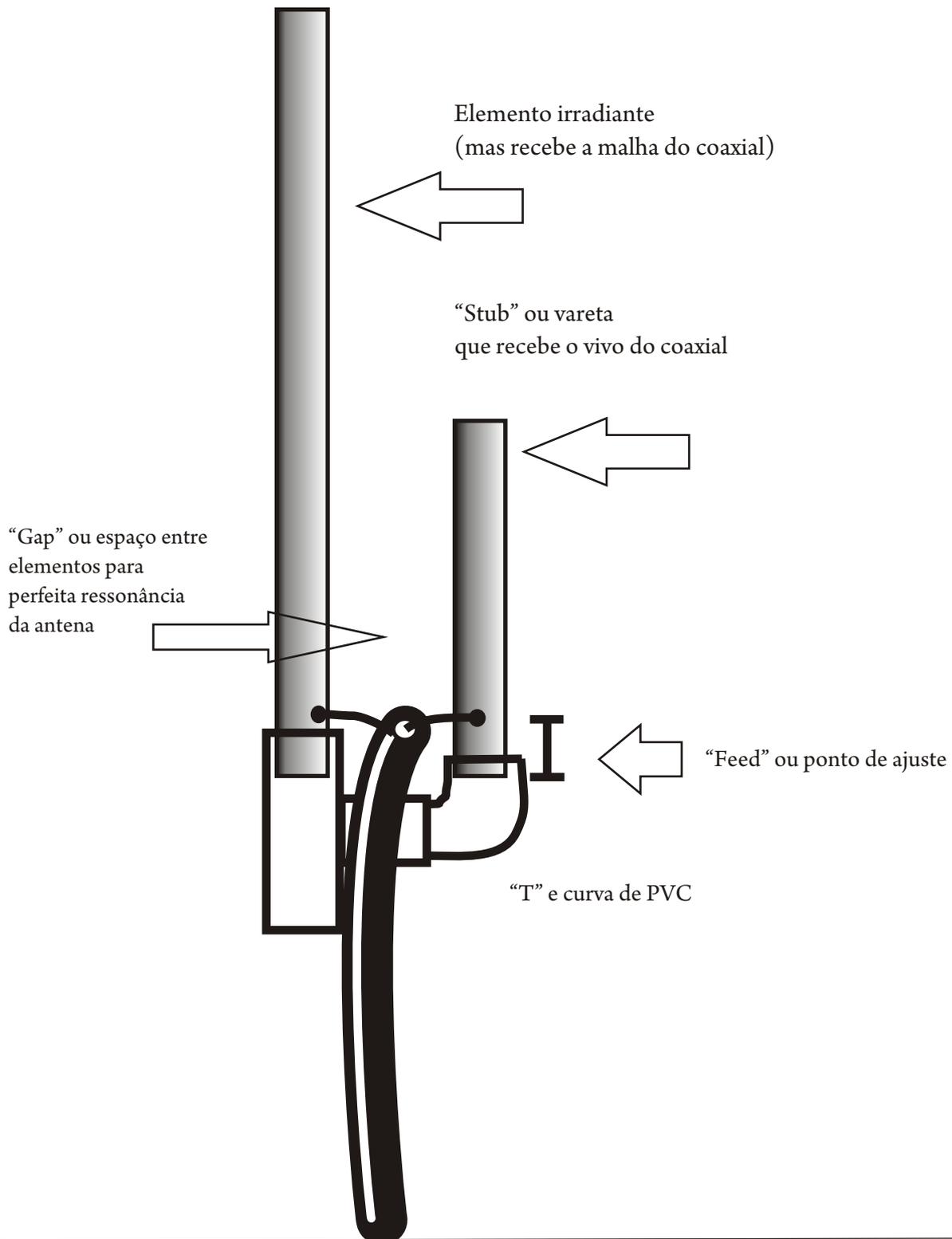
### Antena J-Pole para VHF ou V/UHF

Esta é uma antena muito apreciada pelos europeus e é semelhante, senão igual, a antena descrita acima, a Open Sleeve. Abaixo os dados obtidos com o programa do VE3-SQB. Por ser uma antena pequena, as cruzetas podem ser de PVC ou outro material isolante.

Repare nesta antena que a posição da ligação do vivo do coaxial ao “stub” ou elemento que faz às vezes de acoplador, tem grande influência.



### Programa para cálculos da antena J-Pole

**J-POLE DESIGN** by A. Legary VE3SQB

INPUT FREQUENCY IN MEGAHERTZ

**147** INCHES CM

The radiator will be **144,624** CM long


The driven stud is **48,156** CM long

The Gap space is **2,851** CM

The Feedpoint is about **5,961** CM up

See sample triband 2m, 220 and 440

GO EXIT

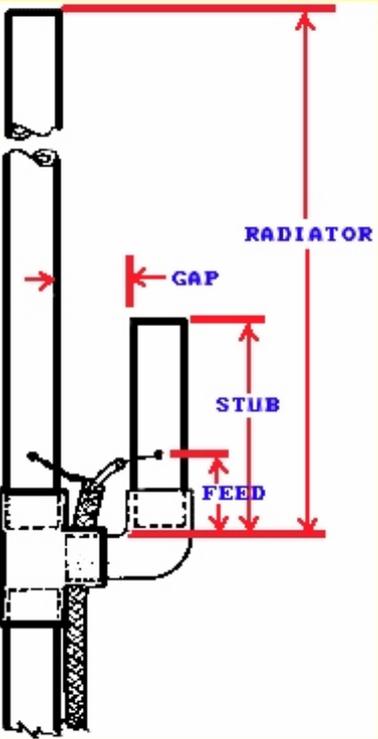


The diagram illustrates the physical structure of a J-Pole antenna. It consists of a vertical radiator tube, a horizontal gap, a driven stud, and a feedpoint. Red arrows indicate the lengths of the radiator, gap, and stub. Blue arrows indicate the feedpoint. The diagram is labeled with 'RADIATOR', 'GAP', 'STUB', and 'FEED'.

Este programa permite o cálculo da antena J-Pole monobanda ou tribanda. As medidas podem ser em centímetros ou polegadas.

Mantenha-se sempre por dentro das atualizações de nossos livros. Visite sempre nossa página na internet: [www.pt9aia.blogspot.com.br](http://www.pt9aia.blogspot.com.br)

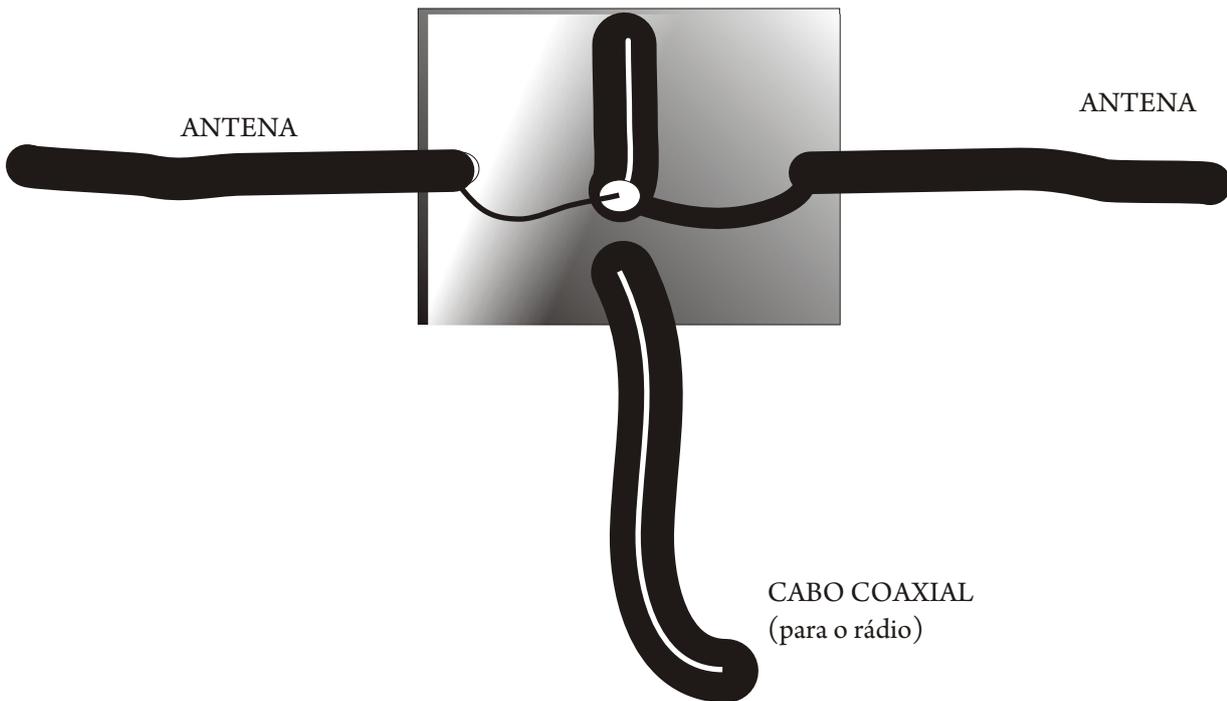
## ACESSÓRIOS PARA ANTENAS - ALGUMAS IDÉIAS


ISOLADOR CENTRAL (ACRÍLICO OU MATERIAL ISOLANTE)



Neste caso, observe que o cabo coaxial entra pelo furo inferior, passa para a parte de trás e entra novamente pelo furo superior, ficando de “cabeça-para-baixo”, evitando a entrada de água. Muitos preferem usar uma bolinha de silicone para vedar a ponta do cabo coaxial, mas é arriscado a se soltar e entrar água no cabo, danificando-o ou, no mínimo, alterando suas características elétricas.

No desenho abaixo, a vista de perfil.

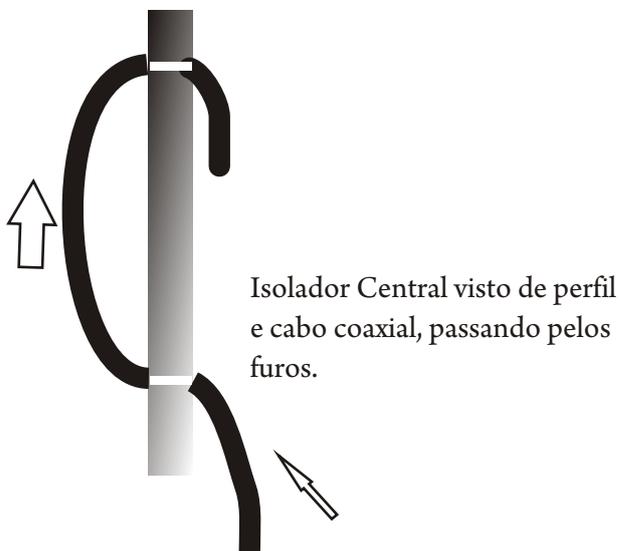


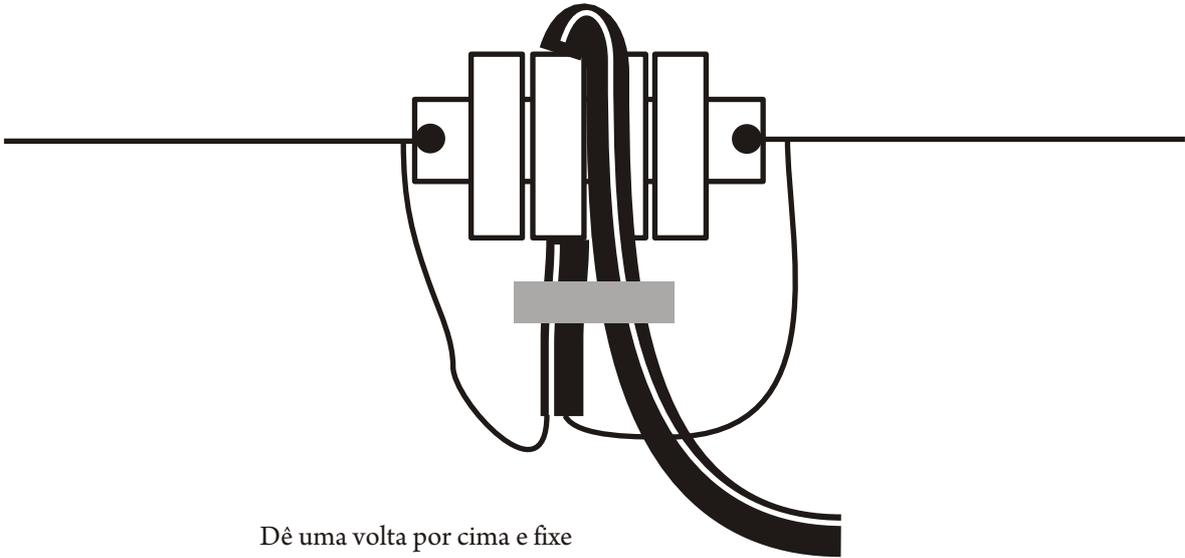Isolador central

Dê uma volta por cima e fixe  
na parte de baixo com presilha

Quase qualquer coisa que não seja metálico pode ser usado como isolador central, como pedaço de madeira, tubos de PVC, mangueira de borracha e até mesmo uma corda de fibra vegetal. Numa emergência, quase tudo serve, até mesmo um botão de paletó (ou da farda!) serve como isolador em uma antena!

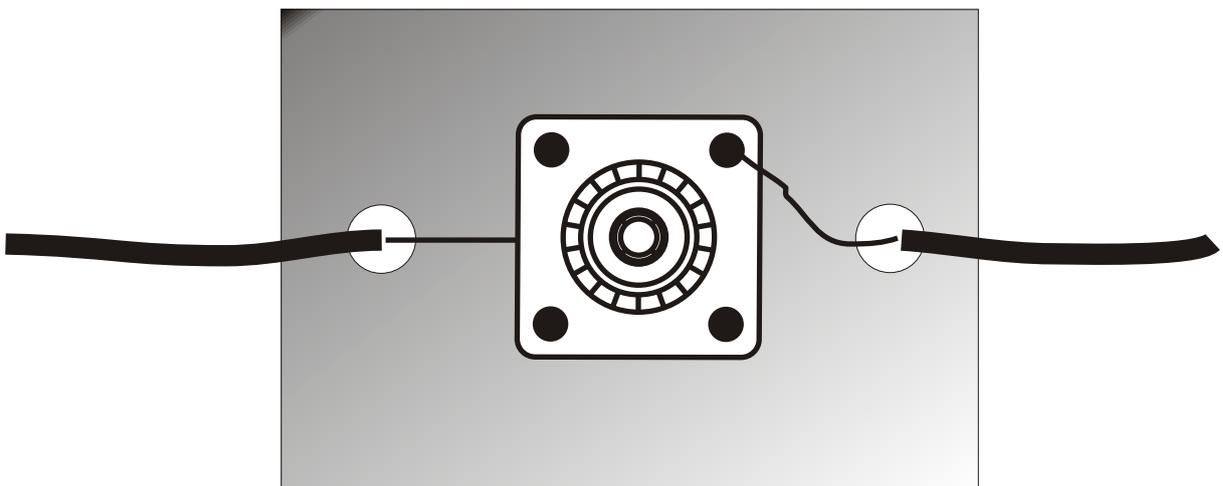Numa emergência, já vimos um dipolo com o isolador central encoberto por uma sacolinha de




Neste desenho, a conexão é feita por um conector coaxial fêmea, devidamente aparafusado numa placa acrílica ou outro material isolante. Uma das pernas vai soldada no pino central do conector e a outra perna num dos parafusos do conector. Ao final, deve-se vedar a conexão do cabo coaxial com uma fita de alta fusão, evitando a entrada de água. É bem provável que, devido ao peso do cabo, o conector acabe ficando de cabeça-para-baixo. Neste caso, a parte de trás (o pino central) deve receber algum tipo de resina isolante. Poderia ficar dentro de uma caixinha de plástico.

## Como emendar tubos numa gôndola ou conectar o cabo coaxial

Observe que no desenho abaixo, trata-se de um elemento irradiante, separado no meio por um material isolante. Os elementos não encostam na gôndola, caso contrário seria um curto! Se fosse o caso, poderia ser usado o gamma-match, como veremos adiante. A chapinha em L que sustenta o conector também é de material não condutivo, senão, faria contato com a gôndola.


A partir deste desenho, fica fácil imaginar um gamma-match para esta antena. Neste caso, os elementos podem estar encostados na gôndola, exceto o fio central do conector, já que aí seria ligado o stub ou alma de um cabo coaxial grosso, que serviria como capacitor.

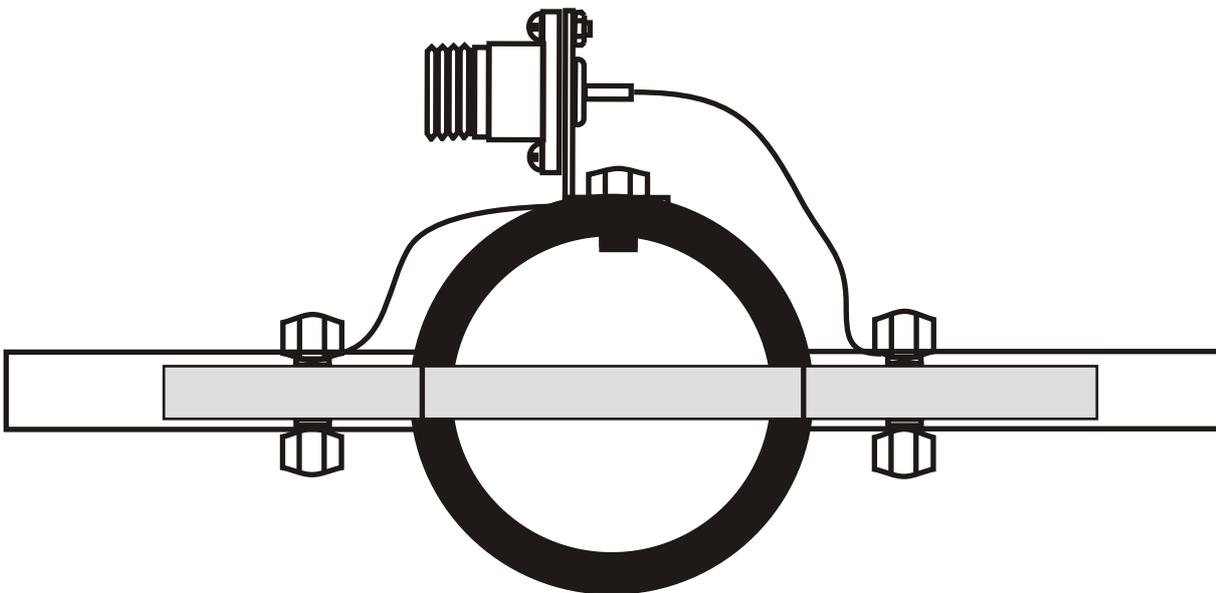No desenho abaixo, uma maneira de ligar o cabo diretamente no irradiante, caso se use uma seção casadora de  $75 \Omega$  ou mesmo cabo de  $50 \Omega$ . O suporte "L" é de material não-condutor, que isola o conector da gôndola, se esta for de metal. No caso de Yagi para VHF, use tubos de PVC para a gôndola, não precisando se preocupar com a isolação da chapinha "L".




Sugestão de como ligar cabo num elemento irradiante.  
Com alguma mudança, tem-se um gamma-match.  
Você encontra cálculos para o gamma-match neste livro.
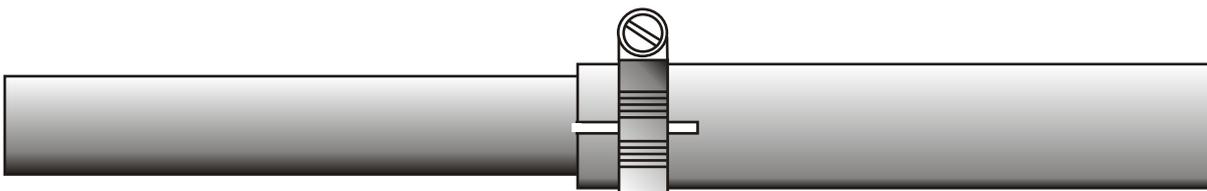
## Idéia da abraçadeira para emendar duas varetas de alumínio




tubo mais fino (ponta da antena)

tubo mais grosso

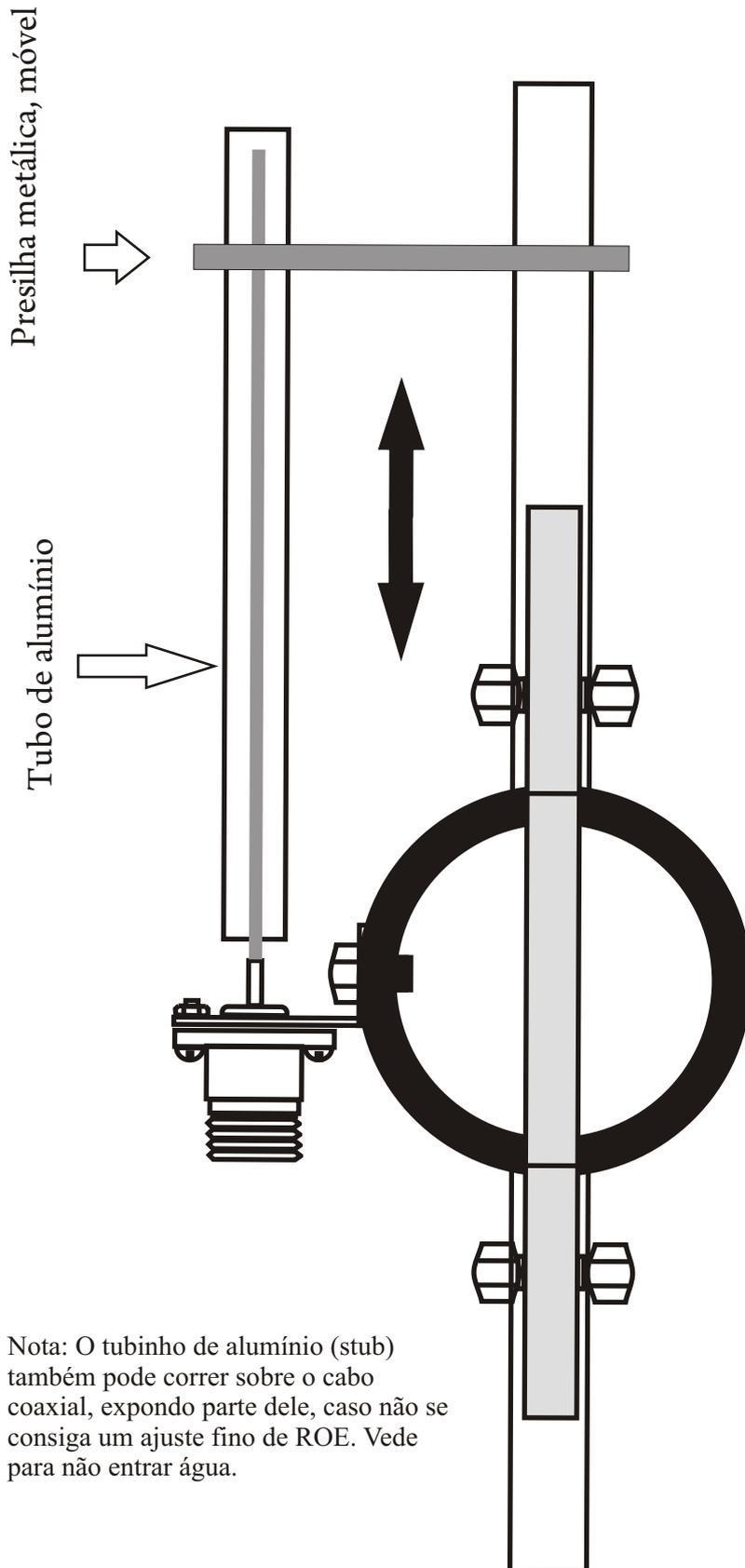


Nota: O tubinho de alumínio (stub) também pode correr sobre o cabo coaxial, expondo parte dele, caso não se consiga um ajuste fino de ROE. Vede para não entrar água.

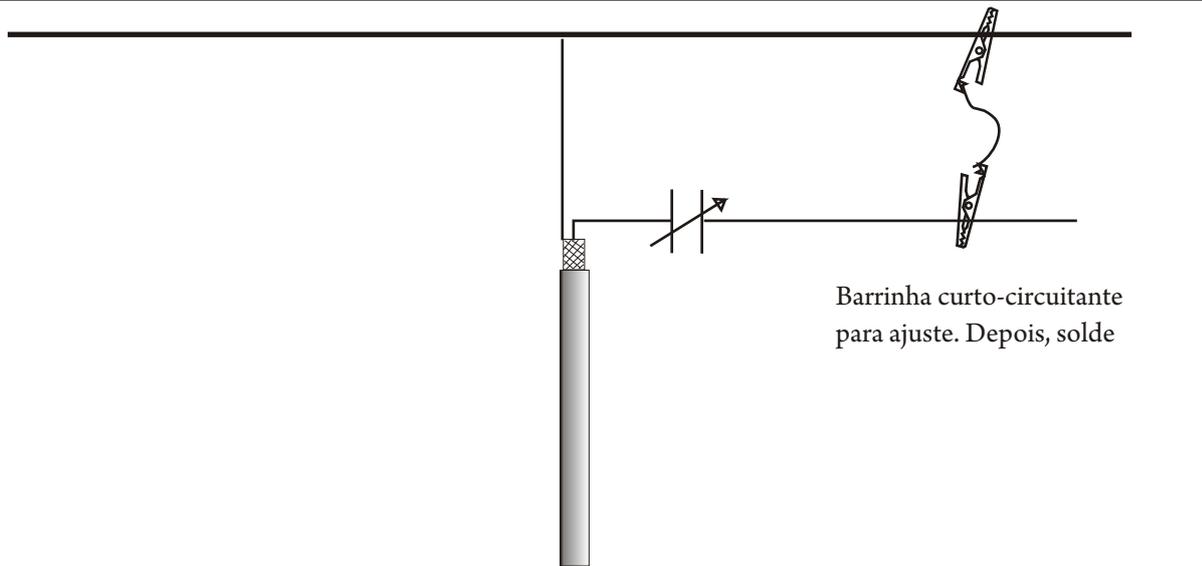Sugestão de um gamma-match  
para antenas Yagi-Uda



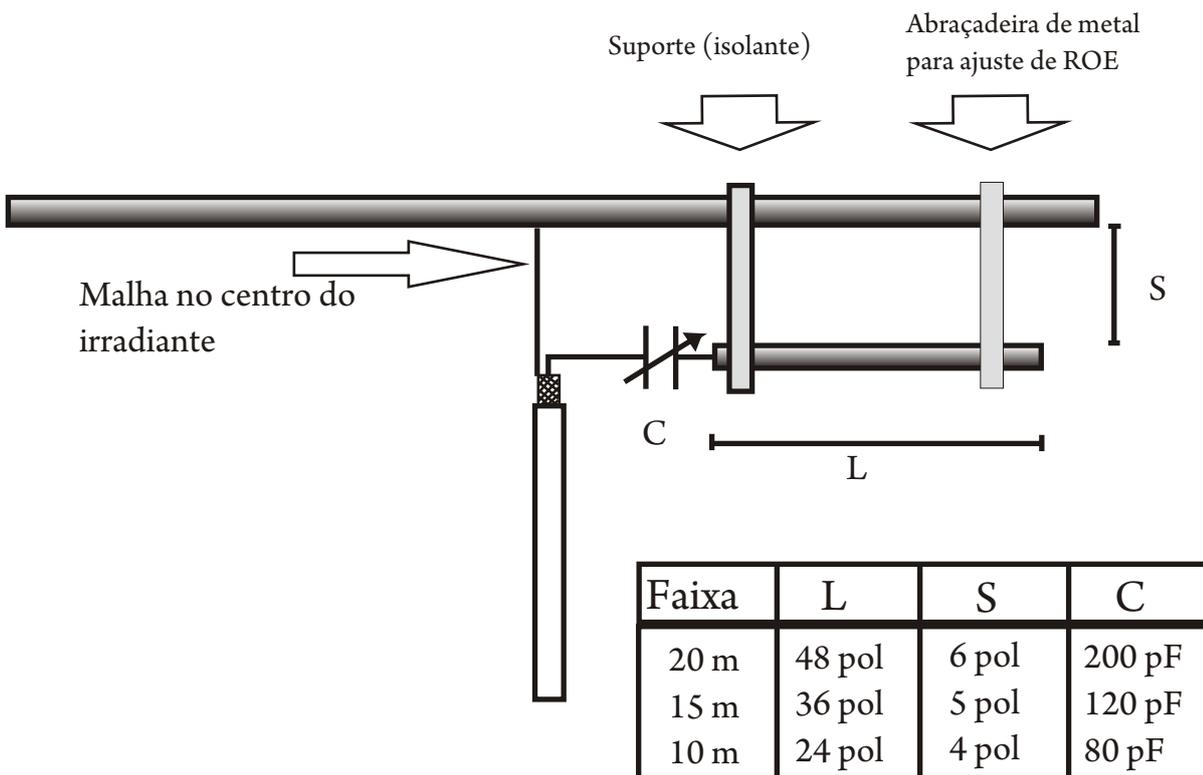Desenho elétrico de um gamma-match. O capacitor pode ser variável ou feito a partir de um tubo de alumínio com a parte central do cabo coaxial (mais comum). Este é próprio para Quadra Cúbica, onde o fio central vai ligado ao capacitor e este, ao irradiante através de um pedaço de fio




Acima, o sistema mais comum, adotado para acoplamento de uma antena Yagi-Uda, de dois ou mais elementos. Como dito anteriormente neste livro, se você tiver uma idéia de qual a impedância apresentada, você poderia usar o cabo coaxial de  $75 \Omega$  como transformador. A vantagem do gamma-match é o ajuste preciso para a menor ROE, o que pode não acontecer com o transformador coaxial já cortado.

Um detalhe: o stub (L) tem 0,04 ou 0,05 comprimento de onda. A separação do stub ao irradiante é de aproximadamente 0.007 comprimento de onda. Está bem próximo dos dados fornecidos

Outra forma de fixar um elemento na gôndola, no caso de diretores ou refletores de uma Yagi. Pode-se isolar o elemento, com um cano de PVC, ou não, de acordo com seu projeto.

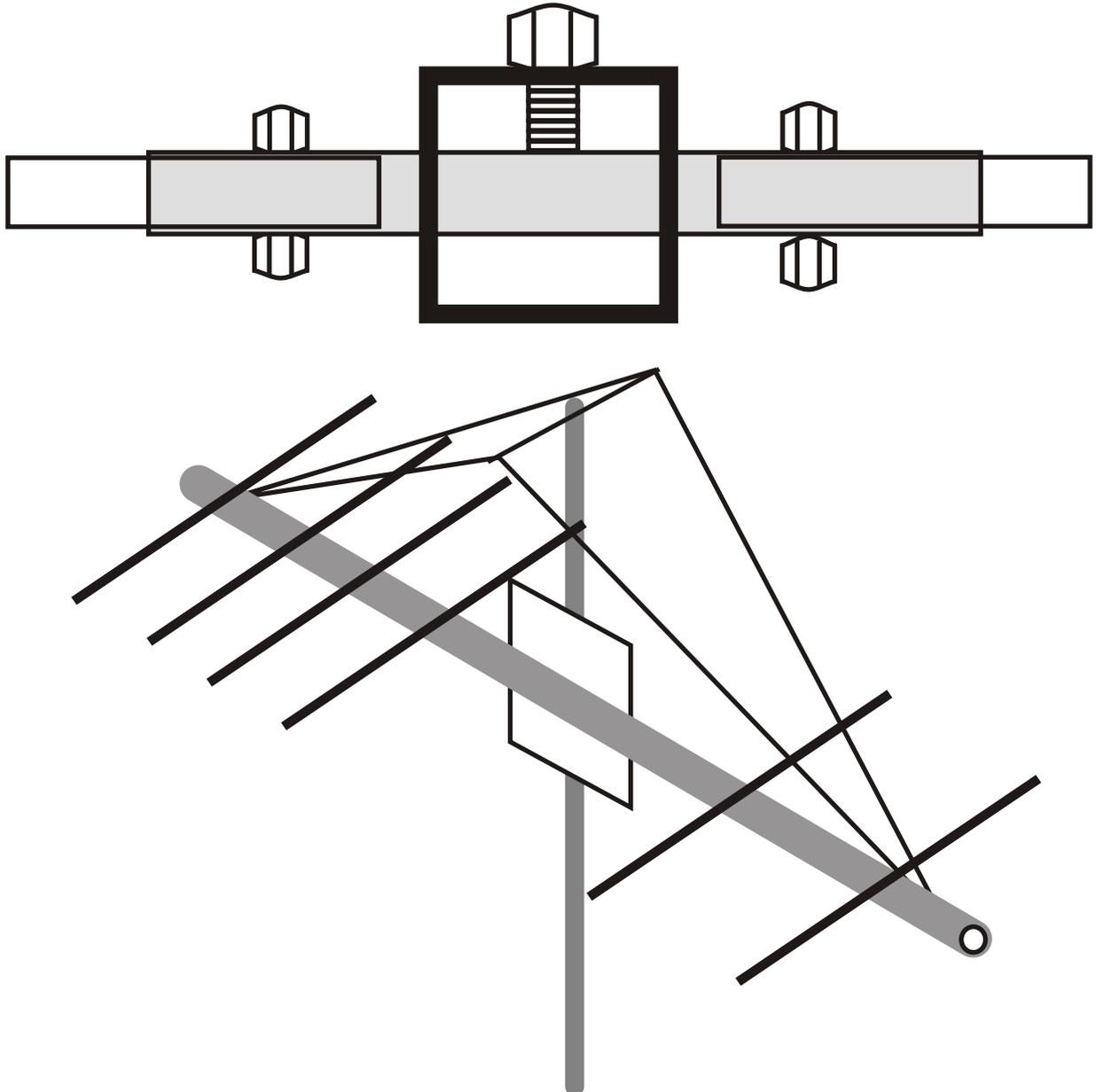Usando-se tubo quadrado, fica até mais fácil fazer os furos, centralizar e suportar os elementos. Os parafusos são para fixar melhor os elementos. É sempre bom usar um estai na gôndola, para evitar que esta envergue e quebre no meio.




O desenho não está em escala, mas é bom usar um estai de corda de nylon. Até mesmo elementos de grande comprimento, como no caso de Yagi monobanda para 40 ou 20 metros, podem levar um estai, evitando que envergue muito ou quebre, já que os tubos de alumínio comuns tem um ponto de ruptura bem inferior aos tubos de duralumínio (liga composta com outros metais duros).

Poderia usar apenas um tirante, ao invés de dois. Existem fórmulas para se calcular a resistência dos tubos de alumínio ao vento. É comum usar tubos de menor diâmetro e ir encaixando nas extremidades. Isto também serve para pequenos ajustes de ressonância da antena.
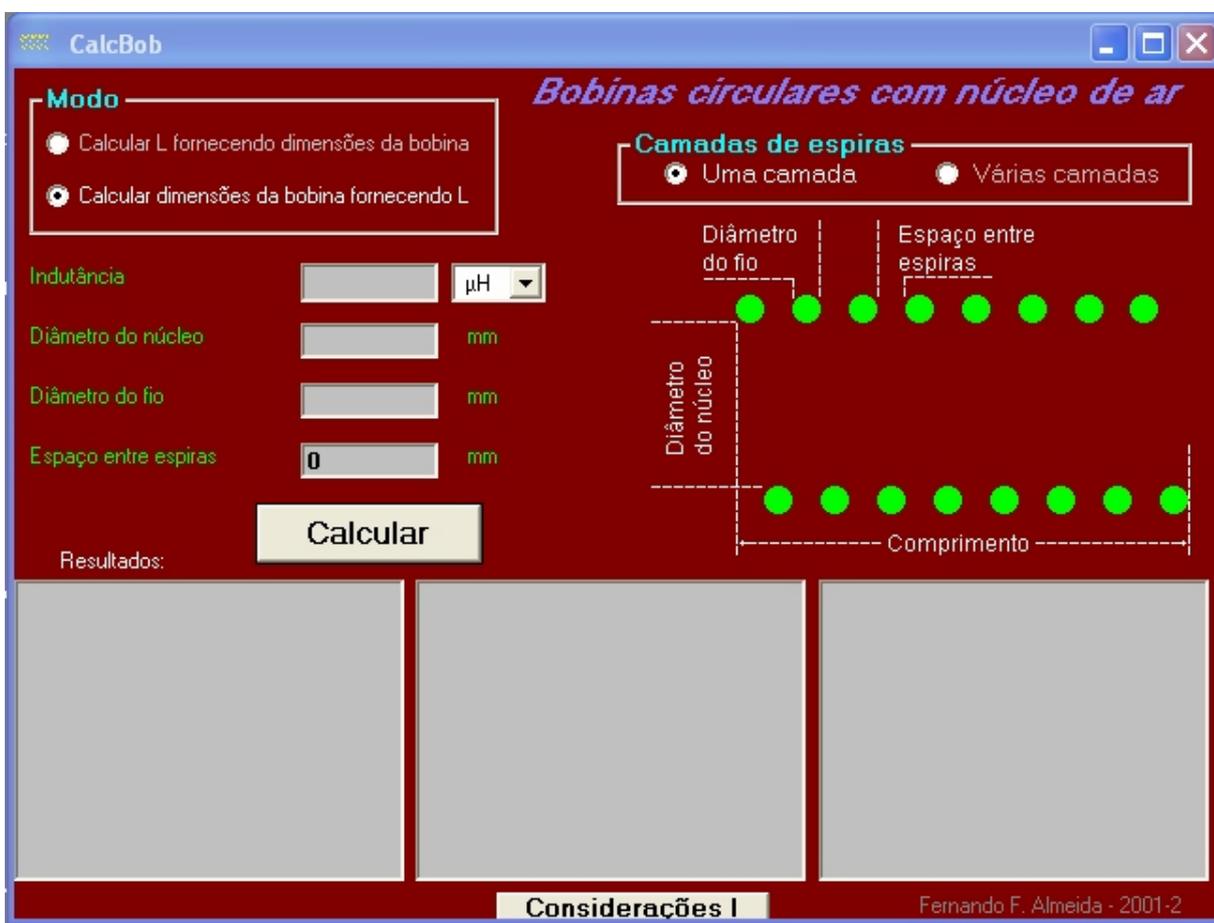
## Outros programas de computador que facilitam a vida dos radioamadores

Na internet encontramos vários programas elaborados por radioamadores para facilitar o exercício da atividade. Como visto neste livro, são programas para cálculos de antenas, transformadores de impedâncias, gamma-match. Outros facilitam o tedioso trabalho de se calcular uma bobina para um projeto de um dipolo encurtado ou uma vertical.

Abaixo alguns programas que podem ser encontrados nos sites citados. Como os endereços da internet variam ao longo do tempo, basta digitar o indicativo do autor do programa nas páginas de busca, que você os encontrará.



Programa do colega Fernando F. Almeida, que calcula bobinas (indutâncias). Ideal para cálculo de “traps” para antenas encurtadas.

Mantenha-se sempre por dentro das atualizações de nossos livros. Visite sempre nossa página na internet: [www.pt9aia.blogspot.com.br](http://www.pt9aia.blogspot.com.br)

**Cálculo de Indutâncias**

Sobre

### Cálculo de Indutância

Diametro da Bobina (em mm)

Número de Espiras

Comprimento do Enrolamento (em mm)

Indutância (em uH)

Calcular

### Cálculo de Nº de Espiras

Diâmetro da Bobina (em mm)

Comprimento do Enrolamento (em mm)

Indutância Requerida(em uH)

Número de Espiras  Diâmetro do fio (em mm)

Comprimento do Fio (em mts)

Calcular

**Tabela de fio AWG**

AWG	D (mm)	Corrente (A)
1	7.348	120

Acima, excelente programa do colega PY2-FWA, para cálculos de bobinas. Note que vem com uma tabela de diâmetro de fio e o número no código AWG. Facilita a vida dos enroladores de bobinas e experimentadores!

**ROE V0.4 Transmissor - Cabo - Antena : Relações básicas**

Dados de entrada :

Frequência :  MHz

Potência direta TX :  W

Ganho da antena :  dBi

Tipo de cabo :

Comprimento :  m

Determinar :

o efeito da perda do cabo sobre a ROE no TX, baseado na :

ROE da antena

Impedância da antena

a ROE real da antena, a partir da perda do cabo e medições de :

ROE no transmissor

Potências no transmissor

as perdas do cabo (desconhecido) a partir de medições de :

ROE no TX e na antena

Potências no TX e na antena

RDE da antena :  / 1 ( de 1 a infinito )

Ajuda

Sobre...

---

Resultados

TRANSMISSOR	CABO	ANTENA
ROE = <b>1,00 / 1</b> (ref: 50 ohms)	Perda básica = <b>2,03 dB</b>	ROE = <b>1,00 / 1</b> (ref: 50 ohms)
Coef. de reflexão de potência = <b>0,0000</b>	Perda por descasamento = <b>0,00 dB</b>	Coef. de reflexão de potência = <b>0,000</b>
Potência direta = <b>100,00 W</b>	Perda TOTAL = <b>2,03 dB</b>	Potência direta = <b>62,66 W</b>
Potência refletida = <b>0,00 mW</b>	Impedância = <b>50 ohms</b>	Potência refletida = <b>0,00 W</b>
	Capacidade = <b>101 pF/m</b>	Potência irradiada = <b>62,66 W</b>
	Fator de velocidade = <b>66,6 %</b>	EIRP = <b>62,66 W = 47,97 dBm</b>
Sistema	1/4 de onda no cabo = <b>34,20 cm</b>	Comprimento de onda no ar = <b>2,05 m</b>
Potência total perdida = <b>37,34 W</b>	Meia onda no cabo = <b>68,40 cm</b>	
Rendimento do sistema = <b>62,70 %</b>		

Acima, programa elaborado por Roland Zurmely, PY4ZBZ/F5NCB, que calcula os parâmetros, cabo, transmissor, antena. Muito bom e intuitivo. Pode-se usar para calcular baluns (casadores de impedâncias) usando cabos coaxiais nacionais, que diferem em muito dos importados. É um excelente programa.

## Transformadores de impedâncias ou gamma-match

Muito prático de se fazer, é enrolar uma parte do cabo coaxial, (comprimento dado na tabela, em metros) o mais próximo possível da antena, formando algumas espiras. É o balun de 1:1 de corrente. Veja a tabela abaixo:

### Faixa individual, muito eficiente

Faixa	Cabo RG 213 (grosso)	RG 58 (fino)
80 m	6,68 metros 8 espiras	6,1 metros 6 a 8 espiras
40 m	6,68 metros 10 espiras	4,58 metros 6 espiras
30 m	3,65 metros 10 espiras	3,5 metros 7 espiras
20 m	3,5 metros 4 espiras	2,45 metros 8 espiras
15 m	2,45 metros 6 a 8 espiras	1,82 metros 8 espiras
10 m	1,82 metros 6 a 8 espiras	1,22 metros 6 a 8 espiras


### Balun multibanda, usando todos os tipos de cabo coaxial

80 a 10 metros 3,4 metros 7 espiras  
80 a 30 metros 5,47 metros 9 a 10 espiras  
20 a 10 metros 2,45 metros 6 a 7 espiras


E agora, qual o diâmetro das espiras? Uma sugestão: marque com um pedaço de fita adesiva onde termina o comprimento do pedaço, segundo a tabela. Enrole aproximadamente o número de espiras ou voltas. Depois, é só ir afrouxando ou apertando as espiras até coincidir o número delas segundo a tabela.

Os números foram baseados no Antenna Book da ARRL e a medida em pés foi convertida para metros.

Para a antena

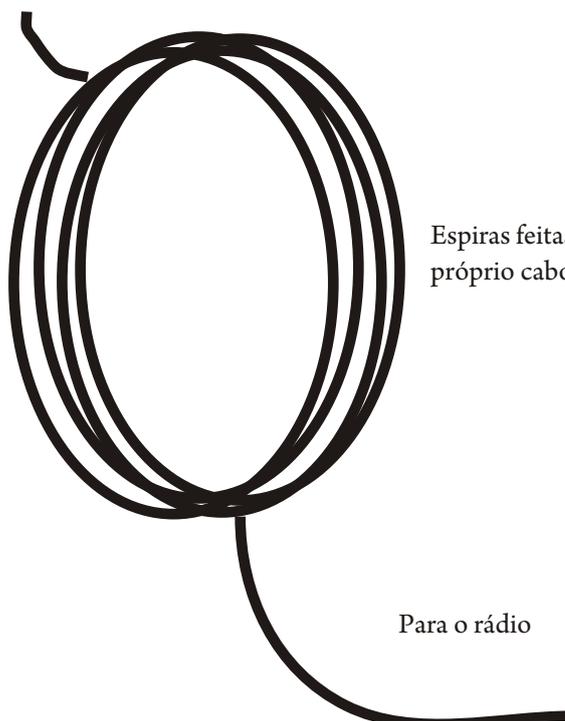

Espiras feitas com o próprio cabo coaxial.

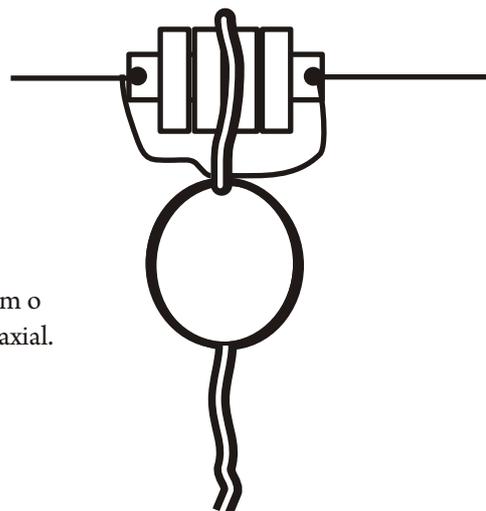


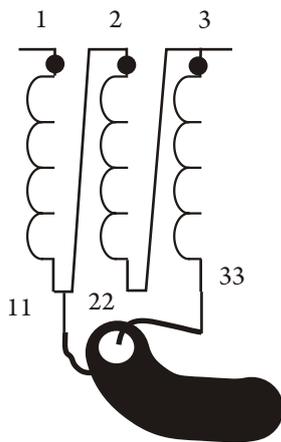


Diagrama de um balun 1:1 de ferrite

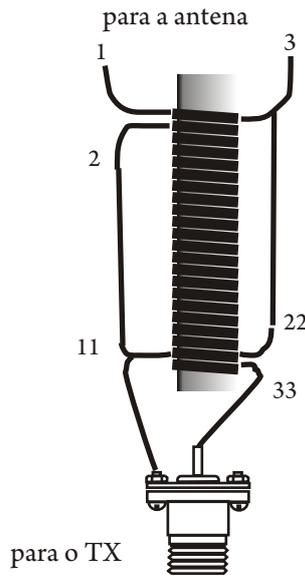

**Balun 1:1 de ar**

12 espiras trifilar  
Fio nº 12 esmaltado  
Forma tubo de 25 mm de diâmetro (PVC)

**Balun 1:1 com ferrite**

16 espiras trifilar  
Fio nº 16 de cobre encapado  
Ferrite 10 ou 12 mm de diâmetro e comprimento de 6 a 12 cm (corte o excesso)

Acima, um balun 1:1 com núcleo de ar. Depois de tudo soldado, coloque o miolo num cano de PVC de maior diâmetro, com ganchos de metal para suportar a antena. No final, coloque um conector coaxial. Dá uma aparência profissional. Na tabela, dados para se usar um ferrite, mas este tipo não é recomendado para potências acima de 100 Watts. Experimente o modelo com núcleo de ar. Funciona em toda a banda de HF.

Abaixo, um típico balun de 4:1, construído com um pedaço de cabo coaxial de 75 ohms. A parte em forma de “U” tem o comprimento de 1/2 onda. O restante, qualquer comprimento, também de 75 Ω. Pode-se usar cabo de 50 Ω, mas serviria para casar impedâncias de 200 ohms da antena.




BALUN 4:1

U=1/2 onda  
Cabo coaxial de 75 ohms  
Casa antena de 300 ohms

Se usar cabo coaxial de 50 ohms serve para casar antena com 200 ohms de impedância

As malhas estão interligadas

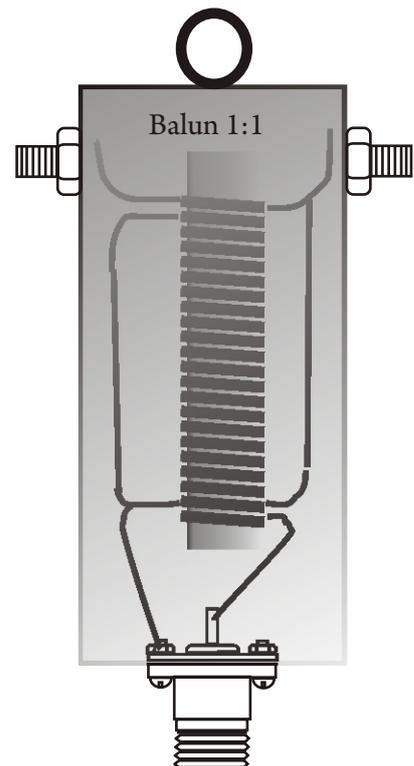Balun protegido por um tubo plástico (PVC)



## Transformador de impedâncias 2:1

Como exemplificado nas partes sobre loop e quadra-cúbica, um pedaço de cabo coaxial de  $\frac{1}{4}$  de onda de  $75 \Omega$  pode “casar” uma loop de  $120 \Omega$  de impedância a um cabo coaxial de tamanho indeterminado, até o rádio. Os programas de computador mostrados acima, fazem isso automaticamente, levando-se em conta o tipo de cabo coaxial. Experimente usar o fabuloso programa do Roland Zurmely, PY4ZBZ, que calcula os parâmetros cabo, antena, transmissor. Na próxima atualização deste livro, daremos detalhes de como transformar impedâncias abaixo de  $50 \Omega$  usando dois cabos de  $75 \Omega$  ou  $50 \Omega$  em paralelo.



Para a antena -  $75 \Omega$   $\frac{1}{4}$  onda

Rádio -  $50 \Omega$ , qualquer comprimento

TRANSFORMADOR 2:1 POR FAIXA cabo RG 59 (fino) de $75 \Omega$	
28,5 MHz	1,77 metros
28 MHz	1,77 metros
27 MHz	1,83 metros
24,9 MHz	2,06 metros
21,15 MHz	2,36 metros
18 MHz	2,74 metros

Segundo dados que obtivemos com o programa para cálculos da antena Quadra Cúbica, os comprimentos para as mesmas faixas, usando-se um cabo coaxial grosso, tipo RG 213, permaneceram iguais.

Com certeza haverá diferenças quando se usar outros tipos de cabo coaxial, pois o fator velocidade pode ser 0,66% no cabo comum ou 0,82% no cabo para celular. Nunca deixe de multiplicar os  $\frac{1}{4}$  de onda no cabo pelo seu fator de velocidade! Lembre-se sempre que este tipo de gamma usa exclusivamente cabo coaxial de  $75 \Omega$  de impedância e é ligado em série com o cabo de  $50 \Omega$  que desce para o TX.

A “qualidade” da emenda tem muito a ver com a “saúde” de sua nova antena. Uma dica: torça o fio central, enrole um fio mais fino em volta da emenda e solde tudo. Isole o fio central com uma cola de silicone e passe uma camada de adesivo (fita crepe). Abra a malha como se fosse um chapéu chinês e entrelace as duas partes. Enrole um fio fino em volta e solde tudo, com o cuidado de não derreter o cabo plástico do interior.

Quer mesmo saber? Gaste um pouco mais e use uma emenda coaxial (conector coaxial duplo fêmea...)

## Equipamentos de medidas - medidor simples de ROE

Embora não sejam muito caros, é sempre bom construir um e ver como funciona. Os componentes não estão numerados no esquema, pois os valores são iguais para cada tipo.

O segredo é fazer a placa de circuito impresso com as linhas captadoras de RF bem finas, pois teoricamente o aparelho poderia funcionar com baixa potência (QRP). Outra dica é substituir os resistores de carvão de  $470\ \Omega$  por trim-pots no mesmo valor e calibrá-los com um multímetro digital, o que garantirá um ajuste de escala mais preciso.

A calibração dará um certo trabalho, mas o resultado final valerá à pena.

Depois de montado, conecte um pequeno transmissor (pode ser um PX) num dos lados do medidor e no outro, uma carga fantasma de  $50\ \Omega$ . Na falta, poderia até ser sua antena, desde que você saiba que ela tem ROE 1:1.

1 Coloque a chave HH (ou outro tipo) numa posição. Assuma que seja a posição ADJ (ajuste ou “cal”).

2 Pressione a tecla do microfone, estando em Amplitude Modulada.

3 O ponteiro avançou para o final da escala? Se sim, acione o potenciômetro para que ele chegue ao final e não ultrapasse o último marco da escala. Se o ponteiro colou “para trás”, deve-se inverter a posição do rádio/antena. A chave HH está invertida. Inverta a posição da marca ADJ/ROE.


4 Coloque a chave HH agora na posição ROE. Aperte o mike e veja o resultado.

5 Meça a ROE. Se o ponteiro do instrumento nem se mexeu, é sinal que a ROE está 1:1 e o aparelho calibrado.

6 Se houve algum avanço do ponteiro, há um desequilíbrio nos valores dos resistores de  $470\ \Omega$ . Se você usou trim-pots, recalibre cada um deles, cuidadosamente, até obter os 1:1.


Agora, como calibrar o medidor para saber o valor exato da ROE, se ela for acima de 1:1? Existe um macete simples. No lugar da carga não-irradiante (fantasma), use agora um resistor de  $75\ \Omega$  (ROE 1,5:1);  $100\ \Omega$  (ROE 2:1);  $150\ \Omega$  (ROE 3:1) e  $300\ \Omega$  (ROE 6:1). Isto significa enganar o medidor, apresentando ROE de 2 a 3, limite máximo para a saúde de seu rádio.

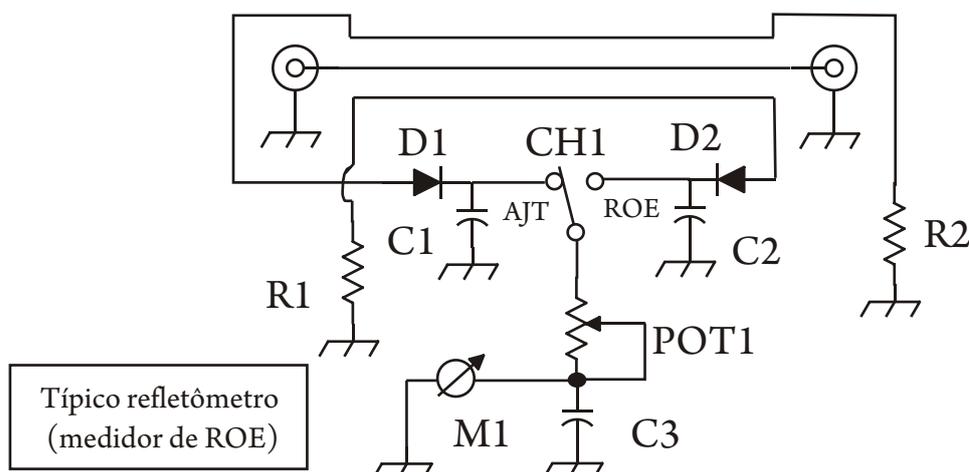Não se esqueça de que neste caso, você irá transmitir com baixa potência, 1 watt, ou então, os resistores de carvão (associação série/paralelo) devem ter pelo menos 50 watts de dissipação. O tempo para isso deve ser de poucos segundos, senão o resistor vira fumaça. E os transistores de saída do rádio também...



LISTA DE COMPONENTES - ESQUEMA NA OUTRA PÁGINA

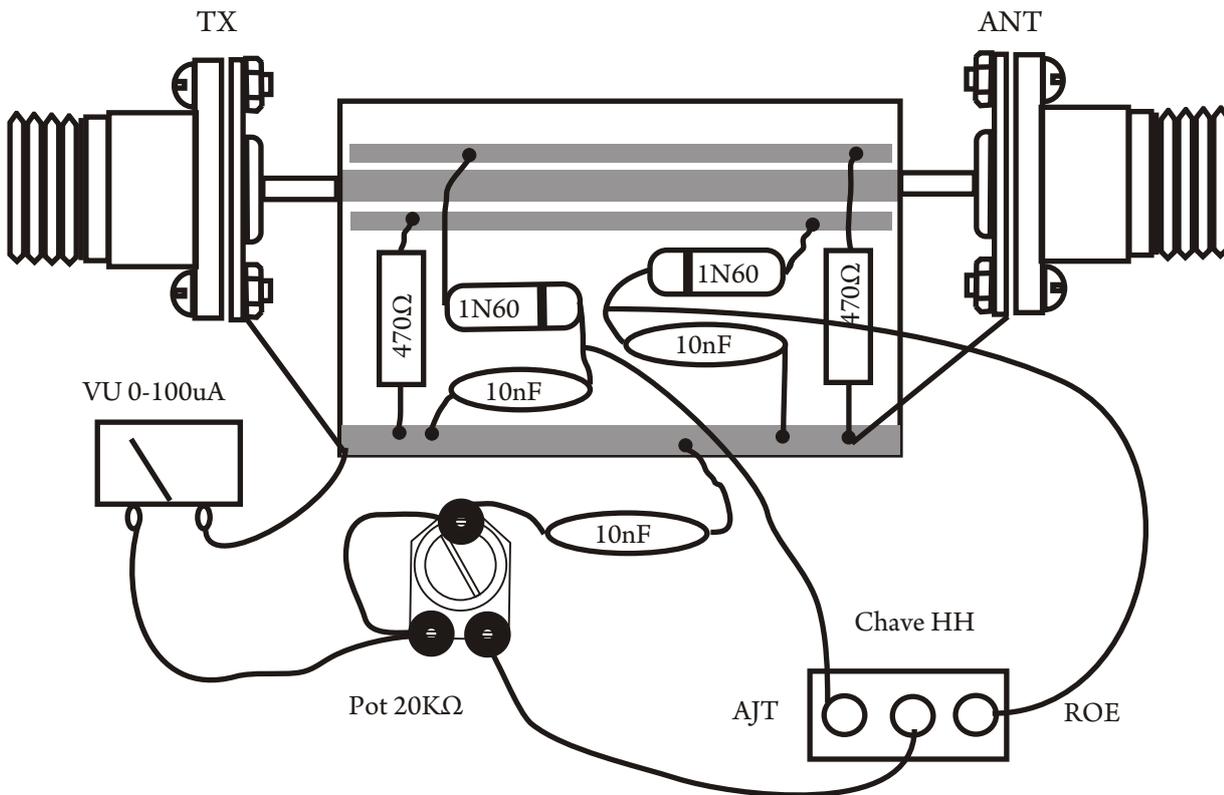- 2 diodos de germânio OA96 ou 1N60
- 2 resistores de 470 ohms\*
- 1 Potenciômetro linear de 20 K ohms
- 3 capacitores cerâmicos NPO de 10.000pF (10nF, 103Z ou 0,010 uF)
- 1 medidor de 100 uA (VU-meter)




Acima, um desenho sem escala, para que o leitor tenha uma idéia de como projetar sua placa impressa. O comprimento das linhas de captação de RF mede de 7 a 10 centímetros e devem estar próximas um milímetro da linha principal. A largura da trilha do meio pode ter uns 3 milímetros, (é onde vai os pinos dos dois conectores coaxiais) e as laterais, dois milímetros. Porém, as linhas de captação devem seguir este desenho, retilíneo. Alguns circuitos usam um pedaço de cabo coaxial como linha de captação. Não se esqueça que o conector coaxial também vai aterrado à massa, através da caixa metálica.

Na outra página, um refletômetro para QRP à LED.

Uma dica: se não achar medidores tipo VU-Meter, compre um multímetro no camelô, de uns 10 reais, e aproveite o galvanômetro! Não experimentamos, mas pode dar certo (acho que a dica vai “inflacionar” o preço dos multímetros “Made in China”!).

## Medidor de ROE com LED para QRP

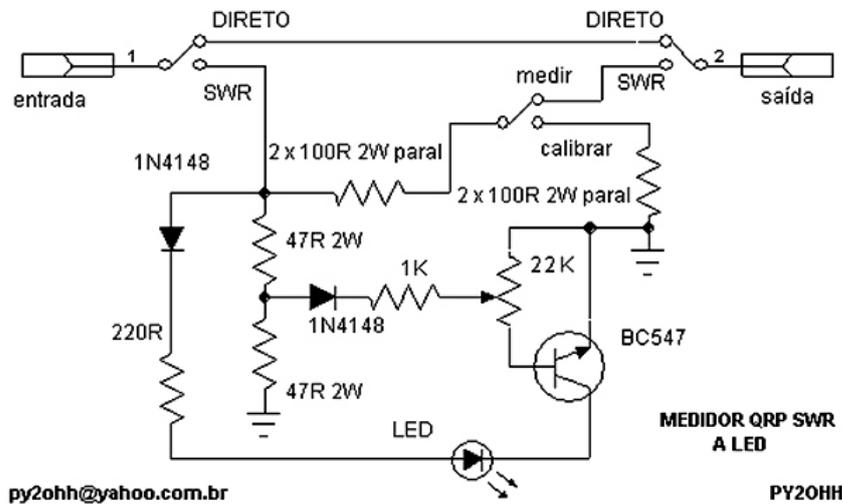


Este refletômetro (medidor de ROE) foi publicado na página do Miguel Bartiê, PY2OHH, um dos maiores entusiastas do QRPismo brasileiro. Sua página é referência nacional (e internacional) sobre o assunto.

Apesar de simples, o medidor é bem funcional, sendo para transmissores de baixa potência, menos de 1 Watt. Os resistores de 100Ω são de metal film e dissipação de 2 watts cada um. Os resistores de 47Ω também são de 2 watts.

Testamos a montagem com a placa de circuito impressa da foto, improvisada, e funcionou muito bem.

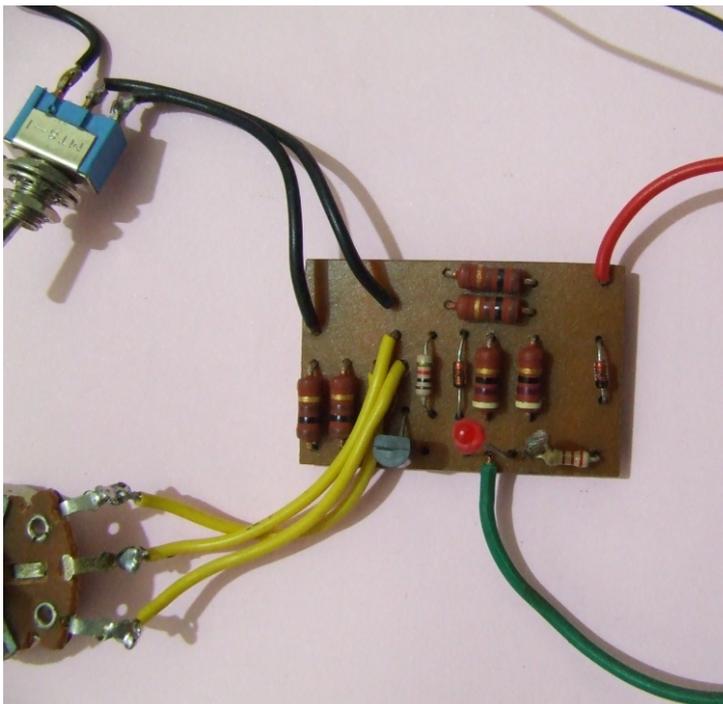Quem quiser detalhes sobre o assunto, inclusive um extenso e bem explicativo texto, deve procurar a página do Miguel, digitando seu indicativo em algum site de busca da internet.



### COMO FUNCIONA

E como funciona! Veja os ajustes, segundo informações do Miguel: “Conectar um trx QRP na entrada colocar a chave na posição SWR e a outra chave na posição calibrar.

Ajustar o potenciômetro até o Led apagar, passar para a chave da posição de calibrar para medir, aplicar sinal. Se a estacionaria for 1:1 o Led ficará apagado. Caso houver estacionaria o Led acenderá. Quanto maior a diferença entre os pontos de Led apagado maior será a estacionaria.”

No nosso caso, eliminamos as duas chaves liga/direto, com excessão da “medir/calibrar”. Parabéns Miguel por essa preciosidade!

### Acopladores de antenas

Quem usa rádio valvulado não gosta muito deles, pois requer sintonias infundáveis ao custo de emissão das preciosas válvulas. Mas é, inegavelmente, um acessório essencial à estação do radioamador, especialmente se usa vários tipos de antenas.


Existem várias configurações de acopladores, para alta ou baixa potência e o mais recomendado é o modelo “T”, conforme o diagrama abaixo, embora provoque consideráveis perdas na potência final irradiada. Sua vantagem são os valores dos componentes, que podem ser encontrados no comércio eletrônico.

Veja que o símbolo dos resistores é apenas uma ilustração elétrica, pois o que existe mesmo são os dois capacitores variáveis, de alta isolamento e um indutor, construído segundo fórmulas matemáticas.

Um excelente programa (TLW) é fornecido junto ao livro Antenna Book da ARRL para cálculos de indutores e capacitores dos vários tipos de acopladores de antenas.

Uma das maneiras mais simples é curto-circuitar as espiras usando uma garra jacaré, após achar o “ponto ideal” para cada faixa. Mas atenção: altas voltagens e corrente de RF estarão presentes nas ligações dos capacitores e indutor. Os capacitores variáveis devem ser para mais de 1500 volts de isolamento. Teoricamente, deveriam ter mais de 8 mil volts de isolamento. Também corre-se o risco de haver um arco entre os capacitores e a caixa metálica do acoplador.

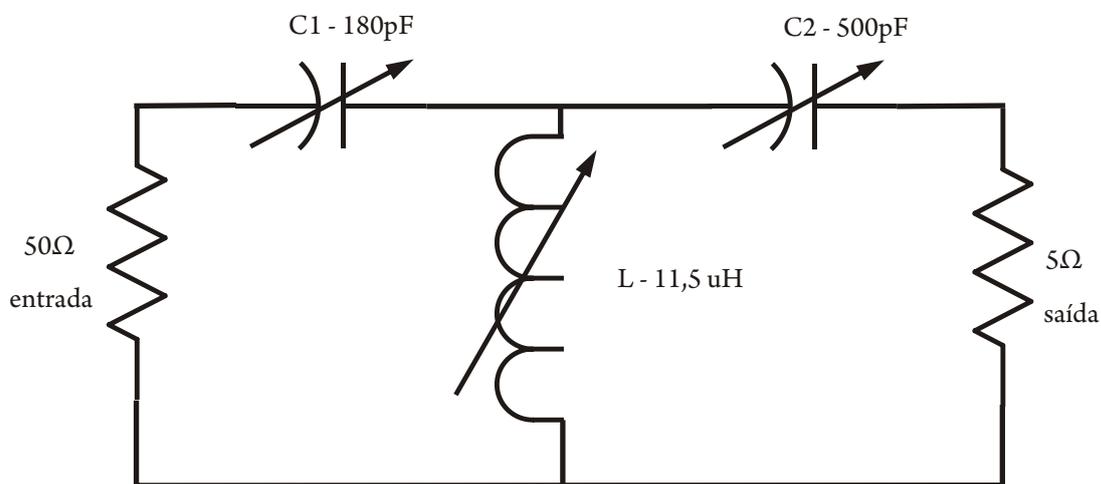Nos Estados Unidos, pode-se adquirir um indutor variável com motor controlado eletronicamente. Uma facilidade para os montadores “dolarizados”.



Valores típicos para um acoplador de antena “T”



Típico acoplador em “pi”

### Acoplador de antenas para QRP

Este circuito anda circulando por aí - páginas da internet e boletins de grupos de PX e radioamadores, mas poucos sabem sua origem verdadeira: um artigo na revista Eletrônica Popular de fevereiro de 1980, de autoria do Jaime G. Moraes Filho.


Por ser fácil de montar e bem eficiente, mostramos o desenho e os dados para sua construção.

Deve-se levar em conta que, pelo tipo de capacitor usado (ou trimmer), só serve para transmissores de baixa potência.

Por abranger um espectro que vai dos 20 a 70 MHz, é ideal para rádios Faixa do Cidadão com saída de até 5 watts, ou para quem gosta dos 10 metros, também usando os modernos rádios PX para esta faixa. O bom é que estes aparelhos tem controle de potência, que vai de 1 a 25 watts.

Só para fins didáticos, você pode experimentar um número maior de espiras e tentar em outras faixas, como um QRP para 40 metros, por exemplo. Outra idéia seria enrolar mais algumas espiras e curto-circuitar as últimas, com uma garrinha “jacaré”. Uma regra simples: quanto mais espiras, mais baixa a frequência. Quanto menos espiras, mais alta a frequência de ação do acoplador, mas isso requer alterações nos valores dos capacitores.

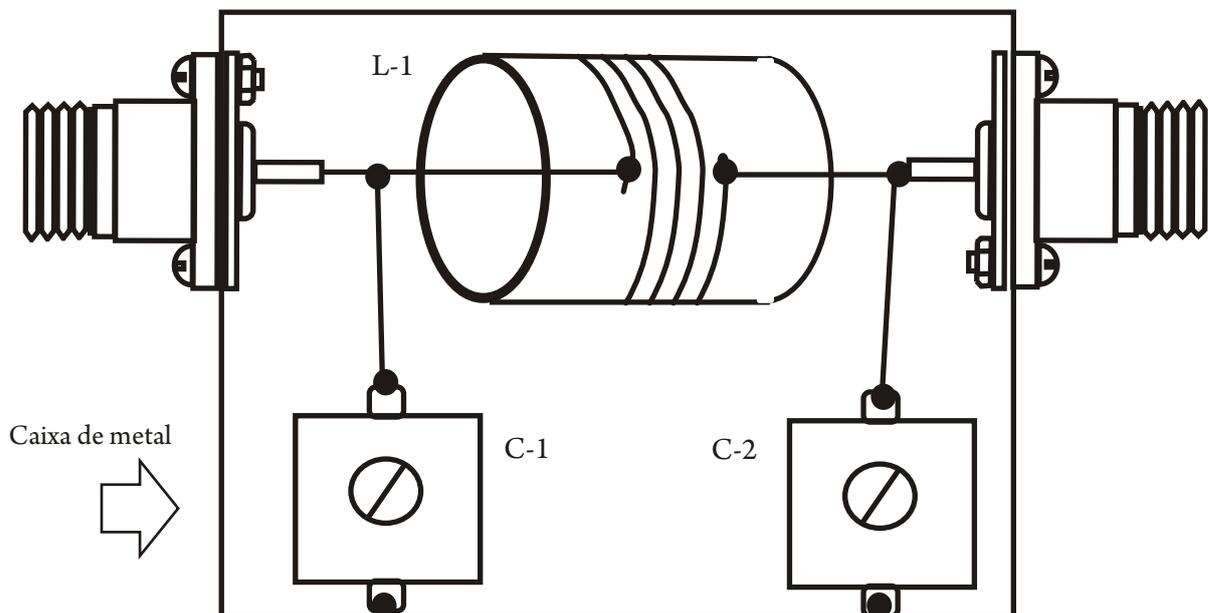Os conectores coaxiais e os dois trimmers estão ligados ao terra através da caixa metálica. Lembre-se: se usar os trimmers, baixa potência!



#### DADOS CONSTRUTIVOS DO ACOPLADOR

L1 - 5 espiras auto-suportadas de fio esmaltado nº 14 AWG (1,6 mm) em forma de 12,5 mm (1/2 polegada).

C-1 e C-2 - Trimmer ou capacitor variável de 3 a 30 pF.

## Instrumentos indispensáveis no shack

Estes aparelhos dispensam comentários. Basta dizer que são alguns dos fantásticos projetos do José Maria Gomes, PY2MG, disponibilizados para os radioamadores já montados e devidamente ajustados.

Os colegas radioamadores (ou PX) interessados nestes produtos, devem entrar em contato com o Gomes, através do e-mail que aparece em sua página na internet: [www.py2mg.qsl.br](http://www.py2mg.qsl.br)




Medidor de indutâncias e capacitômetro digital, indispensável nas montagens de transceptores.

Ao lado, um medidor de ROE e wattímetro digital



Acima, medidor de ROE montado

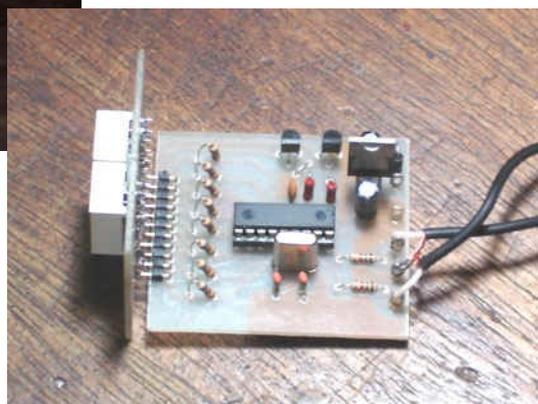

Ao lado, sistema digital do medidor

## GAMMA-MATCH - OUTRAS SUGESTÕES

Mostramos através deste desenho, uma outra maneira de se construir um gamma-match. Note que neste sistema, o tubinho de alumínio, é fixado diretamente ao vivo do cabo coaxial.


Dentro do tubinho de alumínio, corre um cabo coaxial, sem a malha, ligado a uma abraçadeira, que é também ligada ao elemento irradiante da antena.

No livro não foi comentado, mas é importante que o tubinho esteja mais próximo ao centro do dipolo. Se no final não se conseguir uma ROE 1:1, talvez seja necessário aumentar o comprimento do tubinho e do cabo em seu interior.


Dados básicos do gamma-match:

Comprimento do tubinho de alumínio: 0,05 comprimento de onda.

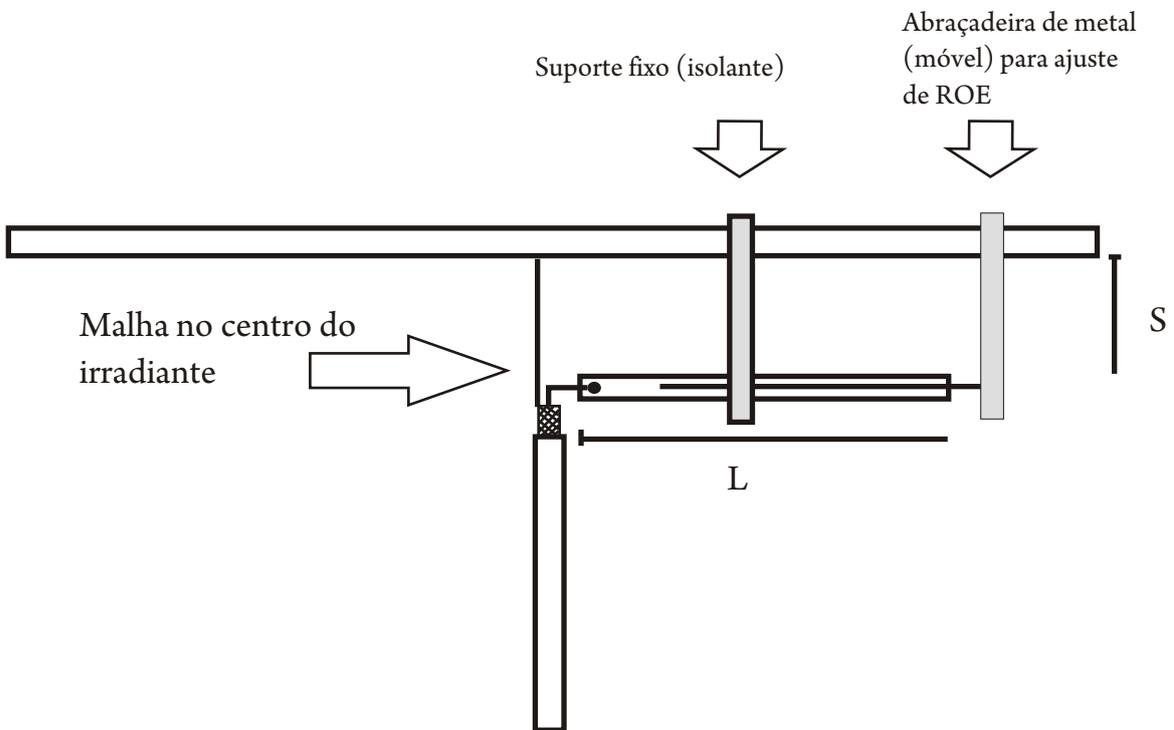Distância do elemento irradiante: 0,007 comprimento de onda.



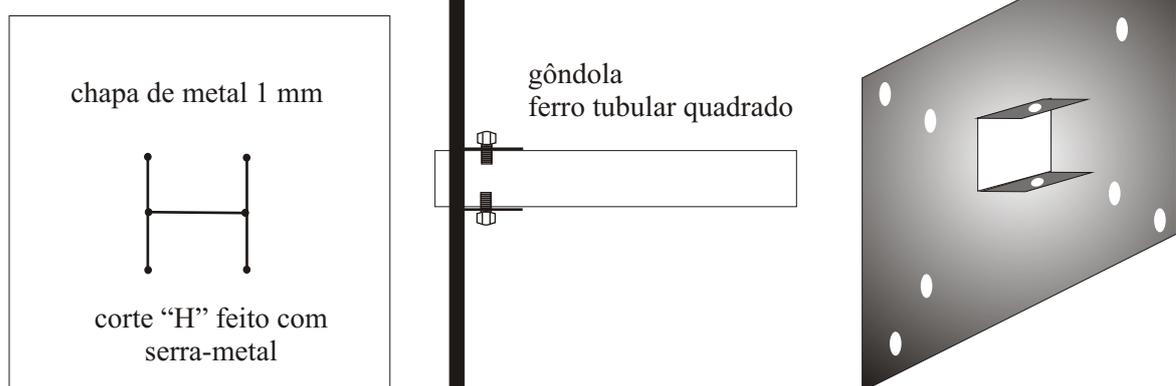Como prender um suporte na gôndola (boom) de uma antena quadra-cúbica ou loop



## Monte uma antena Isotron\*

Em primeiro lugar, é bom que se diga que “Isotron” é marca comercial e registrada do colega radioamador Ralph Bilal, WD0-EJA, proprietário de uma fábrica de antenas chamada Bilal Company, nos Estados Unidos.

O que caracteriza este tipo de antenas e suas variantes, é que a antena propriamente dita é uma bobina e um capacitor de grandes dimensões. Tem seus adeptos e seus críticos. A verdade é que as antenas Isotron tem realmente suas vantagens e desvantagens.

Sobre as vantagens, podemos dizer que é especialmente projetada para aqueles colegas que tem espaço reduzido ou simplesmente precisa de uma antena invisível. O modelo caseiro, que tem sido divulgada pela internet, cumpre bem esse papel: pode ser instalada num balcão de um apartamento e não chama a atenção de ninguém. Alguns até pensam em se tratar de um pára-raio iônico, devido os dois discos que formam o capacitor. O ganho é unitário, mas quem tem usado a antena em campo aberto, aponta outra vantagem: por ser pequena e leve, pode-se usar um mastro comum, leve ou instalar no topo de uma torre. Os adeptos são entusiastas em mostrar cartões QSL de contatos intercontinentais realizadas com as Isotron, comercial ou caseira.

Outra vantagem é que mesmo para bandas baixa, como 40 e 80 metros e mesmo 160 metros, o que aumenta é o comprimento da bobina e separação dos discos.

A desvantagem seria a ausência de ganho e o local onde seria instalada. Se ficar escondida, numa sacada de prédio, com certeza haveria alguns obstáculos que prejudicariam qualquer tipo de antena. Óbvio!

Outra desvantagem é que ninguém usaria este tipo de antena para competições e DX em 160 metros, mas pode ser a única solução para “sair” na faixa.

### CONSTRUINDO A SUA ANTENA

Dados obtidos na internet mostram grandes discrepâncias em relação ao número de espiras da bobina, o que indica logo de início que a montagem de uma Isotron é quase sempre empírica.

O material necessário: dois discos metálicos de 13 (ou até 20) centímetros de diâmetro (“largura”) que formarão o capacitor com isolador a ar. Pode-se improvisar uma placa de circuito impresso, uma tampa de alumínio “emprestada” da Xtal ou, o que é melhor ainda, dois discos metálicos retirados de velhos HD de computador. O material é brilhante e dá uma resistência mecânica muito grande. O brilho pode até atrapalhar, pois é praticamente um espelho. Uma cobertura de tinta fôska resolve.

Os atuais HD encontrados em sucatas são de diâmetro menor, de uns 9,5 cm. Os antigos tem os 13 cm (“big-foot”), e são os utilizados nas montagens que vimos.

O núcleo da bobina é um cano de PVC de 32 mm (1 1/4). O fio é de cobre encapado de 2,5 mm, espiras unidas. A tabela anexa indica a quantidade de espiras e fornecemos também dados obtidos com a nossa Isotron. Como na matemática, o diâmetro da bobina pode variar, mas requer ajustes no número de espiras de fio. O mesmo acontece com os discos, cujo diâmetro também pode variar, mas necessitará correções na separação entre sí.

## DICAS PARA AJUSTES

Quem já montou avisa: o ajuste é um pouco tedioso e a antena é de banda estreita. Deve-se passar o fio pelo centro do cano de PVC, ou na melhor das hipóteses, mantê-lo fixo, pois se ficar solto dentro, provoca variações nos ajustes. A idéia é usar um “taboque” (um tipo de rodelinha) de madeira, borracha ou outro material, que tenha um furinho no centro, por onde passará o fio de ligação do disco superior à massa do conector coaxial. O desenho dá uma idéia clara do que estamos falando.

O fio é fixado nos discos através de parafusos, a menos que você consiga soldar o metal do disco.

Outra sugestão é manter uns 2 cm de distância entre a bobina e o primeiro disco. Não seria má idéia dar um espaço maior entre as primeiras espiras da bobina, pois isso serve para ajustar o ponto de ressonância da antena. No disco superior, é bom deixar uma certa folga de fio acima do disco, caso você precise aumentar a separação entre os discos. Nesse caso, o fio acaba sendo esticado.


O primeiro ajuste deve ser feito afastando ou aproximando o disco superior do disco inferior. A princípio, o espaço entre os dois discos é equivalente ao diâmetro de cada disco! Depois deste ajuste, afaste as primeiras espiras de fio da parte inferior da bobina. Se a ROE ainda for alta talvez seja necessário retirar espiras.

É sempre bom lembrar que uma bobina com mais espiras, ressona em frequência mais baixa. Menos espiras, ressona em frequência mais alta. Nada como um impedancímetro ou ponte de ruídos para ajustar antenas!

O ambiente ao redor da antena tem influência em seu funcionamento e conseqüente ajuste.

E para finalizar, se aquele vizinho chato que vive reclamando de interferência lhe perguntar o que é “aquilo” em cima de seu telhado, você pode dizer que é uma antena especial para captar ondas telepáticas de seres extraterrenos. Ele vai pensar que você é doido e nunca mais vai torrar sua paciência!

## ESQUEMA ELÉTRICO DA NOSSA ISOTRON

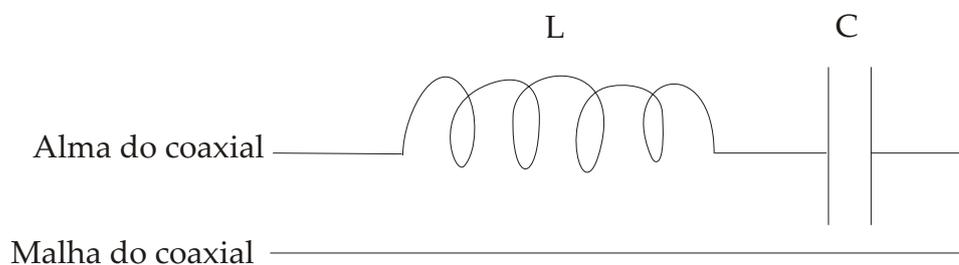

A antena na verdade é um circuito LC sintonizado, conforme mostra seu diagrama elétrico. Este modelo de antena é divulgado pelo colega francês F5-IXU e não deixa de ser “aparentada” da polêmica antena EH.

## DADOS DA BOBINA DISCOS DE 27 CENTÍMETROS

15 metros - 13 espiras

20 metros - 28 espiras

40 metros - 85 espiras

## OUTROS DADOS ACHADOS NA NET DISCOS DE 13 CM

10.100 mhz = 61 espiras / separação entre discos de 5 cm

10.150 mhz = 64 espiras / separação entre discos de 5 cm

14.120 mhz = 47 espiras / separação entre discos de 20 cm

14.102 mhz = 47 espiras / separação entre discos de 18 cm

14.065 mhz = 47 espiras / separação entre discos de 15 cm

14.011 mhz = 47 espiras / separação entre discos de 13 cm

14.298 mhz = 45 espiras / separação entre discos de 20 cm

14.285 mhz = 45 espiras / separação entre discos de 18 cm

14.240 mhz = 45 espiras / separação entre discos de 15 cm

14.195 mhz = 45 espiras / separação entre discos de 13 cm

14.070 mhz = 45 espiras / separação entre discos de 10 cm

18.100 mhz = 29 espiras / separação entre discos de 20 cm

18.060 mhz = 29 espiras / separação entre discos de 15 cm

18.024 mhz = 29 espiras / separação entre discos de 13 cm

18.180 mhz = 28 espiras / separação entre discos de 10 cm

21.000 mhz=24 espiras / separação entre discos de 6 cm

28.350 mhz = 13 espiras / separação entre discos de 15 cm

28.318 mhz = 13 espiras / separação entre discos de 13 cm

28.276 mhz = 13 espiras / separação entre discos de 12 cm

28.066 mhz = 13 espiras / separação entre discos de 9 cm

27.950 mhz = 13 espiras / separação entre discos de 8 cm

27.450 mhz = 13 espiras / separação entre discos de 6 cm

28.450 mhz = 12.5 espiras / separação entre discos de 7 cm


28.245 mhz = 12.5 espiras / separação entre discos de 6 cm

28.147 mhz = 12.5 espiras / separação entre discos de 5.5 cm

28.690 mhz = 12 espiras / separação entre discos de 7 cm

28.580 mhz = 12 espiras / separação entre discos de 6.5 cm

APARÊNCIA FÍSICA DA NOSSA ANTENA ISOTRON

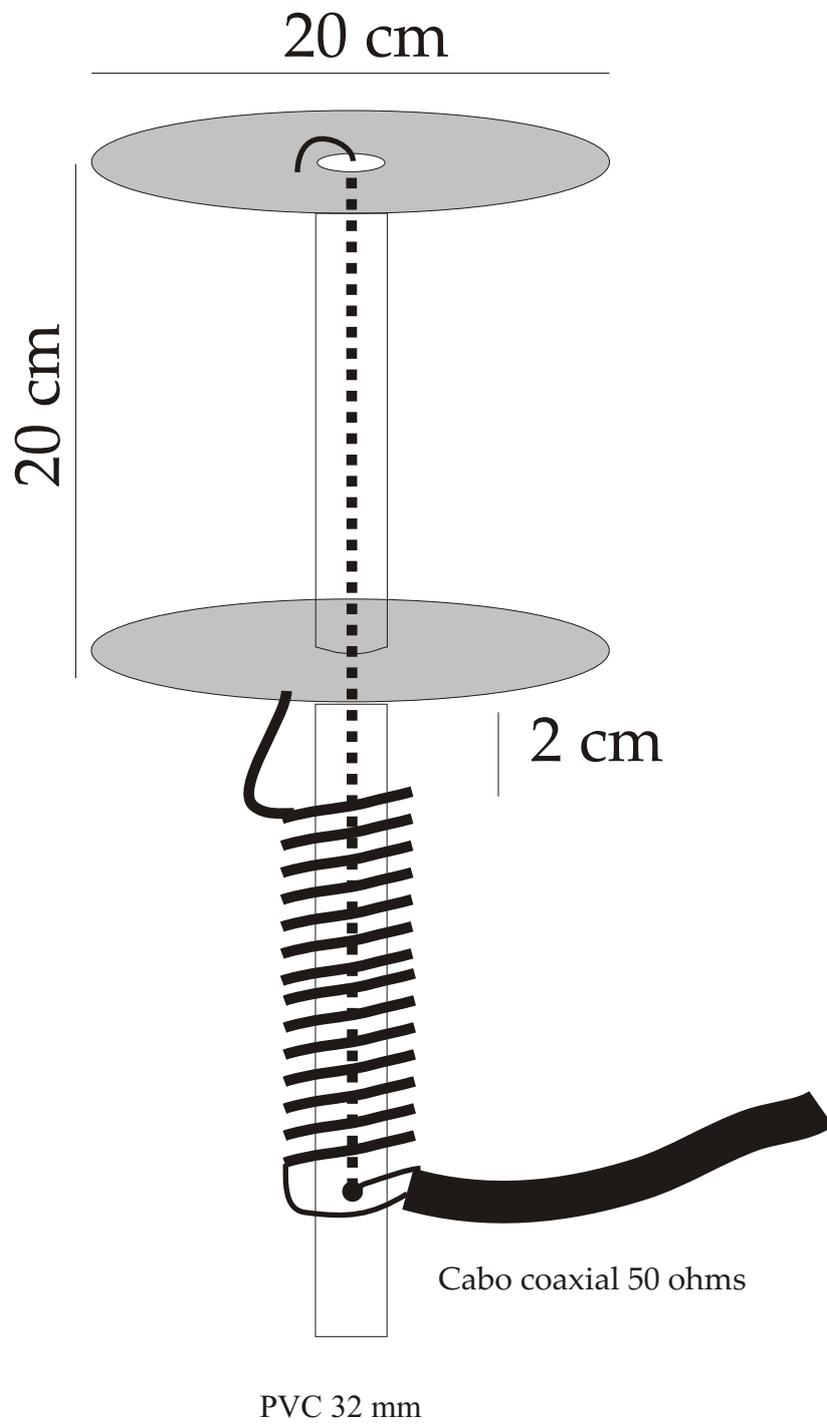

## **FAMÍLIA INDÍGENA RECEBE MICRO “RECICLADO”**

Reportagem veiculada na mídia douradense

O indígena Ademar Machado Lopes, morador na aldeia Jaguapirú, pai de duas filhas, recebeu das mãos do jornalista Ademir Machado um microcomputador Pêntium III, que será utilizado por sua filha adolescente, que cursa o ensino médio numa escola naquela aldeia. A jovem indígena disse que o microcomputador será de grande utilidade para a realização de tarefas escolares.

Segundo explicou o jornalista Ademir Machado, que desde meados do ano passado vem reciclando microcomputadores e acessórios, na maioria das vezes descartados pelos proprietários por serem obsoletos, os aparelhos ainda tem um bom tempo de vida útil, e o que é melhor, “continuará prestando serviços a uma família e será um eletrônico a menos para poluir o meio-ambiente”.

### **PROJETO RECICLA E REUTILIZA ELETRÔNICOS**

Ademir Machado explicou que os aparelhos doados vieram de várias fontes. “O monitor Samsung de 15 polegadas foi doado por uma clínica cardiológica do centro da cidade. A impressora, embora um pouco antiga, foi encontrada nos lixões da cidade. O gabinete e seus acessórios internos, inclusive placa-mãe, processador e memória, foram retirados de outros aparelhos que não puderam ser reutilizados”. De acordo com ele, embora na aldeia Jaguapirú não haja linha telefônica, os contemplados com o micro poderão usar um modem 3G ou rádio e acessar a internet sem maiores problemas.

### **COMO COLABORAR**

Técnico eletrônico há mais de 30 anos, Ademir Machado nunca exerceu a atividade profissionalmente, dedicando-se mais às suas atividades como jornalista. Atualmente o projeto é executado em uma oficina improvisada em sua residência “que está um tanto entupida com sucatas”. Mesmo assim, ele solicita às pessoas que tiverem especialmente CPU (gabinetes completos) ainda em condições de funcionamento e que queiram se desfazer, poderão manter contato com ele pelo celular 9644-3349. “Infelizmente, ainda nos deparamos com monitores, CPU novas jogadas nas calçadas ou nos sucateiros da cidade, mas já quase destruídos pelo processo de descarte”, lamentou Ademir Machado.

Os aparelhos doados pela comunidade ou resgatados dos lixões não são vendidos, embora haja o custo de manutenção, como a compra de componentes eletrônicos. Machado esclareceu ainda que não trabalha com “lixo eletrônico”, mesmo porque seu projeto é repassar às pessoas micros funcionando e também por não ter um espaço apropriado para o melhor aproveitamento do chamado “lixo eletrônico”, que segundo ele, é na maioria das vezes apenas aparelhos obsoletos ou indesejados pelos seus donos.



**Aldeia Jaguapirú, habitada especialmente pela etnia Terena, agricultores e amantes da terra. Dourados, Mato Grosso do Sul, possui a maior aldeia indígena do País, com quase 14 mil nativos.**

Foto: Clóvis de Oliveira

## JORNALISTA RECICLA E REUTILIZA “LIXO” INFORMÁTICO

- ONG está sendo regularizada para atuar em projeto social

A melhoria no poder aquisitivo da população e o baixo preço de equipamentos novos, tem feito com que muitas pessoas e até mesmo empresas, lancem no lixo (seletivo ou não) equipamentos considerados “obsoletos”, mas ainda em plenas condições de uso. Pensando na poluição que tais equipamentos provocam ao meio ambiente, o jornalista douradense Ademir Freitas Machado, que também é técnico em eletrônica, tem conseguido recuperar e repassar à comunidade carente alguns micros ainda em condições de uso.

O trabalho é feito de maneira discreta, segundo o jornalista, visto que a maioria dos aparelhos é doada por amigos ou de uso próprio. “O que fazemos é o que os técnicos em eletrônica chamam de maneira brincalhona de “canibalizar” um aparelho. Visto que também sou técnico em eletrônica, reunimos várias sucatas ou micros velhos e procuramos montar um que funcione de maneira satisfatória”, disse ele. O que não pode ser aproveitado é desmontado e o material reciclável, como metais, são doados para os coletores da comunidade.

### ONG VAI ATUAR

Explicando melhor seu trabalho, Ademir Machado disse que “ver a alegria estampada no rosto de alguns jovens exemplares da comunidade, que realmente precisam de um micro para realizar seus deveres de escola, motivou-me a levar este trabalho mais à sério, além de ser benéfico ao meio-ambiente. A utilização de uma associação (ong) além de tornar a atividade mais transparente ao receber e doar equipamentos, torna possível convênios com entidades governamentais. A entidade ainda não tem sede própria e funcionará provisoriamente no bairro Jardim Santo André.

Além de repassar alguns equipamentos para a comunidade, é meta do jornalista montar uma escola de informática com os equipamentos “obsoletos” e promover cursos práticos de montagem e manutenção de computadores, também de forma gratuita para a população dos bairros Jardim Santo André e Água Boa.

### COMO CONTRIBUIR

Ademir Machado informa às pessoas ou empresas que quiserem se desfazer de equipamentos obsoletos (CPU, monitores, impressoras ou outros acessórios) “para desocupar espaço”, devem manter contato pelo celular ..... ou entregar em ..... por ser um local de fácil acesso e centralizado.

Matéria divulgada na mídia estadual em 2010





Ademir Machado (PT9-HP), em sua bancada improvisada, recuperando uma placa-mãe de um monitor, descartado no lixão da cidade. Um a menos para poluir o meio-ambiente!
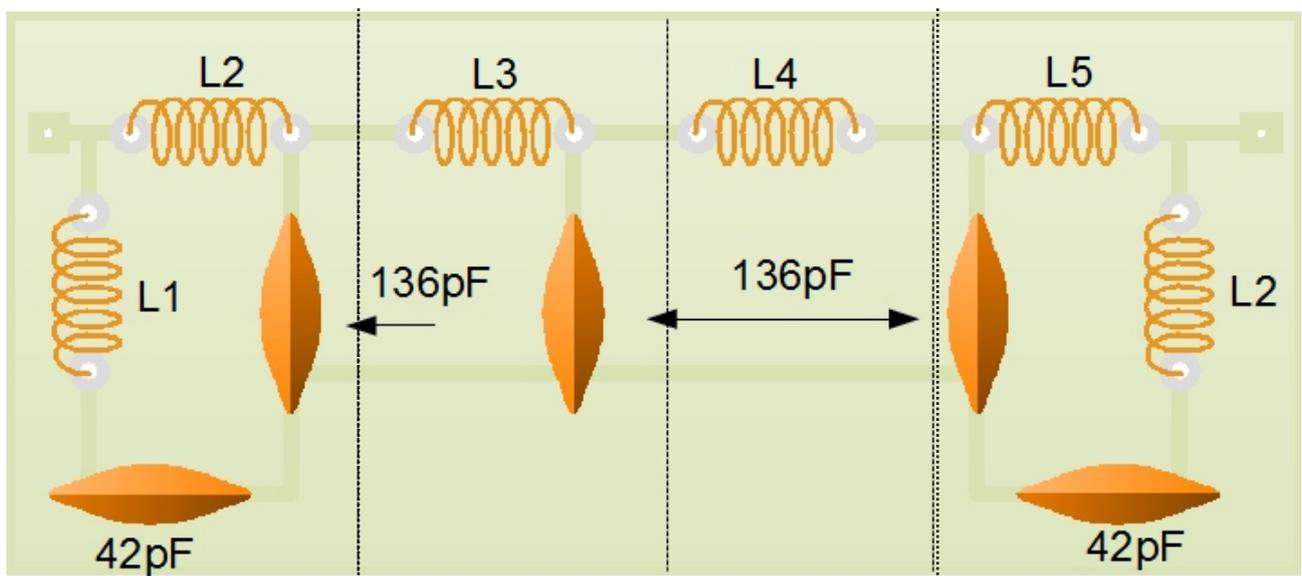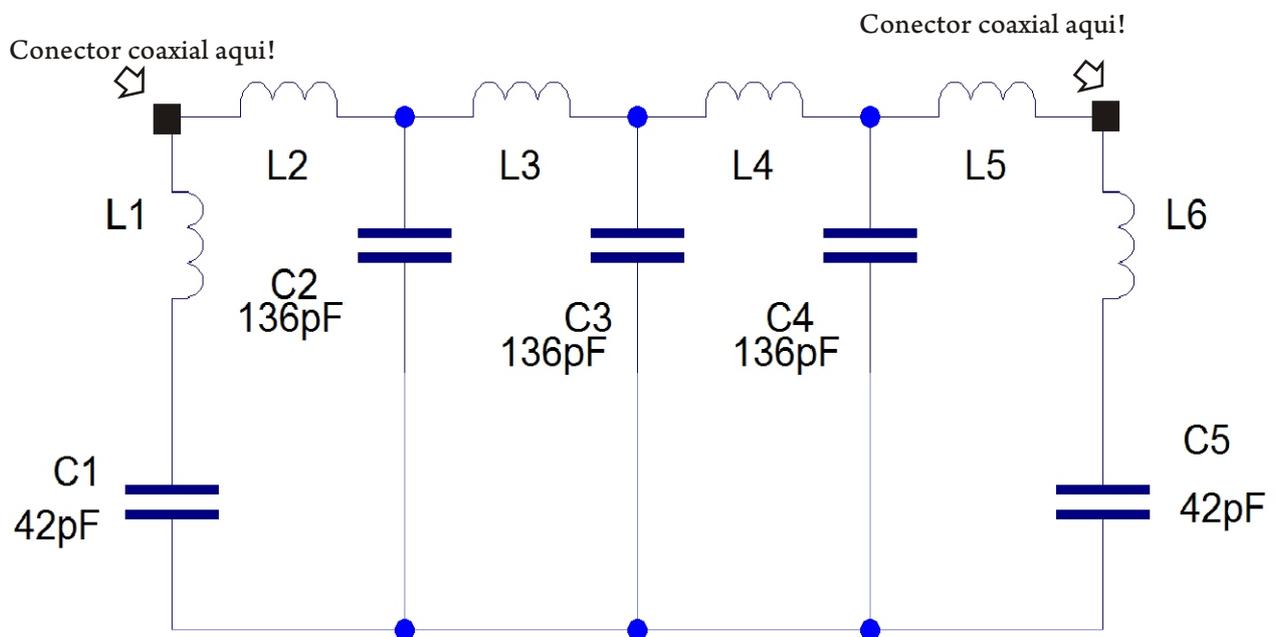
## MONTAGEM EXTRA: MONTE UM FILTRO ANTI-TVI

Parece que hoje em dia quem sofre com interferências são os radioamadores e não o telespectador. Mas se alguém reclamar de interferências, você pode montar este filtro para sua estação, especialmente se você tiver certeza que o problema está na sua estação (dando interferência na sua TV e na dos vizinhos!)


Algumas considerações para te orientar: use uma caixinha de metal ou fabrique uma usando plaquinhas de circuito impresso. Isso daria uma boa blindagem. Neste caso, solde os pontos do terra na parte metálica da caixinha e, se possível, coloque uma blindagem nos pontos indicados (linha tracejada). Cuidado para não encostar a blindagem em algum terminal dos componentes, exceto nos pontos que irão aterrados, é claro.


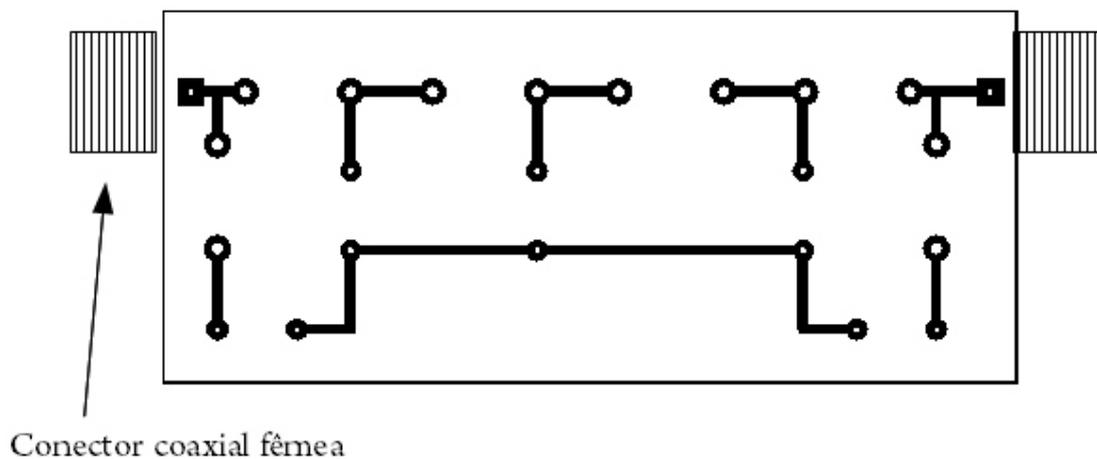
## MONTAGEM EXTRA: MONTE UM FILTRO ANTI-TVI - continuação

Você pode usar uma placa de circuito impressa, como as que mostramos nesta página. No entanto, a montagem é tão simples que seria mais fácil você montar o circuito “aéreo” em uma caixa de metal, tendo o cuidado de soldar as blindagens nos pontos indicados (linhas tracejadas). Fure as três blindagens internas para passar os terminais das bobinas. Se possível, faça ligações as mais curtas possíveis.

Um detalhe importante: o seu transmissor deve estar bem aterrado. Visto que os terminais do filtro são iguais, tanto faz você ligar o transmissor num lado ou noutro. De acordo com informações técnicas, este filtro funciona de 160 a 10 metros, com uma atenuação de uns 75 dB nos sinais interferentes.



As bobinas são todas auto-suportadas e de fio rígido esmaltado de fio 12. O diâmetro interno das bobinas é de 12 mm.

L1 e L6 – 4 espiras esticadas para caber em 1,4 cm (comprimento da bobina)

L2 e L5 – 5 espiras esticadas para caber em 1,6 cm.

L3 e L4 – 6 espiras esticadas para caber em 1,6 cm.

C1 e C5 são capacitores cerâmicos de 42pF por uns 160 volts ou mais. Se quiser e achar, pode usar de até 1 KV!

C2, C3 e C4 são capacitores cerâmicos de 136pF pela mesma voltagem dos outros. Se não achar neste valor, use de valores aproximados, mas para mais e não para menos.

Nota: Este esquema e informações foram extraídos da revista Eletrônica Popular Vol. XXIV nº 3



LANÇAMENTO:

# VOYAGE BR-9000

Transceptor AM/FM/SSB/CW para 10 e 11 Metros – 25 – 30 MHz



**TUDOLIVRE.COM – CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY**



## Mudamos Para Novo Endereço!!!



**Shopping Tiger - Rua Monseñor Rodriguez 407  
No Mesmo Shopping Da Monaliza - 2º piso  
Mobil phone : 595-983-647154 - Work phone : 595-61-518648**